

BIAS DC TRANSISTOR BIPOLAR




Oleh:
Suwito

mas.suwito@gmail.com

masaji@elect-eng.its.ac.id

Departemen Teknik Elektro
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
2009

TITIK KERJA TRANSISTOR

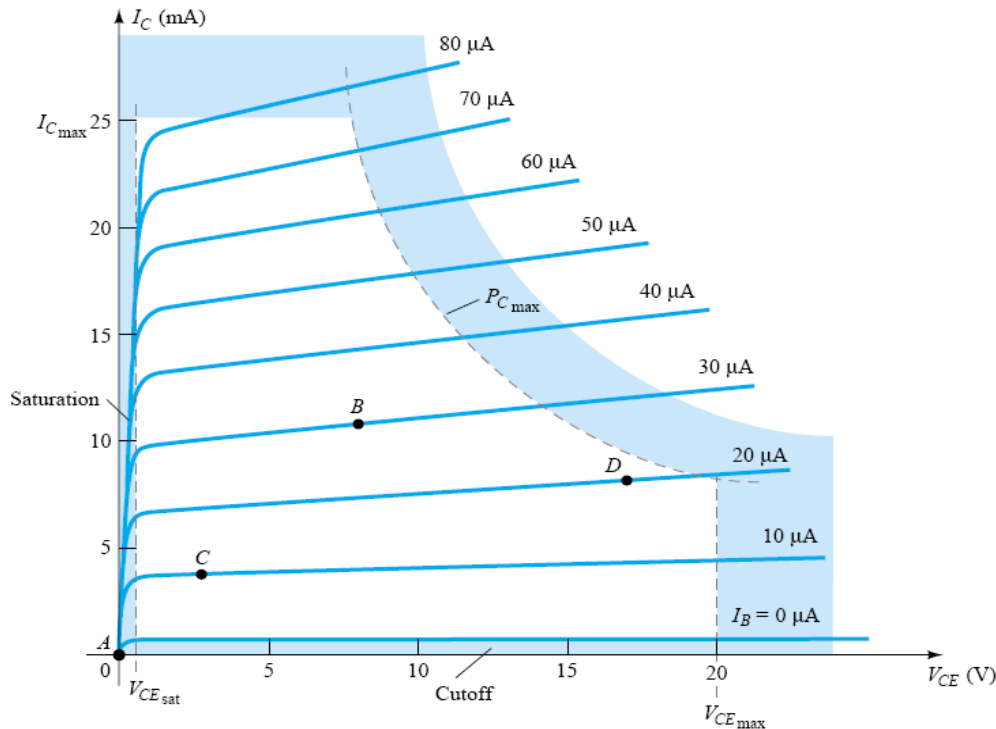



$$V_{BE} = 0.7 \text{ V}$$

$$I_E = (\beta + 1)I_B \cong I_C$$

$$I_C = \beta I_B$$


- Dalam penguat transistor level tegangan dan arus yang tetap tersebut akan menempatkan suatu titik kerja pada kurva karakteristik sehingga menentukan daerah kerja transistor.

FIXED-BIAS CIRCUIT

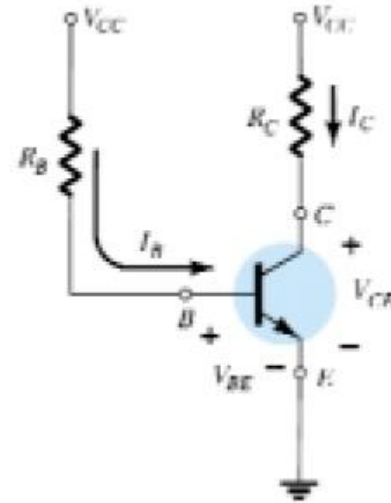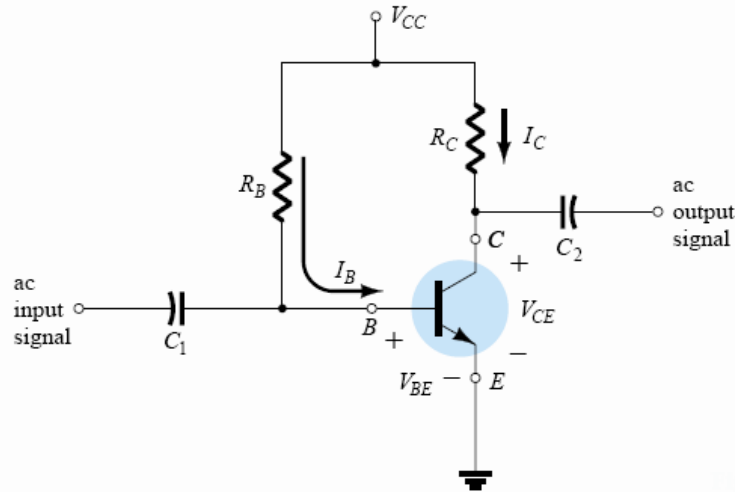

- ❑ Rangkaian bias ini terdiri atas dua resistor R_B dan R_C .
- ❑ Kapasitor C_1 dan C_2 merupakan kapasitor kopling yang berfungsi mengisolasi tegangan dc dari transistor ke tingkat sebelum dan sesudahnya, namun tetap menyalurkan sinyal ac-nya.


FBC → FORWARD BIAS OF BASE-EMITTER

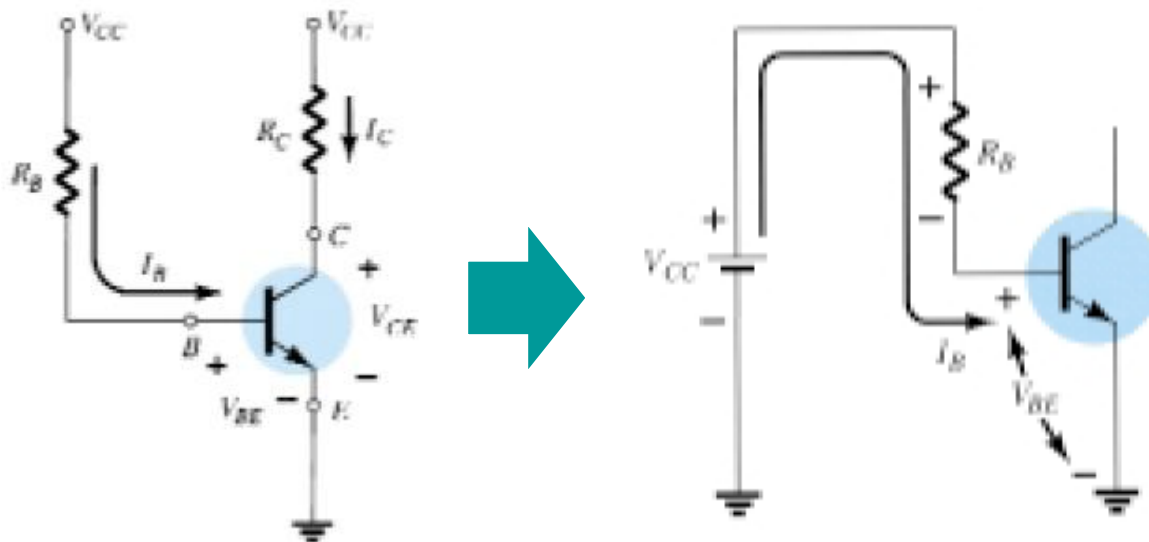

$$+V_{CC} - I_B R_B - V_{BE} = 0$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

FBC → COLLECTOR-EMITTER LOOP

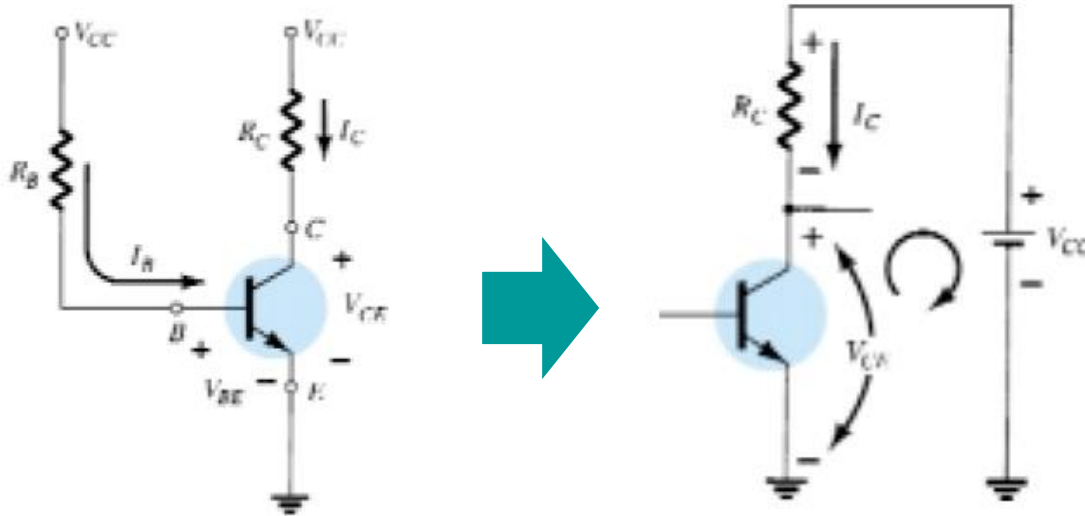

$$I_C = \beta I_B$$

$$V_{CE} + I_C R_C - V_{CC} = 0$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$


$$V_{CE} = V_C - V_E$$

$$V_{CE} = V_C$$

$$V_{BE} = V_B - V_E$$

$$V_{BE} = V_B$$

CONTOH

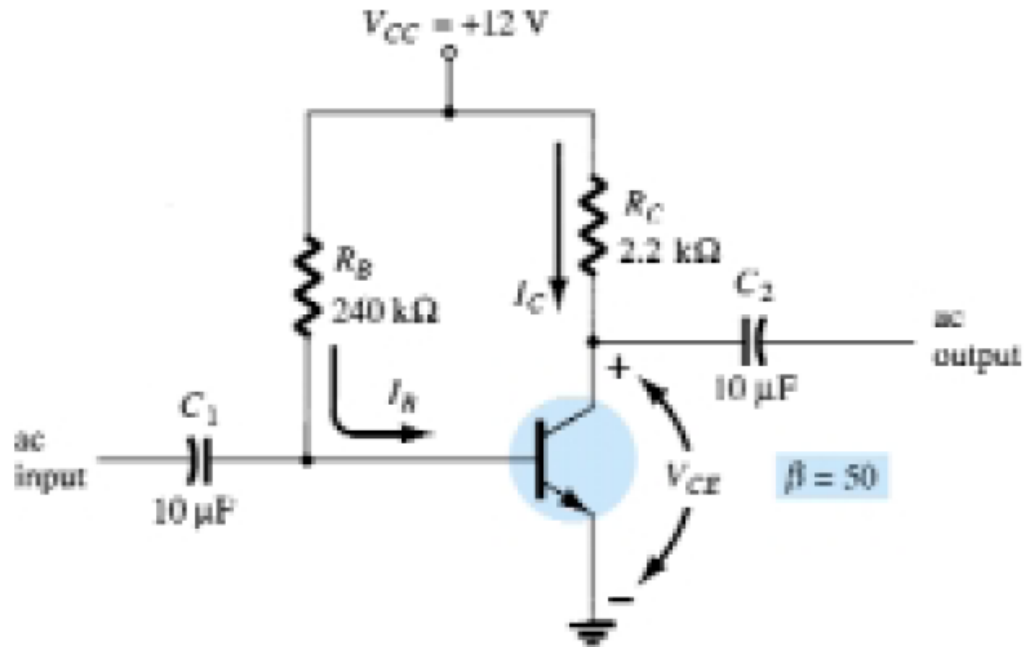

Determine the following for the fixed-bias configuration

- (a) I_{BQ} and I_{CQ} .
- (b) V_{CEQ} .
- (c) V_B and V_C .
- (d) V_{BC} .

CONTOH

$$I_{B_Q} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{12 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{240 \text{ k}\Omega} = \mathbf{47.08 \text{ }\mu\text{A}}$$

$$I_{C_Q} = \beta I_{B_Q} = (50)(47.08 \text{ }\mu\text{A}) = \mathbf{2.35 \text{ mA}}$$


$$\begin{aligned} V_{CE_Q} &= V_{CC} - I_C R_C \\ &= 12 \text{ V} - (2.35 \text{ mA})(2.2 \text{ k}\Omega) \\ &= \mathbf{6.83 \text{ V}} \end{aligned}$$

$$V_B = V_{BE} = \mathbf{0.7 \text{ V}}$$

$$V_C = V_{CE} = \mathbf{6.83 \text{ V}}$$




$$\begin{aligned} V_{BC} &= V_B - V_C = 0.7 \text{ V} - 6.83 \text{ V} \\ &= \mathbf{-6.13 \text{ V}} \end{aligned}$$

TRANSISTOR SATURATION

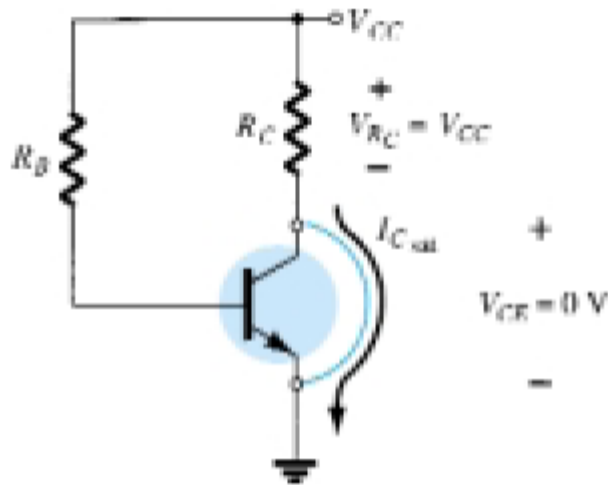


$$R_{CE} = \frac{V_{CE}}{I_C} = \frac{0\text{ V}}{I_{C_{sat}}} = 0\ \Omega$$

$$I_{C_{sat}} = \frac{V_{CC}}{R_C}$$

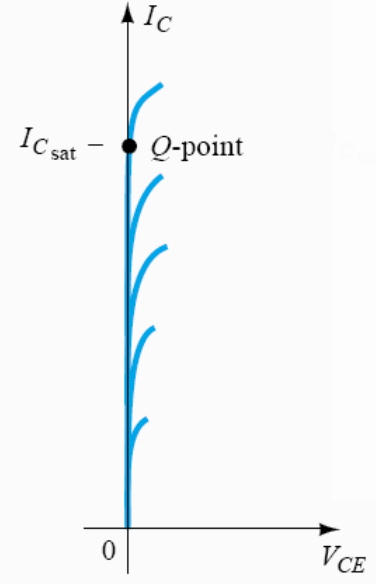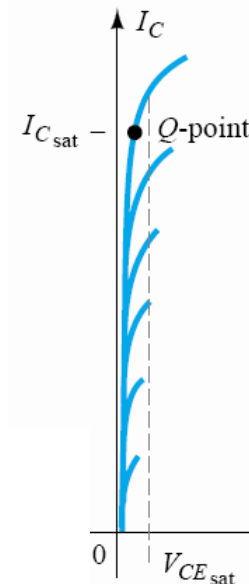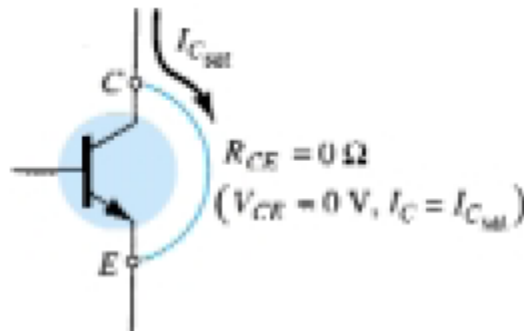

- ❑ Transistor berada pada kondisi saturasi bila titik kerja transistor berada pada daerah saturasi yaitu saat I_C maksimum dan $V_{CE} = 0$.


CONTOH

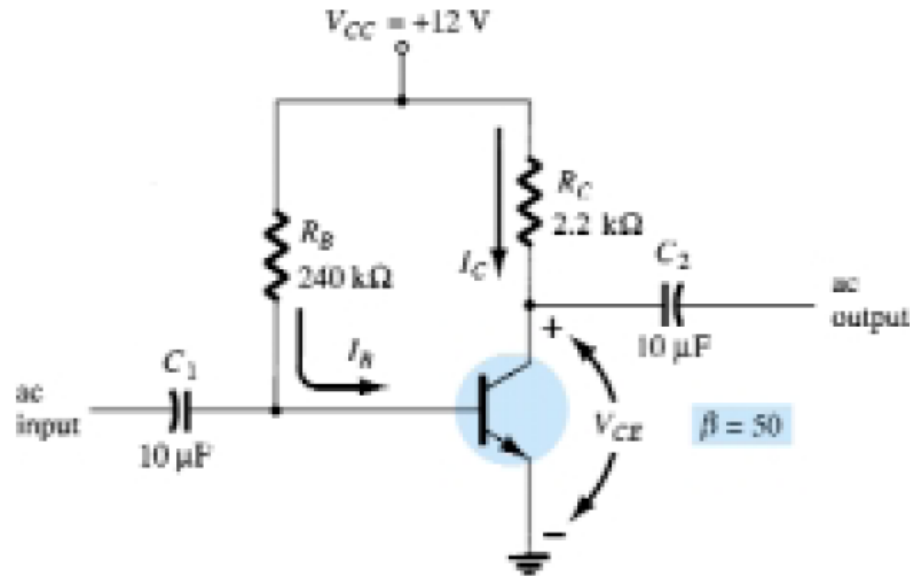

□ Berapa besar I_C pada saat transistor saturasi?

$$I_{C_{\text{sat}}} = \frac{V_{CC}}{R_C} = \frac{12 \text{ V}}{2.2 \text{ k}\Omega} = 5.45 \text{ mA}$$

ANALISA GARIS BEBAN TRANSISTOR

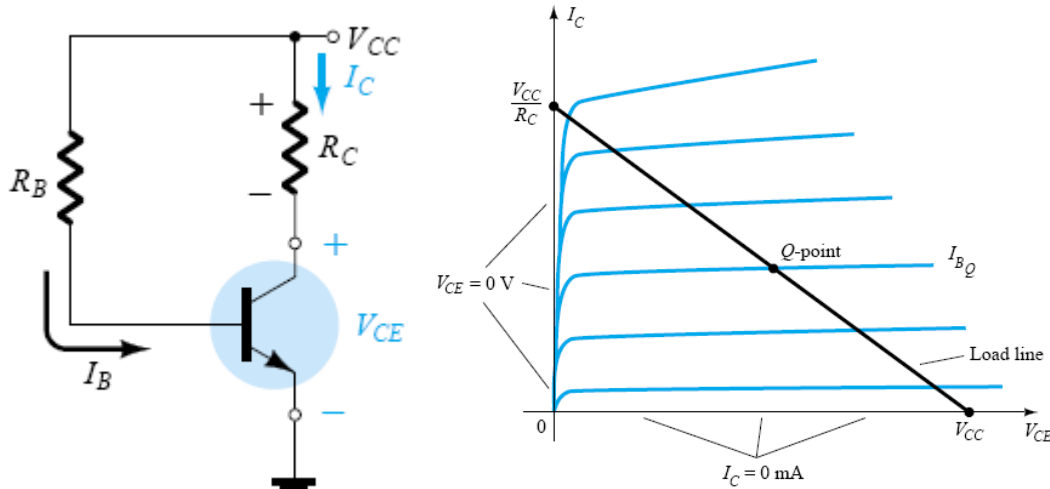


$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$




$$V_{CE} = V_{CC} | I_C = 0 \text{ mA}$$


$$I_C = \frac{V_{CC}}{R_C} | V_{CE} = 0 \text{ V}$$

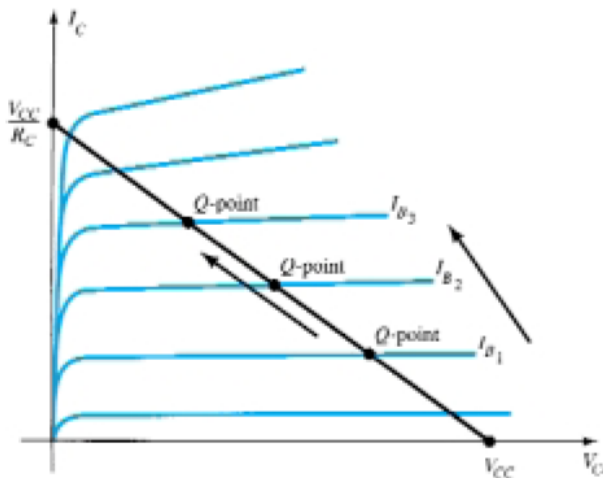

Q - Point berubah karena perubahan I_B


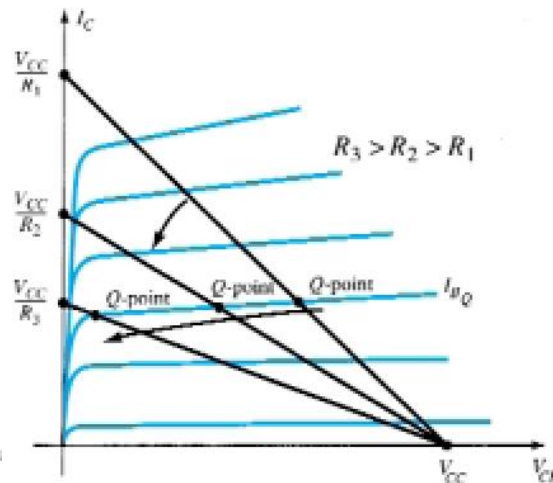


Garis beban berubah karena perubahan R_C

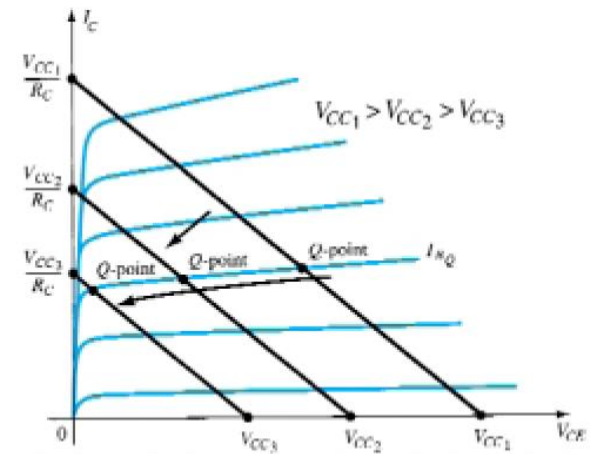

Perubahan karena perubahan V_{CC}

CONTOH

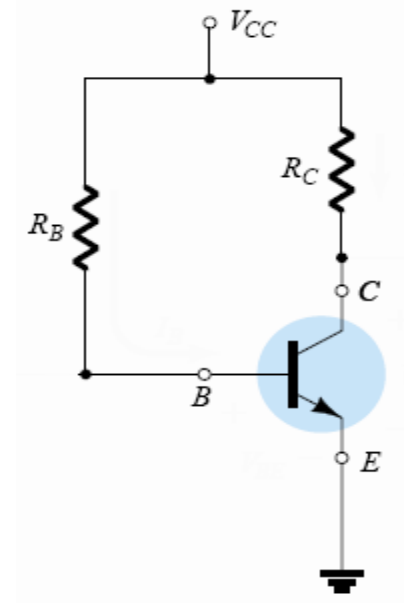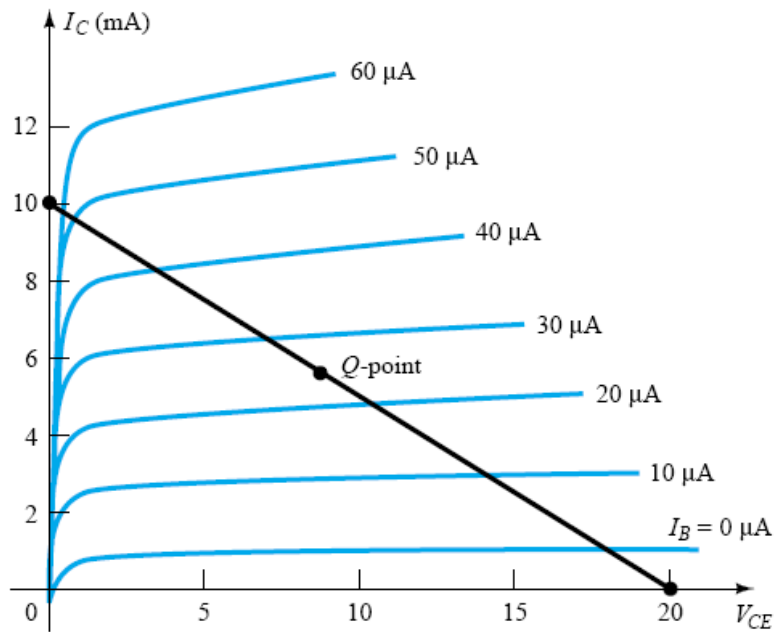

CONTOH

$$V_{CE} = V_{CC} = 20 \text{ V at } I_C = 0 \text{ mA}$$


$$I_C = \frac{V_{CC}}{R_C} \text{ at } V_{CE} = 0 \text{ V}$$

$$R_C = \frac{V_{CC}}{I_C} = \frac{20 \text{ V}}{10 \text{ mA}} = 2 \text{ k}\Omega$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$


$$R_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{I_B} = \frac{20 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{25 \mu\text{A}} = 772 \text{ k}\Omega$$

EMITTER-STABILIZED BIAS CIRCUIT

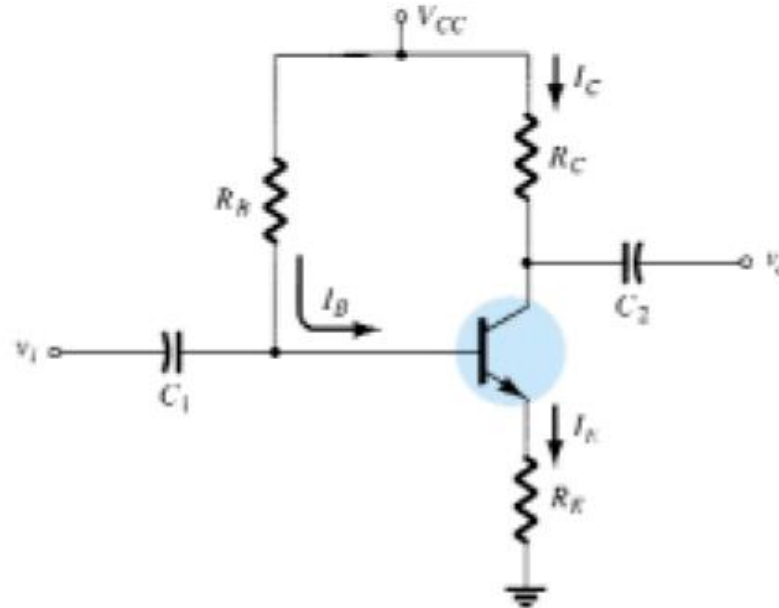

- ❑ Titik kerja dari rangkaian bias tetap sangat dipengaruhi oleh harga β .
- ❑ Karena β sangat peka terhadap perubahan temperatur, maka stabilitas kerja dari rangkaian bias tetap kurang baik.
- ❑ Untuk memperbaiki stabilitas terhadap variasi β , maka diberikan resistor pada kaki emitor (R_E)

ESBC → BASE-EMITTER LOOP

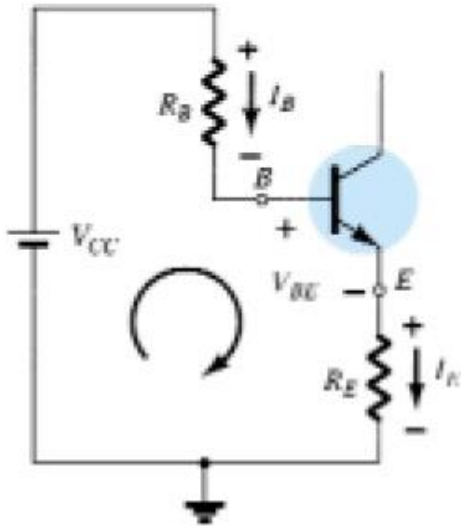

$$+V_{CC} - I_B R_B - V_{BE} - I_E R_E = 0$$

$$I_E = (\beta + 1)I_B$$



$$V_{CC} - I_B R_B - V_{BE} - (\beta + 1)I_B R_E = 0$$


$$-I_B(R_B + (\beta + 1)R_E) + V_{CC} - V_{BE} = 0$$

x -1

$$I_B(R_B + (\beta + 1)R_E) - V_{CC} + V_{BE} = 0$$


$$I_B(R_B + (\beta + 1)R_E) = V_{CC} - V_{BE}$$
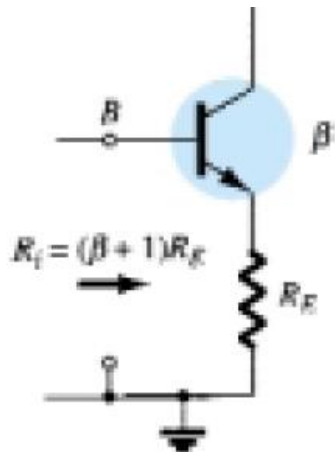
$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E}$$



$$R_i = (\beta + 1)R_E$$

ESBC → COLLECTOR-EMITTER LOOP

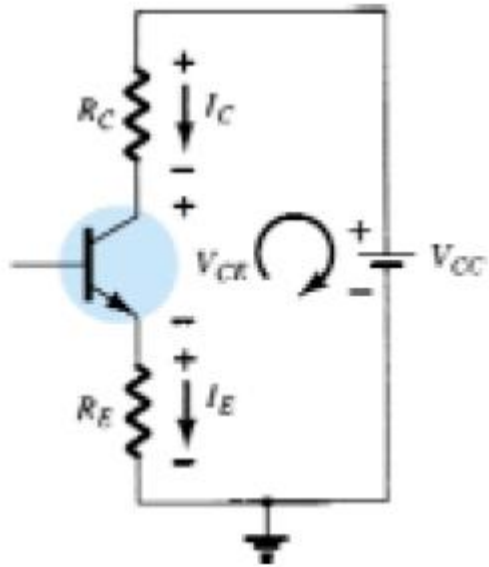

$$+I_E R_E + V_{CE} + I_C R_C - V_{CC} = 0 \quad I_E \cong I_C$$

$$V_{CE} - V_{CC} + I_C(R_C + R_E) = 0$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$$

$$V_E = I_E R_E$$



$$V_{CE} = V_C - V_E$$


$$V_C = V_{CE} + V_E$$

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C$$

$$V_B = V_{CC} - I_B R_B$$

$$V_B = V_{BE} + V_E$$

CONTOH

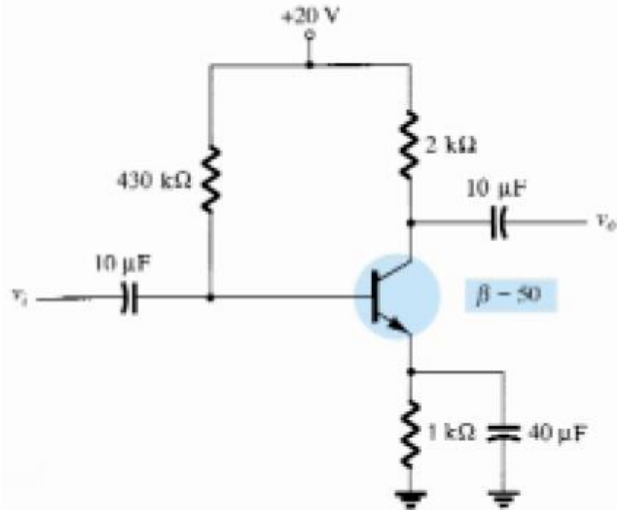

For the emitter bias network

- (a) I_B .
- (b) I_C .
- (c) V_{CE} .
- (d) V_C .
- (e) V_E .
- (f) V_B .
- (g) V_{BC} .

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E} = \frac{20 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{430 \text{ k}\Omega + (51)(1 \text{ k}\Omega)}$$

$$= \frac{19.3 \text{ V}}{481 \text{ k}\Omega} = 40.1 \mu\text{A}$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$= (50)(40.1 \mu\text{A})$$


$$\cong 2.01 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$$

$$= 20 \text{ V} - (2.01 \text{ mA})(2 \text{ k}\Omega + 1 \text{ k}\Omega) = 20 \text{ V} - 6.03 \text{ V}$$

$$= 13.97 \text{ V}$$

CONTOH

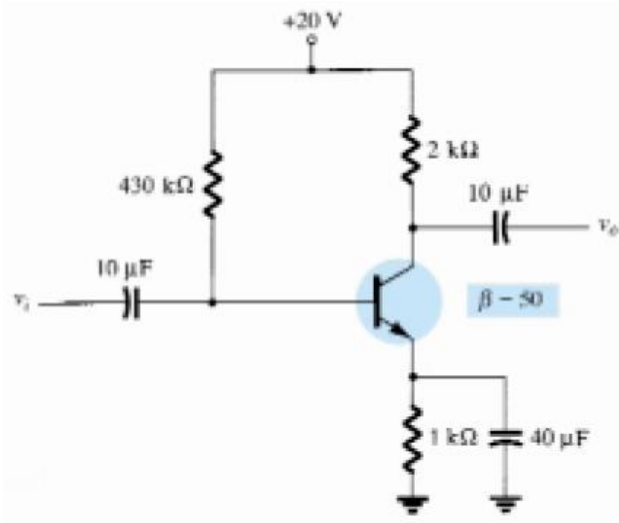

$$\begin{aligned}
 V_C &= V_{CC} - I_C R_C \\
 &= 20 \text{ V} - (2.01 \text{ mA})(2 \text{ k}\Omega) = 20 \text{ V} - 4.02 \text{ V} \\
 &= \mathbf{15.98 \text{ V}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V_E &= V_C - V_{CE} \\
 &= 15.98 \text{ V} - 13.97 \text{ V} \\
 &= \mathbf{2.01 \text{ V}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V_E &= I_E R_E \cong I_C R_E \\
 &= (2.01 \text{ mA})(1 \text{ k}\Omega) \\
 &= \mathbf{2.01 \text{ V}}
 \end{aligned}$$





$$\begin{aligned}
 V_B &= V_{BE} + V_E \\
 &= 0.7 \text{ V} + 2.01 \text{ V} \\
 &= \mathbf{2.71 \text{ V}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V_{BC} &= V_B - V_C \\
 &= 2.71 \text{ V} - 15.98 \text{ V} \\
 &= \mathbf{-13.27 \text{ V}}
 \end{aligned}$$

PR

❑ Hal 238/ no: 1,8,11 dan 13


ESBC → VOLTAGE DEVIDER BIAS

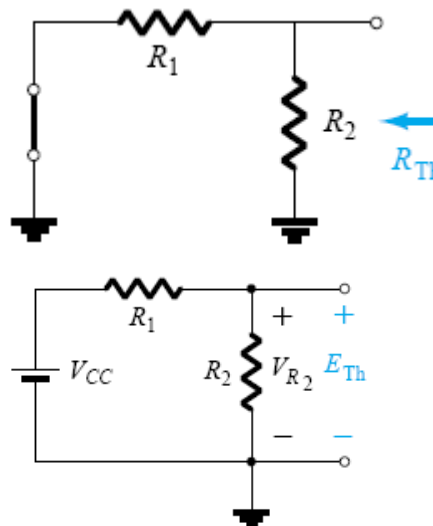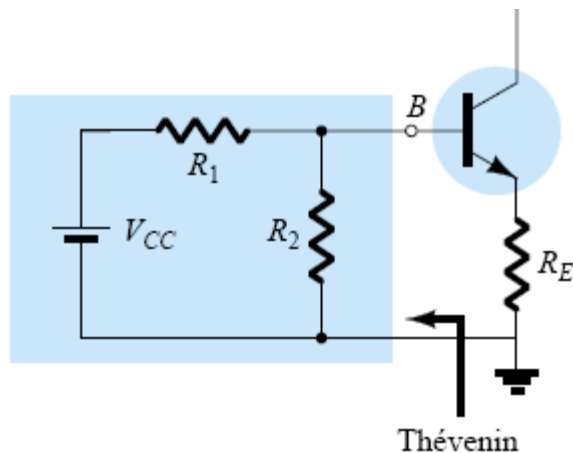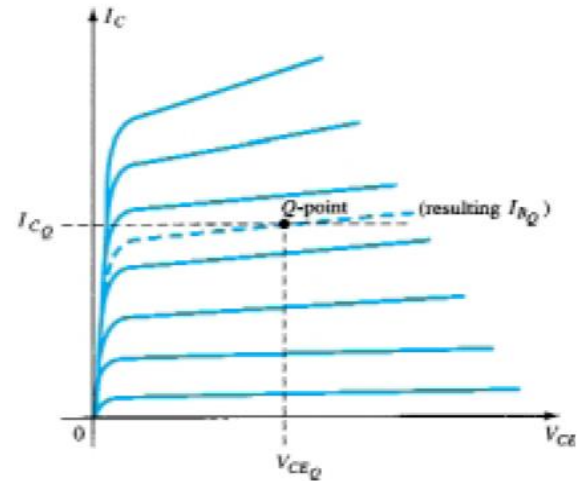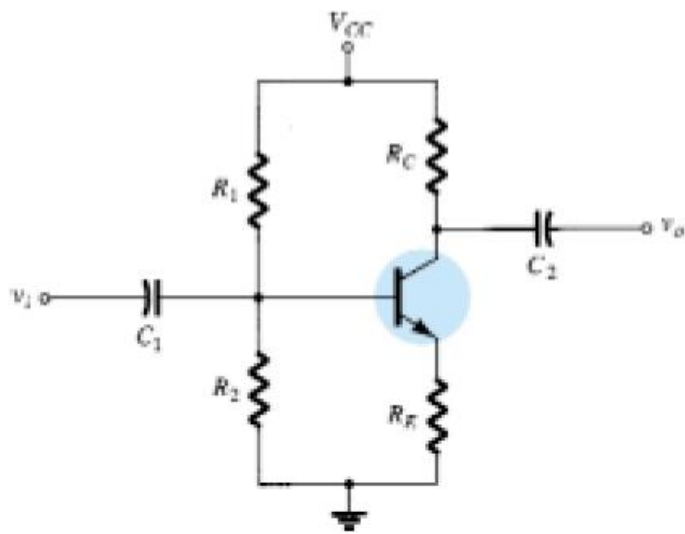

$$R_{Th} = R_1 || R_2$$

$$E_{Th} = V_{R_2} = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2}$$

ESBC → VOLTAGE DEVIDER BIAS

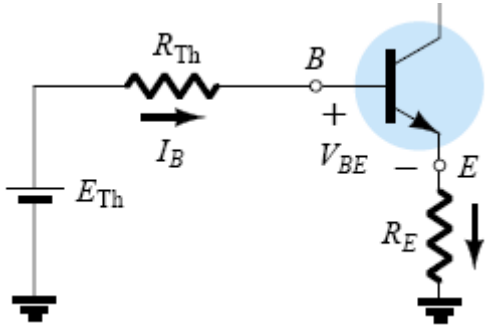


$$E_{Th} - I_B R_{Th} - V_{BE} - I_E R_E = 0$$

$$I_E = (\beta + 1)I_B$$

$$I_B = \frac{E_{Th} - V_{BE}}{R_{Th} + (\beta + 1)R_E}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$$

CONTOH

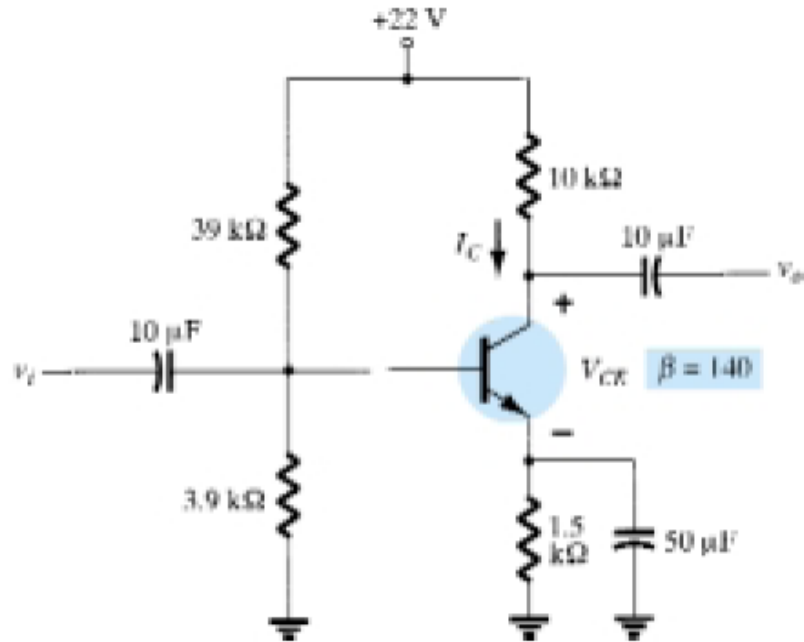

$$\begin{aligned}
 I_B &= \frac{E_{Th} - V_{BE}}{R_{Th} + (\beta + 1)R_E} \\
 &= \frac{2 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{3.55 \text{ k}\Omega + (141)(1.5 \text{ k}\Omega)} = \frac{1.3 \text{ V}}{3.55 \text{ k}\Omega + 211.5 \text{ k}\Omega} \\
 &= 6.05 \mu\text{A}
 \end{aligned}$$

Determine the dc bias voltage V_{CE} and the current I_C


$$\begin{aligned}
 R_{Th} &= R_1 \parallel R_2 \\
 &= \frac{(39 \text{ k}\Omega)(3.9 \text{ k}\Omega)}{39 \text{ k}\Omega + 3.9 \text{ k}\Omega} = 3.55 \text{ k}\Omega
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E_{Th} &= \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2} \\
 &= \frac{(3.9 \text{ k}\Omega)(22 \text{ V})}{39 \text{ k}\Omega + 3.9 \text{ k}\Omega} = 2 \text{ V}
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 I_C &= \beta I_B \\
 &= (140)(6.05 \mu\text{A}) \\
 &= 0.85 \text{ mA}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V_{CE} &= V_{CC} - I_C(R_C + R_E) \\
 &= 22 \text{ V} - (0.85 \text{ mA})(10 \text{ k}\Omega + 1.5 \text{ k}\Omega) \\
 &= 22 \text{ V} - 9.78 \text{ V} \\
 &= 12.22 \text{ V}
 \end{aligned}$$

ESBC → VOLTAGE DEVIDER BIAS

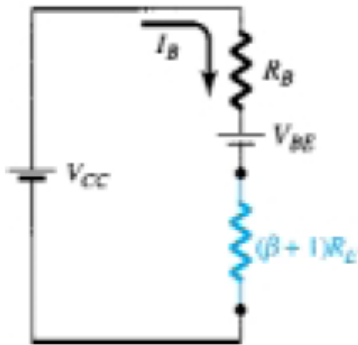

$$R_i = (\beta + 1)R_E$$

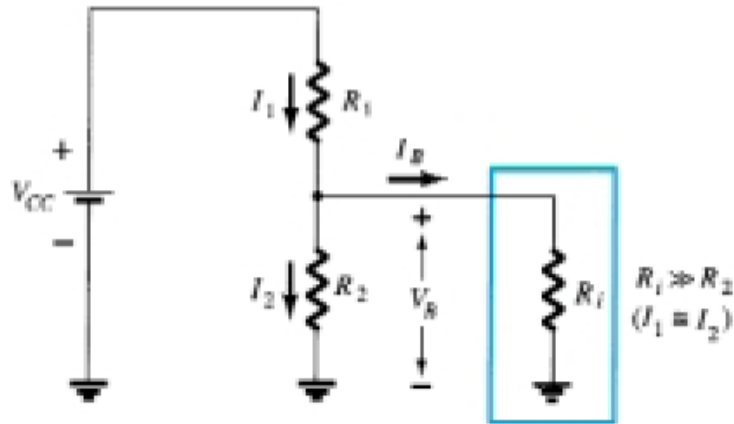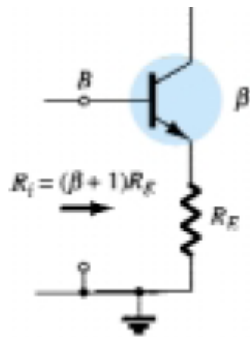

$$V_B = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2}$$

$$R_i = (\beta + 1)R_E \cong \beta R_E$$

$$\beta R_E \geq 10 R_2$$

$$V_E = V_B - V_{BE}$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_E}$$


$$I_{C_Q} \cong I_E$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C - I_E R_E$$

$$I_E \cong I_C$$

$$V_{CE_Q} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$$

CONTOH

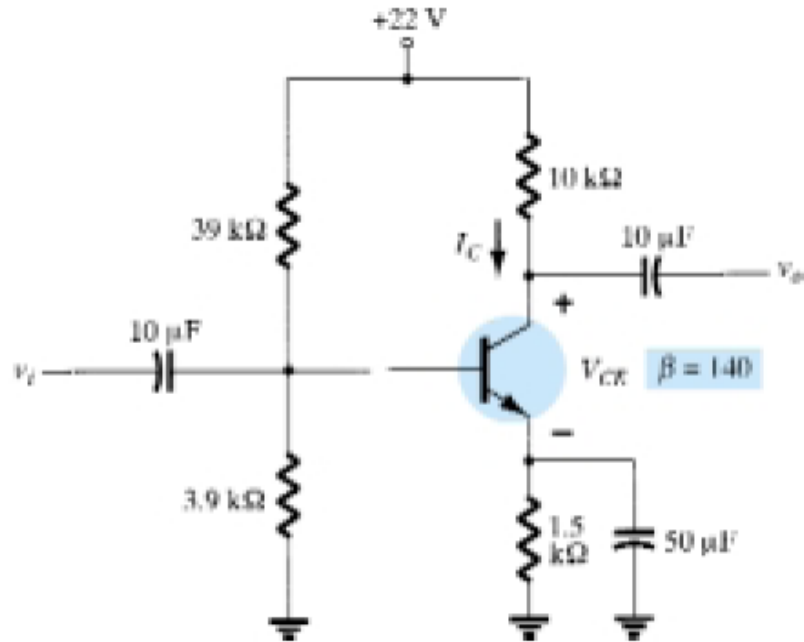

$$\begin{aligned}
 V_{CE_Q} &= V_{CC} - I_C(R_C + R_E) \\
 &= 22 \text{ V} - (0.867 \text{ mA})(10 \text{ k}\Omega + 1.5 \text{ k}\Omega) \\
 &= 22 \text{ V} - 9.97 \text{ V} \\
 &= \mathbf{12.03 \text{ V}}
 \end{aligned}$$

$$\beta R_E \geq 10 R_2$$

$$(140)(1.5 \text{ k}\Omega) \geq 10(3.9 \text{ k}\Omega)$$


$$210 \text{ k}\Omega \geq 39 \text{ k}\Omega \text{ (satisfied)}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Eq. (4.32): } V_B &= \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2} \\
 &= \frac{(3.9 \text{ k}\Omega)(22 \text{ V})}{39 \text{ k}\Omega + 3.9 \text{ k}\Omega} \\
 &= 2 \text{ V}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V_E &= V_B - V_{BE} \\
 &= 2 \text{ V} - 0.7 \text{ V} \\
 &= 1.3 \text{ V}
 \end{aligned}$$

$$I_{CQ} \cong I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{1.3 \text{ V}}{1.5 \text{ k}\Omega} = \mathbf{0.867 \text{ mA}}$$

DC BIAS WITH VOLTAGE FEEDBACK

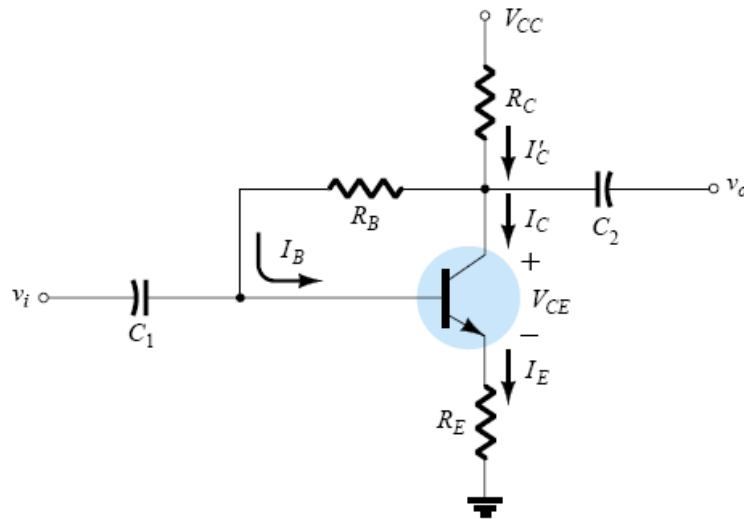

$$V_{CC} - I_C' R_C - I_B R_B - V_{BE} - I_E R_E = 0$$

$$I_C' = I_C + I_B \quad I_C' \cong I_C = \beta I_B$$

$$I_E \cong I_C$$


$$V_{CC} - \beta I_B R_C - I_B R_B - V_{BE} - \beta I_B R_E = 0$$

$$V_{CC} - V_{BE} - \beta I_B (R_C + R_E) - I_B R_B = 0$$


$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + \beta(R_C + R_E)}$$

$$I_B = \frac{V'}{R_B + \beta R'} \quad R' = R_C + R_E \quad I_C = \beta I_B,$$
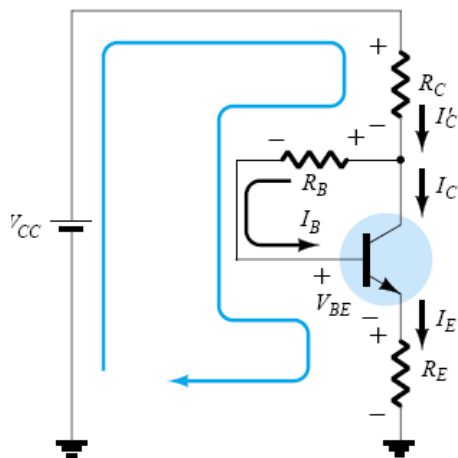
$$I_{C_Q} = \frac{\beta V'}{R_B + \beta R'}$$



DC BIAS WITH VOLTAGE FEEDBACK

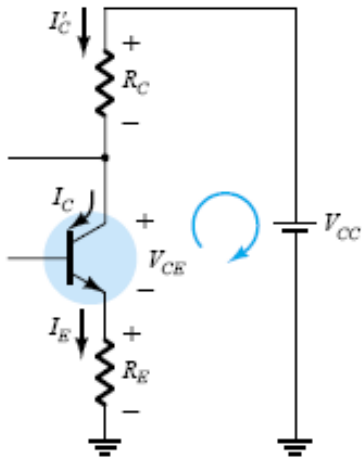

$$I_E R_E + V_{CE} + I'_C R_C - V_{CC} = 0$$


$$I'_C \cong I_C$$

$$I_E \cong I_C$$

$$I_C (R_C + R_E) + V_{CE} - V_{CC} = 0$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$$

CONTOH

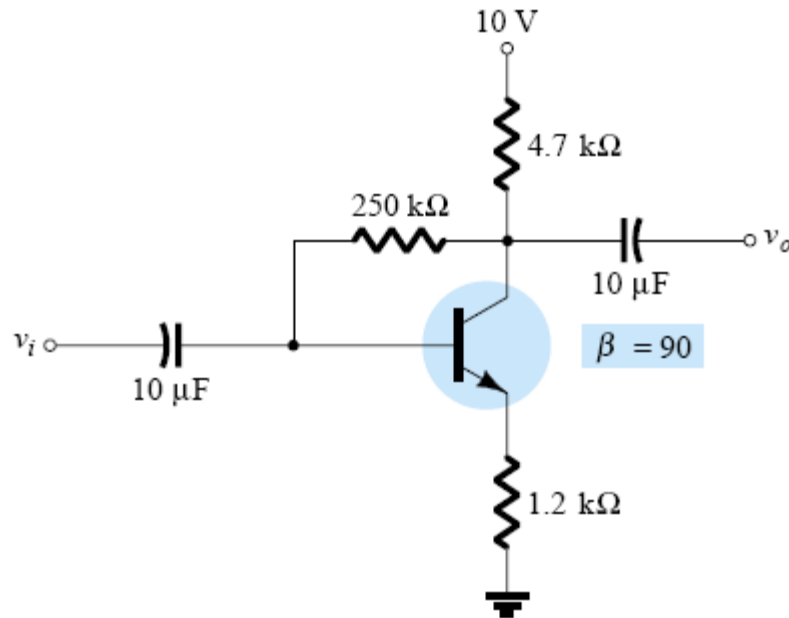


$$\begin{aligned}
 I_B &= \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + \beta(R_C + R_E)} \\
 &= \frac{10 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{250 \text{ k}\Omega + (90)(4.7 \text{ k}\Omega + 1.2 \text{ k}\Omega)} \\
 &= \frac{9.3 \text{ V}}{250 \text{ k}\Omega + 531 \text{ k}\Omega} = \frac{9.3 \text{ V}}{781 \text{ k}\Omega} \\
 &= 11.91 \mu\text{A}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 I_{C_Q} &= \beta I_B = (90)(11.91 \mu\text{A}) \\
 &= 1.07 \text{ mA}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V_{CE_Q} &= V_{CC} - I_C(R_C + R_E) \\
 &= 10 \text{ V} - (1.07 \text{ mA})(4.7 \text{ k}\Omega + 1.2 \text{ k}\Omega) \\
 &= 10 \text{ V} - 6.31 \text{ V} \\
 &= 3.69 \text{ V}
 \end{aligned}$$

CONTOH

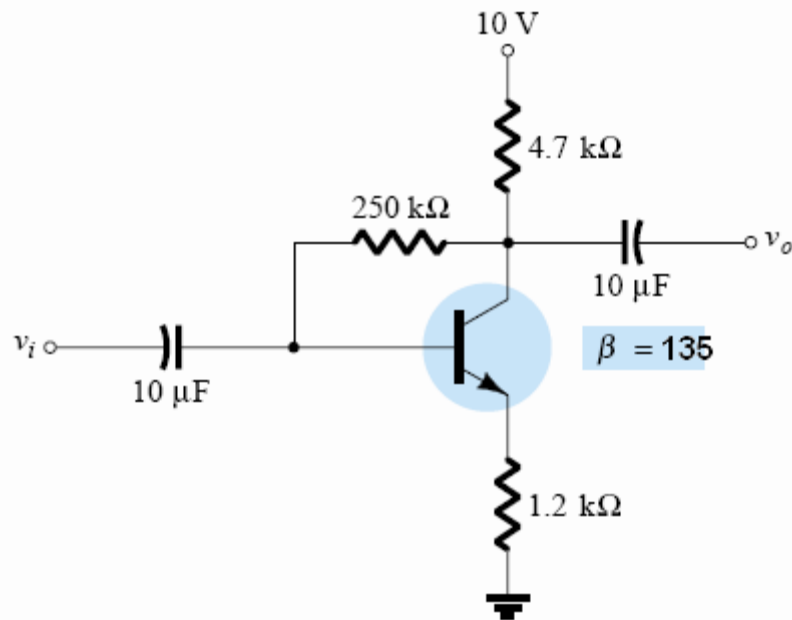

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + \beta(R_C + R_E)} = \frac{10 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{250 \text{ k}\Omega + (135)(4.7 \text{ k}\Omega + 1.2 \text{ k}\Omega)}$$

$$= \frac{9.3 \text{ V}}{250 \text{ k}\Omega + 796.5 \text{ k}\Omega} = \frac{9.3 \text{ V}}{1046.5 \text{ k}\Omega}$$

$$= 8.89 \mu\text{A}$$

$$I_{C_Q} = \beta I_B$$

$$= (135)(8.89 \mu\text{A})$$

$$= 1.2 \text{ mA}$$


$$V_{CE_Q} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$$

$$= 10 \text{ V} - (1.2 \text{ mA})(4.7 \text{ k}\Omega + 1.2 \text{ k}\Omega)$$

$$= 10 \text{ V} - 7.08 \text{ V}$$

$$= 2.92 \text{ V}$$

TRANSISTOR SWITCH

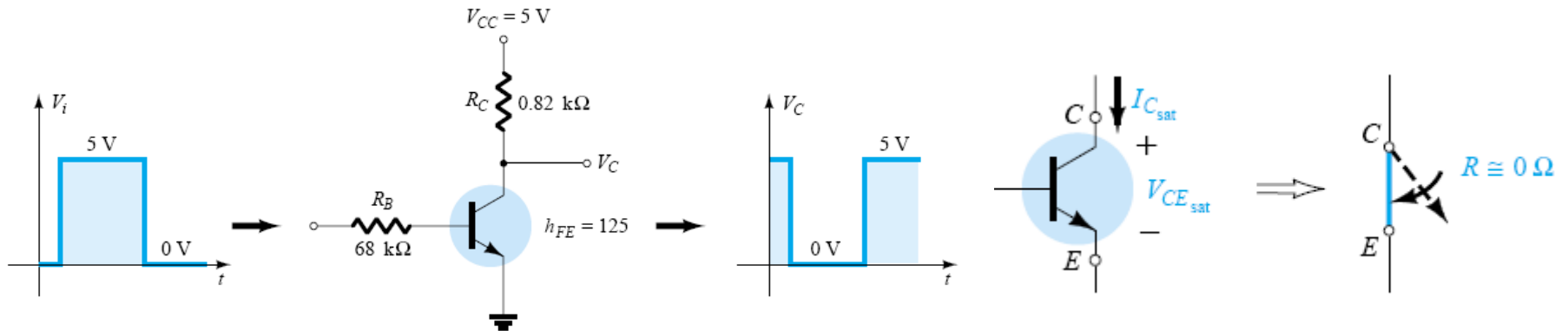

$$I_{C_{sat}} = \frac{V_{CC}}{R_C}$$

$$I_B > \frac{I_{C_{sat}}}{\beta_{dc}}$$

$$R_{sat} = \frac{V_{CE_{sat}}}{I_{C_{sat}}}$$

