

BJT AC ANALYSIS




Oleh:
Suwito

mas.suwito@gmail.com


masaji@elect-eng.its.ac.id

**Departemen Teknik Elektro
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
2009**

PENGUATAN PADA DOMAIN AC

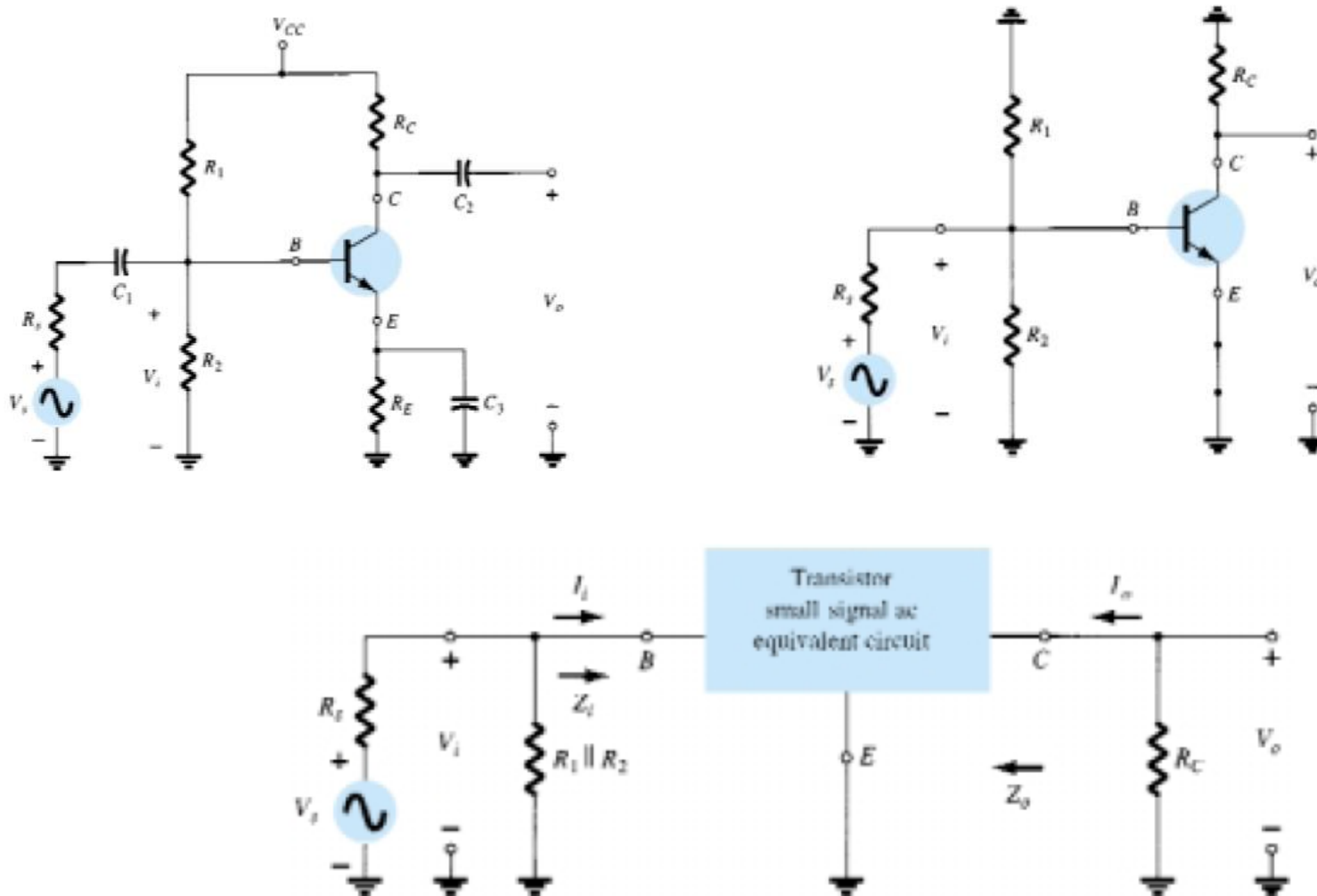

IMPEDANSI INPUT


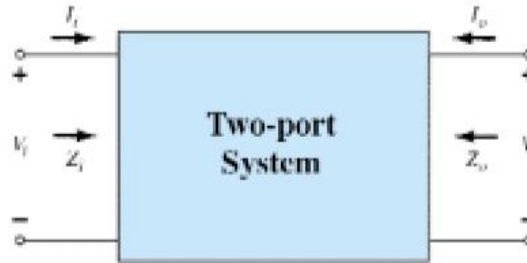


- ❑ Rangkaian penguat pada dasarnya merupakan jaringan dengan dua pasang terminal (two-port network).
- ❑ Pada sisi input terdapat impedansi input, Z_i , yang menurut hukum Ohm adalah:

$$Z_i = \frac{V_i}{I_i}$$


- ❑ Pada frekuensi rendah hingga menengah (umumnya kurang dari 100 KHz), impedansi input suatu transistor bipolar adalah resistif murni.
- ❑ Nilai resistansinya berkisar antara beberapa Ohm hingga mega Ohm tergantung dari konfigurasi rangkaian transistor yang dipakai.
- ❑ Nilai Z_i ini tidak bisa diukur dengan Ohmmeter.

MENGUKUR IMPEDANSI INPUT

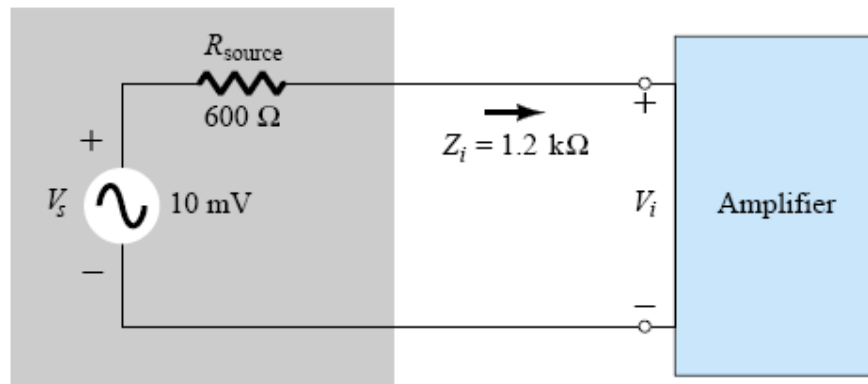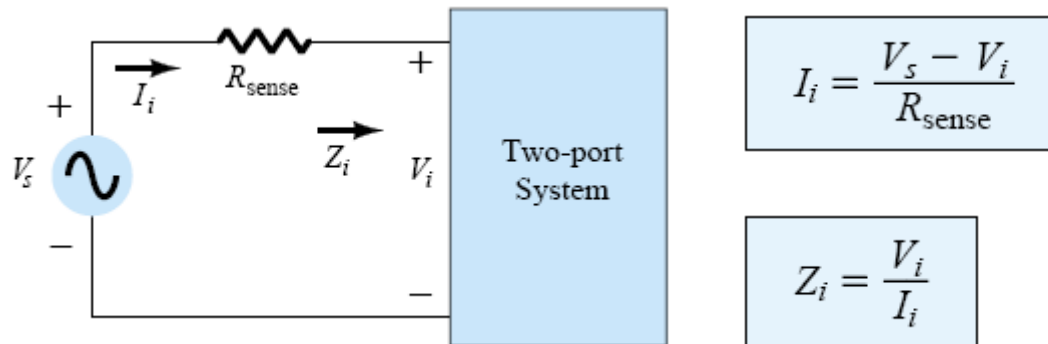

$$V_i = \frac{Z_i V_s}{Z_i + R_{\text{source}}} = \frac{(1.2 \text{ k}\Omega)(10 \text{ mV})}{1.2 \text{ k}\Omega + 0.6 \text{ k}\Omega} = 6.67 \text{ mV}$$


CONTOH

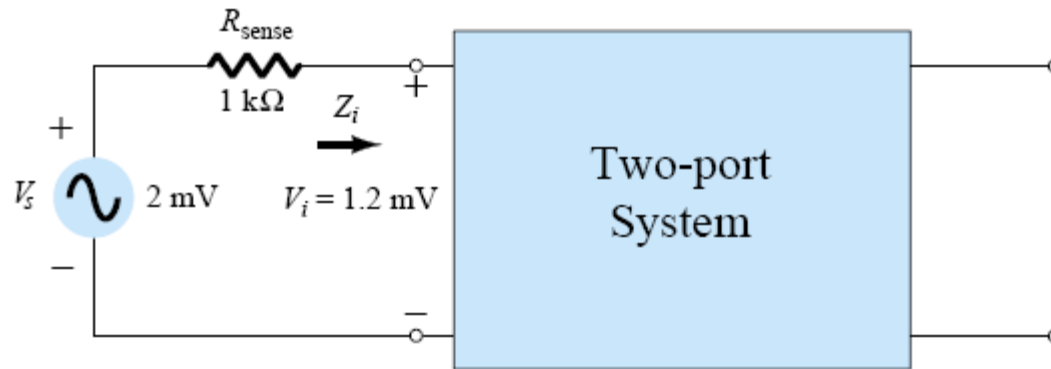


$$I_i = \frac{V_s - V_i}{R_{\text{sense}}} = \frac{2 \text{ mV} - 1.2 \text{ mV}}{1 \text{ k}\Omega} = \frac{0.8 \text{ mV}}{1 \text{ k}\Omega} = 0.8 \text{ }\mu\text{A}$$

$$Z_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{1.2 \text{ mV}}{0.8 \text{ }\mu\text{A}} = \mathbf{1.5 \text{ k}\Omega}$$


IMPEDANSI OUTPUT

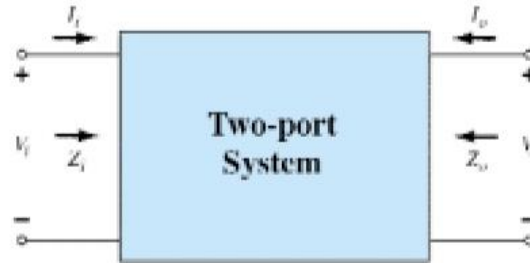

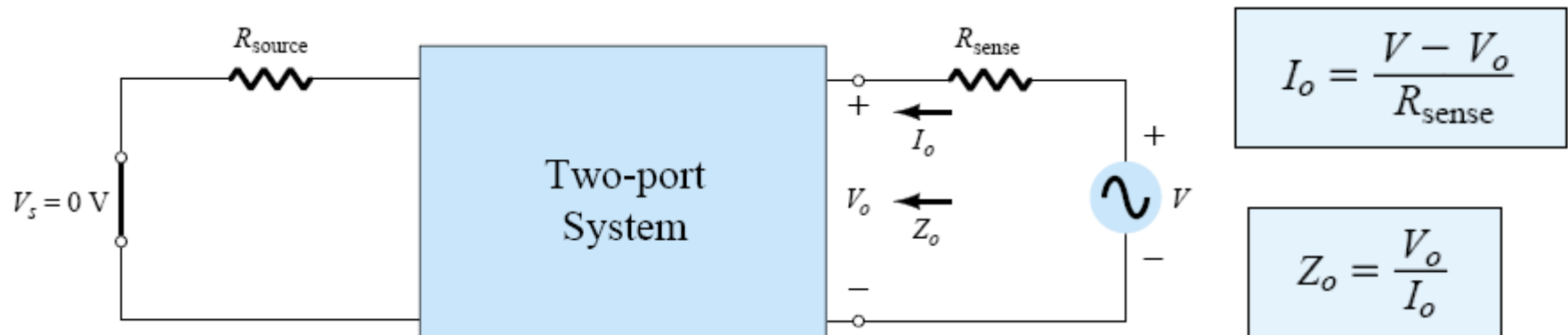- ❑ Impedansi output (Z_o) ditentukan pada terminal output melihat belakang ke dalam sistem dengan sinyal input dibuat nol.
- ❑ Untuk memperoleh Z_o , sumber sinyal diberikan pada terminal output dan sesuai dengan hukum Ohm, yaitu:



CONTOH

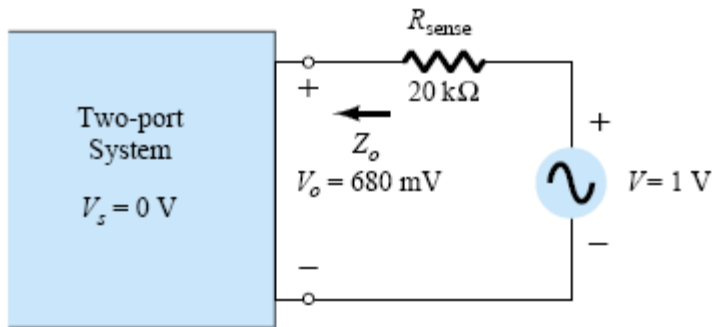


$$I_o = \frac{V - V_o}{R_{\text{sense}}} = \frac{1 \text{ V} - 680 \text{ mV}}{20 \text{ k}\Omega} = \frac{320 \text{ mV}}{20 \text{ k}\Omega} = 16 \mu\text{A}$$

$$Z_o = \frac{V_o}{I_o} = \frac{680 \text{ mV}}{16 \mu\text{A}} = 42.5 \text{ k}\Omega$$

PENGUAT TEGANGAN

$$A_v = \frac{V_o}{V_i}$$

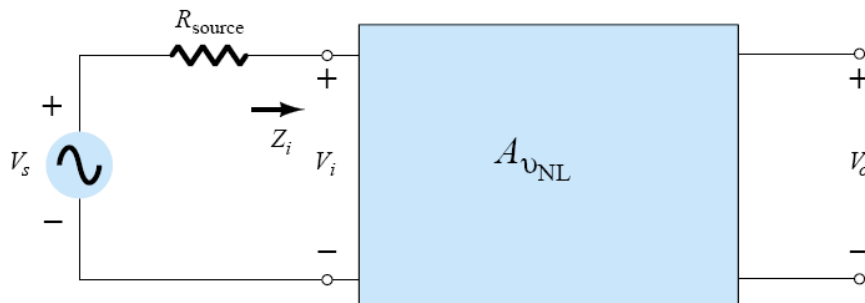


$$A_{vNL} = \left. \frac{V_o}{V_i} \right|_{R_L = \infty \Omega \text{ (open circuit)}}$$

$$\frac{V_i}{V_s} = \frac{Z_i}{Z_i + R_s}$$

$$A_{v_s} = \frac{V_o}{V_s} = \frac{V_i}{V_s} \cdot \frac{V_o}{V_i}$$

$$A_{v_s} = \frac{V_o}{V_s} = \frac{Z_i}{Z_i + R_s} A_{vNL}$$

CONTOH

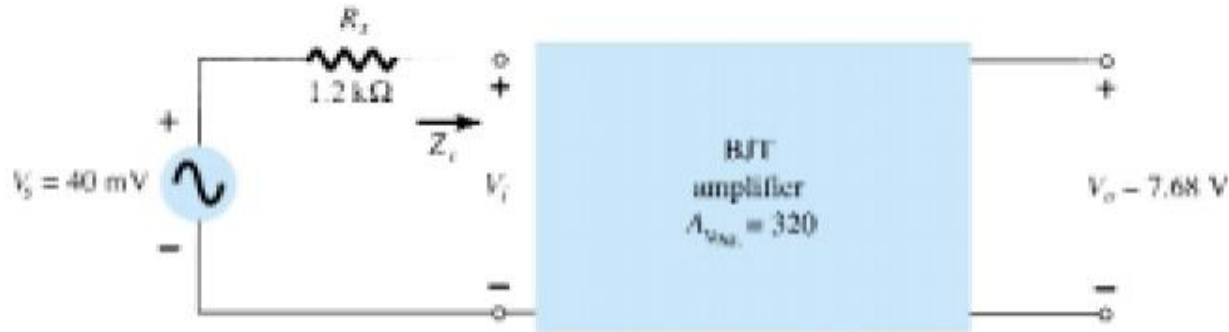

$$(a) A_{vNL} = \frac{V_o}{V_i} \text{ and } V_i = \frac{V_o}{A_{vNL}} = \frac{7.68 \text{ V}}{320} = \mathbf{24 \text{ mV}}$$

$$(b) I_i = \frac{V_s - V_i}{R_s} = \frac{40 \text{ mV} - 24 \text{ mV}}{1.2 \text{ k}\Omega} = \mathbf{13.33 \text{ }\mu\text{A}}$$

$$(c) Z_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{24 \text{ mV}}{13.33 \text{ }\mu\text{A}} = \mathbf{1.8 \text{ k}\Omega}$$

$$(d) A_{v_s} = \frac{Z_i}{Z_i + R_s} A_{vNL}$$

$$= \frac{1.8 \text{ k}\Omega}{1.8 \text{ k}\Omega + 1.2 \text{ k}\Omega} (320)$$

$$= \mathbf{192}$$

PENGUATAN ARUS



$$A_i = \frac{I_o}{I_i}$$

$$I_i = \frac{V_i}{Z_i}$$

$$I_o = -\frac{V_o}{R_L}$$


$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = -\frac{V_o/R_L}{V_i/Z_i} = -\frac{V_o Z_i}{V_i R_L}$$

$$A_i = -A_v \frac{Z_i}{R_L}$$

r_e TRANSISTOR MODEL


- ❑ BJTs are basically current-controlled devices, therefore the r_e model uses a diode and a current source to duplicate the behavior of the transistor. One disadvantage to this model is its sensitivity to the DC level.

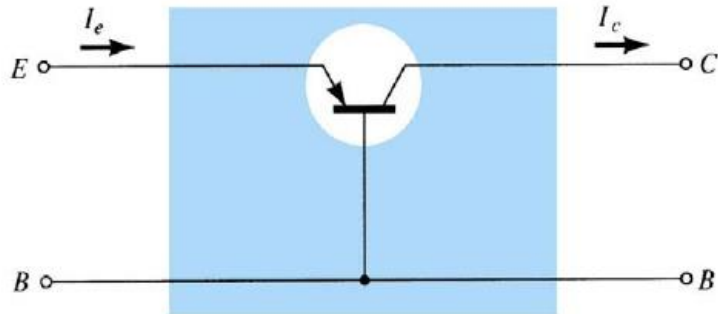r_e MODEL \rightarrow Common Base Configuration




$$r_e = \frac{26 \text{ mV}}{I_E}$$

$$Z_i = r_e \quad CB$$

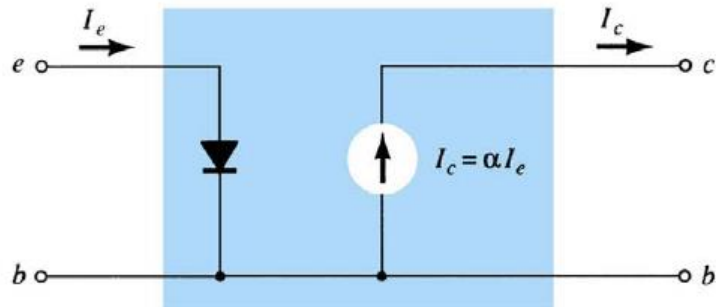


$$Z_o \cong \infty \Omega \quad CB$$

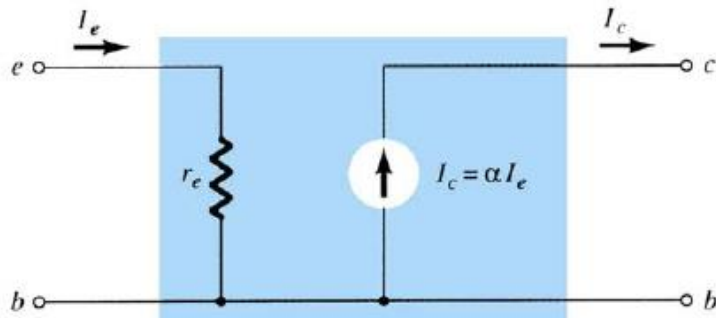

- ❑ Pada umumnya CB memiliki Impedansi input yang relatif Rendah dan Impedansi Output yang sangat tinggi.
- ❑ Nilai Impedansi input rata – rata kurang dari 50 Ohm
- ❑ Nilai impedansi Output CB dalam kisaran Mega Ohm.

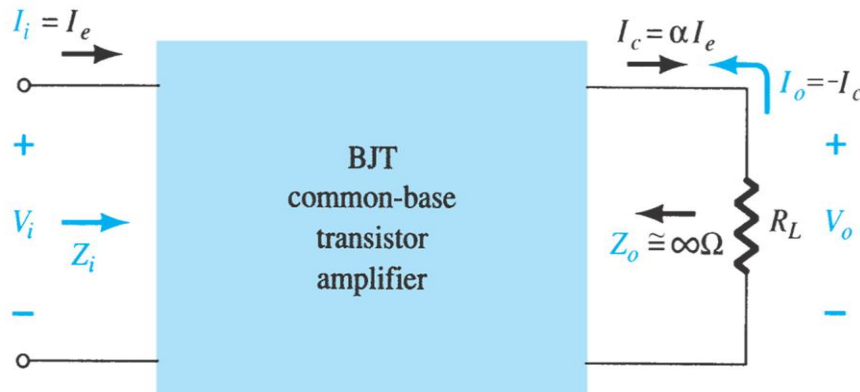r_e MODEL \rightarrow Common Base Configuration



PENGUATAN TEGANGAN

$$V_o = -I_o R_L = -(-I_c) R_L = \alpha I_e R_L$$

$$V_i = I_e Z_i = I_e r_e$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{\alpha I_e R_L}{I_e r_e}$$

$$A_v = \frac{\alpha R_L}{r_e} \cong \frac{R_L}{r_e}$$

CB


PENGUATAN ARUS

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{-I_c}{I_e} = -\frac{\alpha I_e}{I_e}$$

$$A_i = -\alpha \cong -1$$

CB

CONTOH

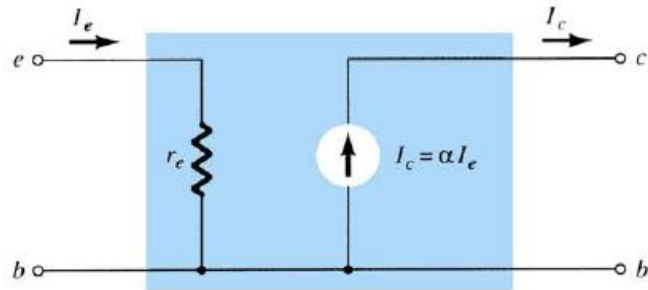

$$I_E = 4 \text{ mA},$$

$$\alpha = 0.98,$$

$$V_i = 2 \text{ mV}$$

- Determine the input impedance.
- Calculate the voltage gain if a load of $0.56 \text{ k}\Omega$ is connected to the output terminals.
- Find the output impedance and current gain.

$$(a) \quad r_e = \frac{26 \text{ mV}}{I_E} = \frac{26 \text{ mV}}{4 \text{ mA}} = \mathbf{6.5 \text{ } \Omega}$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{168.86 \text{ mV}}{2 \text{ mV}} = \mathbf{84.43}$$

$$(b) \quad I_i = I_e = \frac{V_i}{Z_i} = \frac{2 \text{ mV}}{6.5 \text{ } \Omega} = 307.69 \text{ } \mu\text{A}$$



$$A_v = \frac{\alpha R_L}{r_e} = \frac{(0.98)(0.56 \text{ k}\Omega)}{6.5 \text{ } \Omega} = \mathbf{84.43}$$

$$\begin{aligned} V_o &= I_c R_L = \alpha I_e R_L = (0.98)(307.69 \text{ } \mu\text{A})(0.56 \text{ k}\Omega) \\ &= 168.86 \text{ mV} \end{aligned}$$

$$(c) \quad Z_o \cong \infty \text{ } \Omega$$

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = -\alpha = \mathbf{-0.98}$$

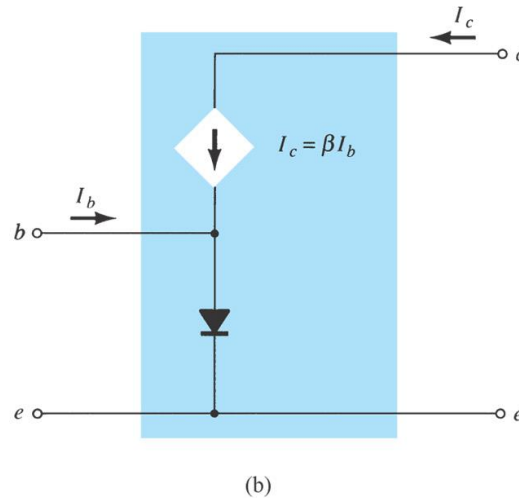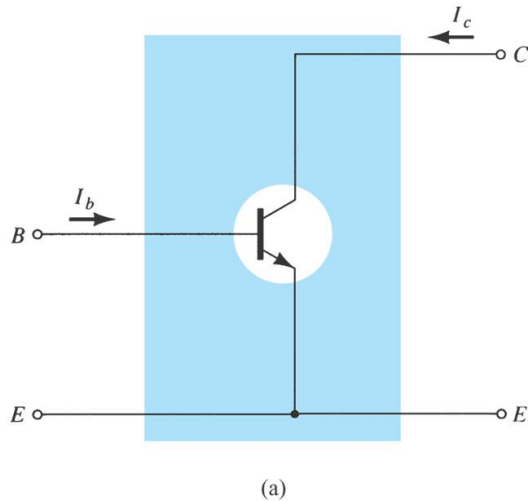r_e MODEL \rightarrow Common Emitter Configuration



$$I_c = \beta I_b$$

$$I_e = I_c + I_b = \beta I_b + I_b$$

$$I_e = (\beta + 1)I_b$$

$$I_e \cong \beta I_b$$

IMPEDANSI INPUT

$$Z_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{V_{be}}{I_b}$$

$$V_i = V_{be} = I_e r_e \cong \beta I_b r_e$$


$$Z_i = \frac{V_{be}}{I_b} \cong \frac{\beta I_b r_e}{I_b}$$

- Pada CE, nilai Z_i pada umumnya berkisar antara ratusan Ohm hingga Kilo Ohm. Dengan nilai maksimum 6-7 K Ohm.


$$Z_i \cong \beta r_e$$

CE

r_e MODEL → Common Emitter Configuration

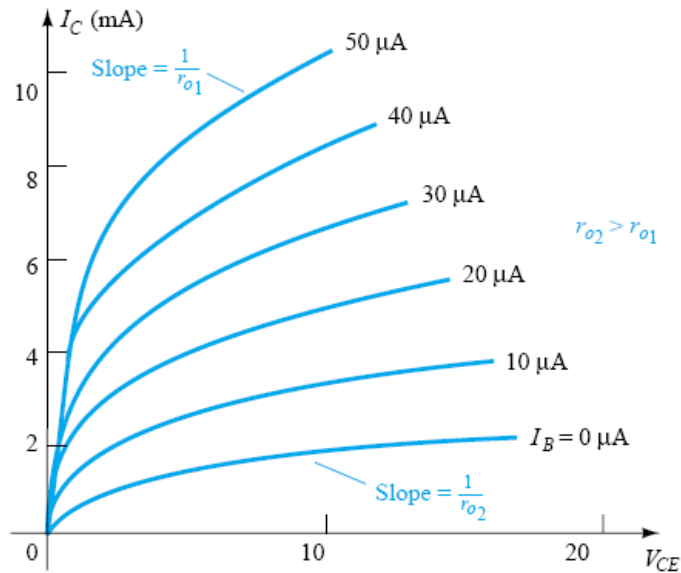


IMPEDANSI OUTPUT

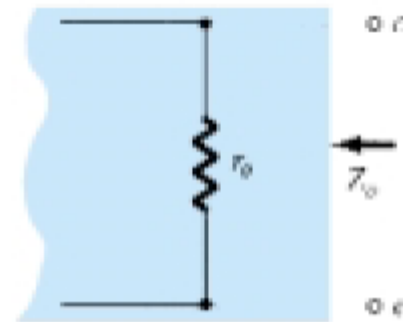


$$Z_o = r_o \quad CE$$

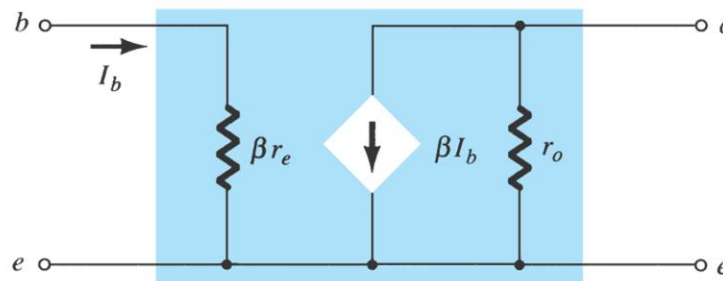❑ Pada CE, nilai Z_o pada umumnya berkisar antara 40 Kohm – 50 Kohm



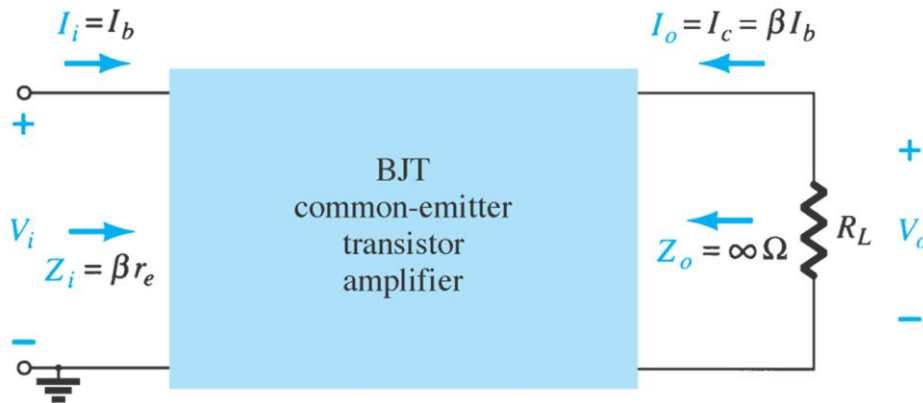r_e MODEL \rightarrow Common Emitter Configuration



$$A_v = -\frac{R_L}{r_e} \quad CE, r_o = \infty \Omega$$

PENGUATAN TEGANGAN

$$V_o = -I_o R_L$$

$$V_o = -I_o R_L = -I_c R_L = -\beta I_b R_L$$

$$V_i = I_i Z_i = I_b \beta r_e$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{\beta I_b R_L}{I_b \beta r_e}$$


- ❑ Tanda minus menunjukkan beda fase antara sinyal input dan output 180°

PENGUATAN ARUS

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{I_c}{I_b} = \frac{\beta I_b}{I_b}$$

$$A_i = \beta \quad CE, r_o = \infty \Omega$$

CONTOH

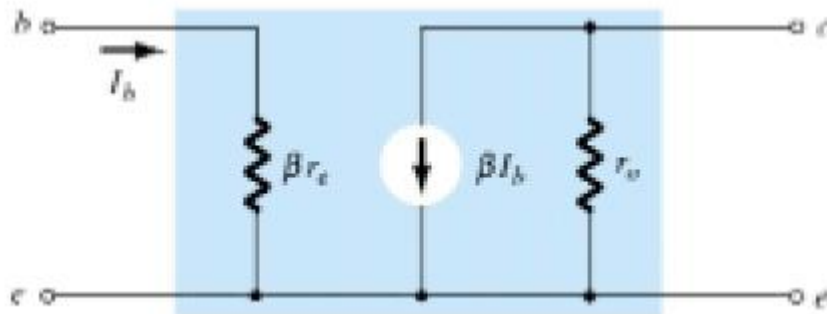

$$\beta = 120 \text{ and } I_E = 3.2 \text{ mA}$$

$$r_o = \infty \Omega,$$

- (a) Z_i .
- (b) A_v if a load of $2 \text{ k}\Omega$ is applied.
- (c) A_i with the $2 \text{ k}\Omega$ load.


$$(a) \ r_e = \frac{26 \text{ mV}}{I_E} = \frac{26 \text{ mV}}{3.2 \text{ mA}} = 8.125 \Omega$$

$$\text{and } Z_i = \beta r_e = (120)(8.125 \Omega) = \mathbf{975 \Omega}$$


$$(b) \text{ Eq. (7.21): } A_v = -\frac{R_L}{r_e} = -\frac{2 \text{ k}\Omega}{8.125 \Omega} = \mathbf{-246.15}$$

$$(c) \ A_i = \frac{I_o}{I_i} = \beta = \mathbf{120}$$


CE FIXED-BIAS CONFIGURATION

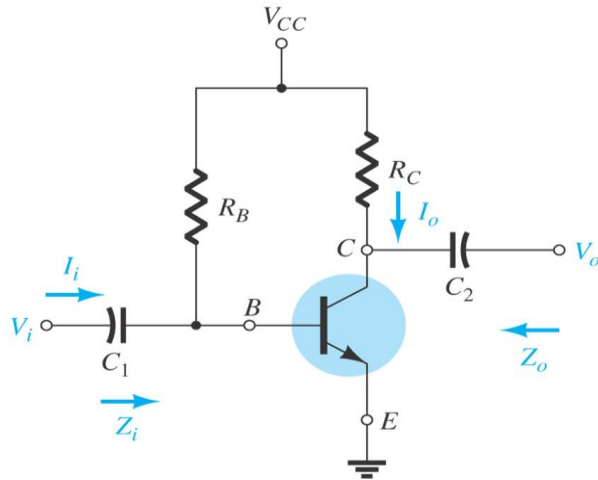

Common-emitter fixed-bias configuration.

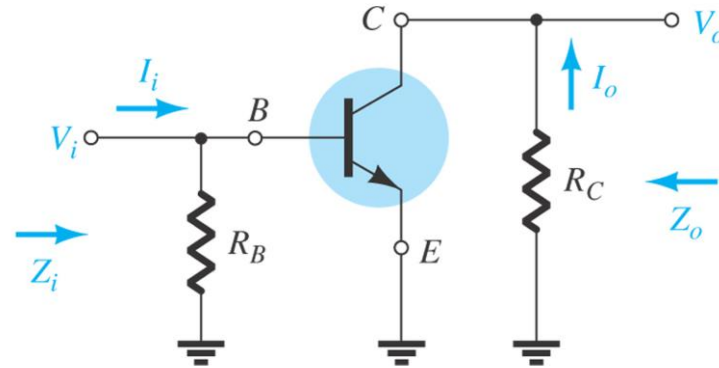

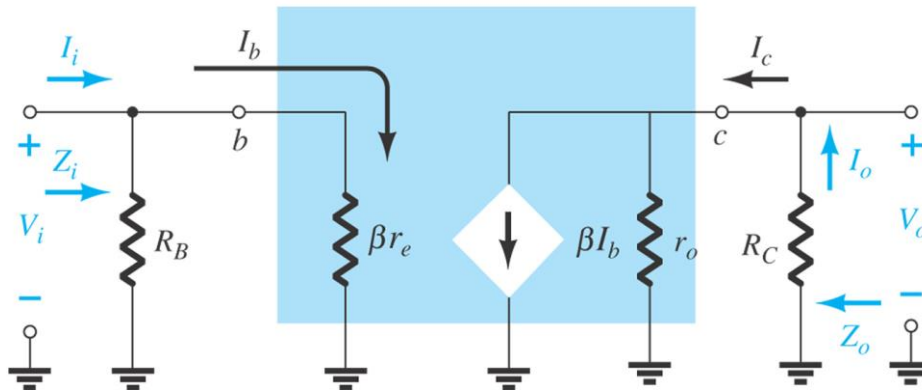Removal of the effects of V_{CC} , C_1 and C_2



Substituting the r_e model into the network


IMPEDANSI INPUT

$$Z_i = R_B \parallel \beta r_e \quad \text{ohms}$$


$$Z_i \cong \beta r_e$$

$$R_B \geq 10 \beta r_e$$

CE → IMPEDANSI OUTPUT

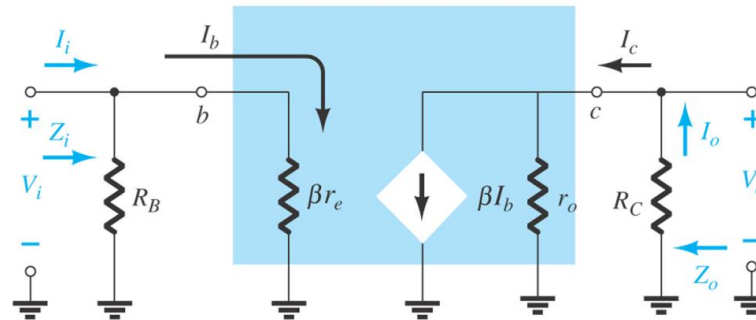

IMPEDANSI OUTPUT

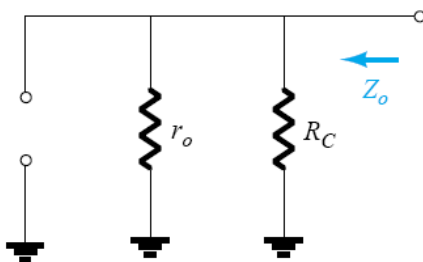

When $V_i = 0$, $I_i = I_b = 0$, resulting in an open-circuit equivalence for the current source.


$$Z_o = R_C \parallel r_o$$

ohms

$$Z_o \cong R_C$$

$$r_o \geq 10R_C$$

CE → PENGUATAN TEGANGAN (A_v)

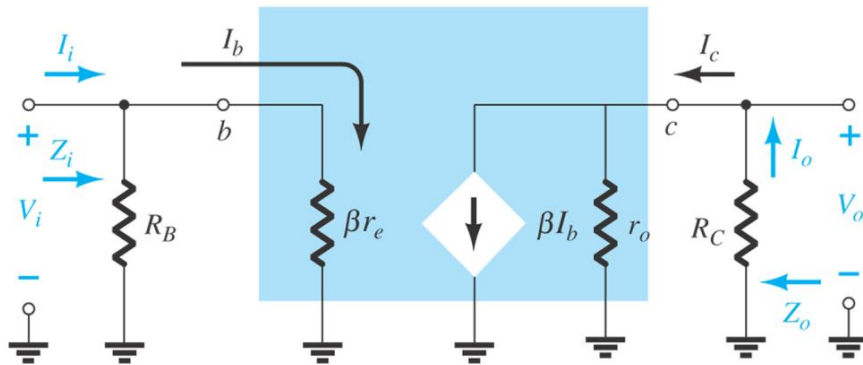

The resistors r_o and R_C are in parallel.

$$V_o = -\beta I_b (R_C \parallel r_o)$$

$$I_b = \frac{V_i}{\beta r_e}$$


$$V_o = -\beta \left(\frac{V_i}{\beta r_e} \right) (R_C \parallel r_o)$$

If $r_o \geq 10R_C$,

$$A_v = -\frac{R_C}{r_e} \quad r_o \geq 10R_C$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{(R_C \parallel r_o)}{r_e}$$

CE → PENGUATAN ARUS (A_I)

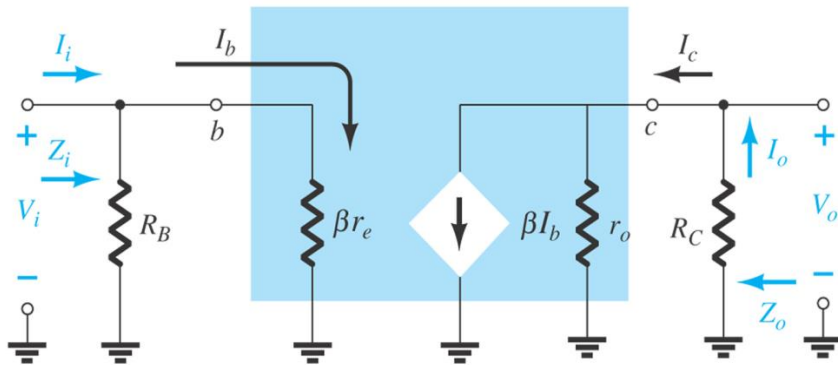

Applying the current-divider rule to the input and output circuits,

$$I_o = \frac{(r_o)(\beta I_b)}{r_o + R_C} \quad \text{and} \quad \frac{I_o}{I_b} = \frac{r_o \beta}{r_o + R_C}$$

$$I_b = \frac{(R_B)(I_i)}{R_B + \beta r_e} \quad \text{or} \quad \frac{I_b}{I_i} = \frac{R_B}{R_B + \beta r_e}$$

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \left(\frac{I_o}{I_b} \right) \left(\frac{I_b}{I_i} \right) = \left(\frac{r_o \beta}{r_o + R_C} \right) \left(\frac{R_B}{R_B + \beta r_e} \right)$$

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{\beta R_B r_o}{(r_o + R_C)(R_B + \beta r_e)}$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{(R_C \parallel r_o)}{r_e}$$

$$Z_i = R_B \parallel \beta r_e$$

$$A_i = -A_v \frac{Z_i}{R_C}$$

if $r_o \geq 10R_C$ and $R_B \geq 10\beta r_e$,

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} \cong \frac{\beta R_B r_o}{(r_o)(R_B)}$$


$$A_i \cong \beta$$

$r_o \geq 10R_C, R_B \geq 10\beta r_e$


CE → PHASE RELATIONSHIP

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{(R_C \parallel r_o)}{r_e}$$

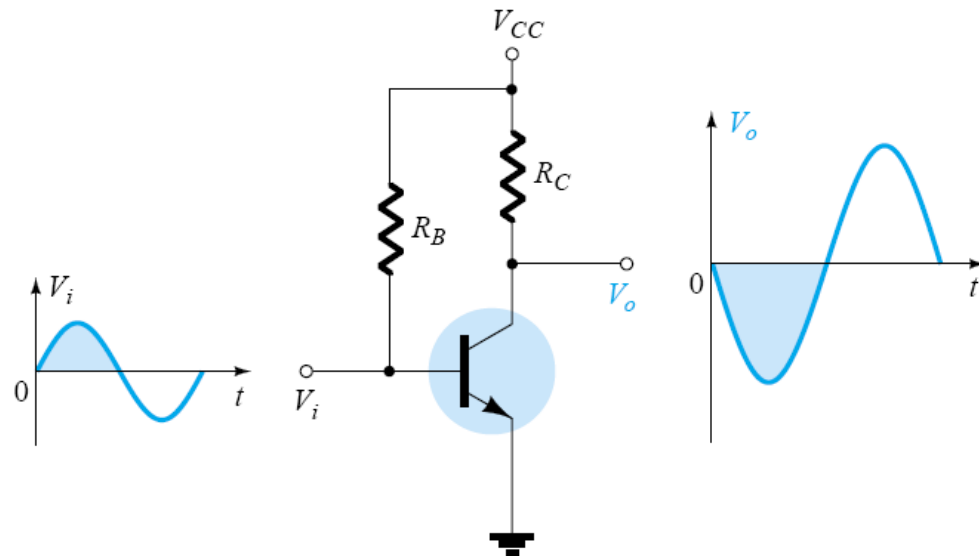Tanda minus (-) pada penguatan tegangan berarti antara sinyal input dan output bergeser 180°



CONTOH

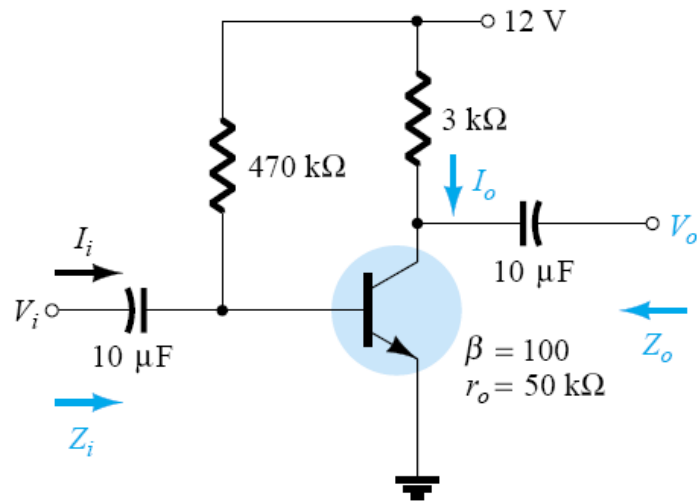

- Determine r_e .
- Find Z_i (with $r_o = \infty \Omega$).
- Calculate Z_o (with $r_o = \infty \Omega$).
- Determine A_v (with $r_o = \infty \Omega$).
- Find A_i (with $r_o = \infty \Omega$).
- Repeat parts (c) through (e) including $r_o = 50 \text{ k}\Omega$


(a) DC analysis:

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{12 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{470 \text{ k}\Omega} = 24.04 \mu\text{A}$$

$$I_E = (\beta + 1)I_B = (101)(24.04 \mu\text{A}) = 2.428 \text{ mA}$$

$$r_e = \frac{26 \text{ mV}}{I_E} = \frac{26 \text{ mV}}{2.428 \text{ mA}} = \mathbf{10.71 \Omega}$$

CONTOH

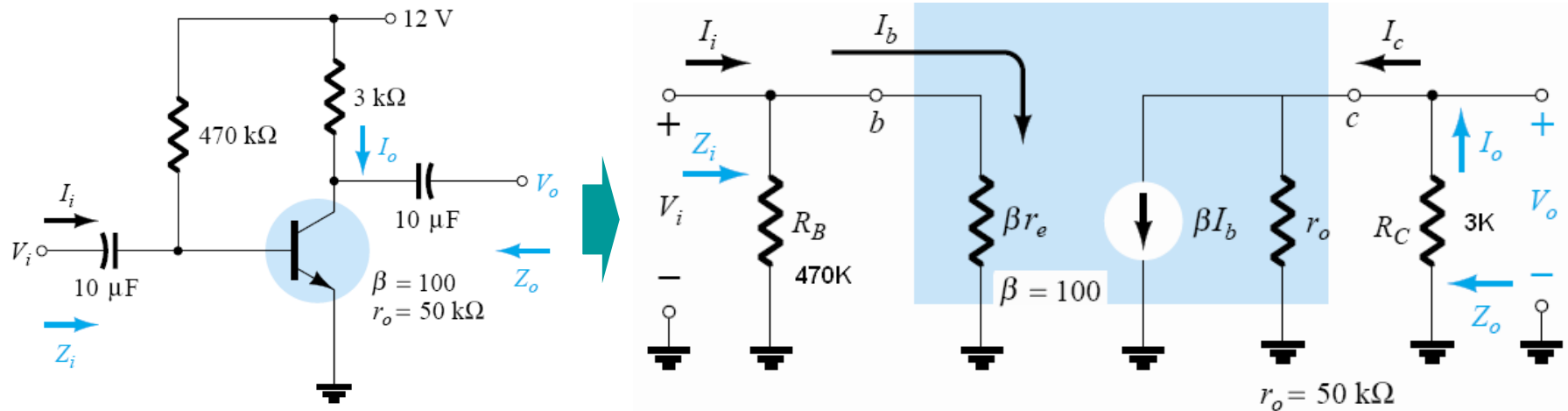

$$(b) \beta r_e = (100)(10.71 \Omega) = 1.071 \text{ k}\Omega$$

$$Z_i = R_B \parallel \beta r_e = 470 \text{ k}\Omega \parallel 1.071 \text{ k}\Omega = \mathbf{1.069 \text{ k}\Omega}$$


$$(c) Z_o = R_C = \mathbf{3 \text{ k}\Omega}$$

$$(d) A_v = -\frac{R_C}{r_e} = -\frac{3 \text{ k}\Omega}{10.71 \Omega} = \mathbf{-280.11}$$

$$(e) \text{ Since } R_B \geq 10\beta r_e (470 \text{ k}\Omega > 10.71 \text{ k}\Omega)$$

$$A_i \cong \beta = \mathbf{100}$$

CONTOH

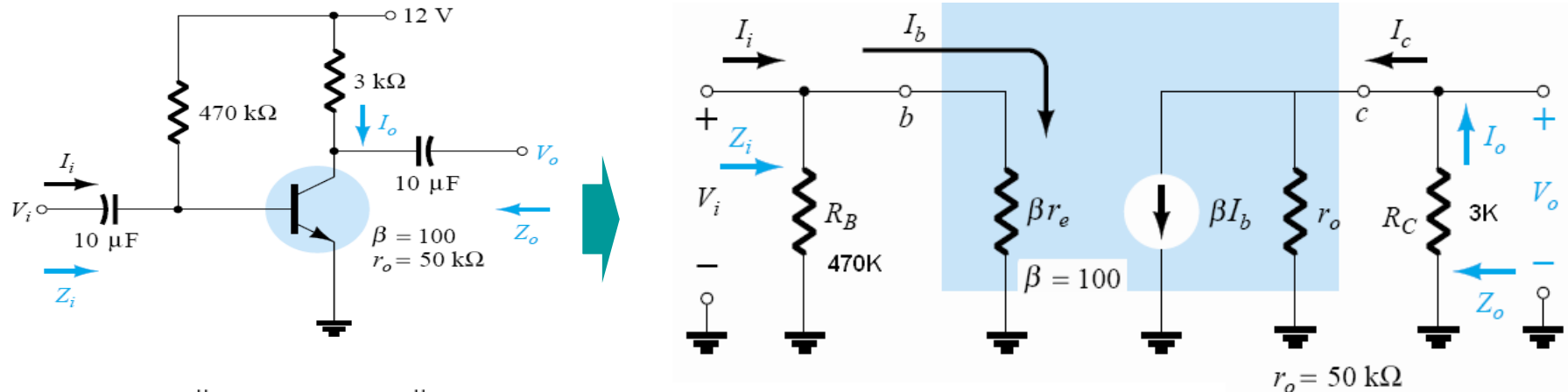

$$(f) \quad Z_o = r_o \parallel R_C = 50 \text{ k}\Omega \parallel 3 \text{ k}\Omega = \mathbf{2.83 \text{ k}\Omega} \text{ vs. } 3 \text{ k}\Omega$$


$$A_v = -\frac{r_o \parallel R_C}{r_e} = \frac{2.83 \text{ k}\Omega}{10.71 \Omega} = \mathbf{-264.24} \text{ vs. } -280.11$$

$$A_i = \frac{\beta R_B r_o}{(r_o + R_C)(R_B + \beta r_e)} = \frac{(100)(470 \text{ k}\Omega)(50 \text{ k}\Omega)}{(50 \text{ k}\Omega + 3 \text{ k}\Omega)(470 \text{ k}\Omega + 1.071 \text{ k}\Omega)} = \mathbf{94.13} \text{ vs. } 100$$

As a check:

$$A_i = -A_v \frac{Z_i}{R_C} = \frac{-(-264.24)(1.069 \text{ k}\Omega)}{3 \text{ k}\Omega} = \mathbf{94.16}$$

CE VOLTAGE-DIVIDER BIAS CONFIGURATION

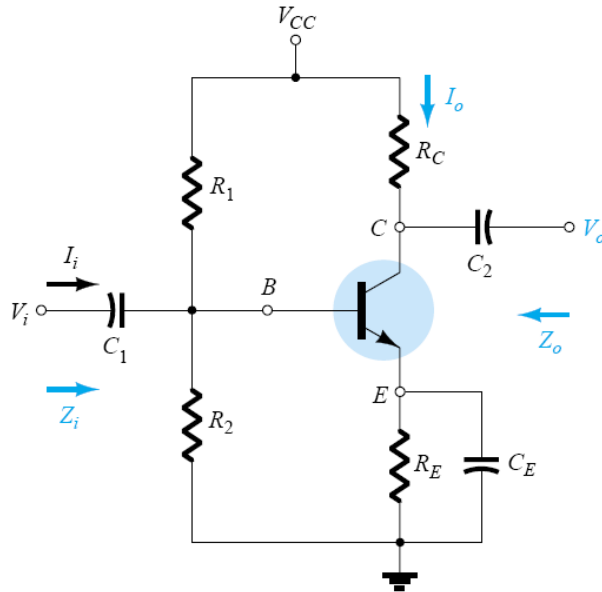

IMPEDANSI INPUT

$$R' = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$



$$Z_i = R' \parallel \beta r_e$$


IMPEDANSI OUTPUT

V_i set to 0 V resulting in $I_b = 0 \mu\text{A}$ and $\beta I_b = 0 \text{ mA}$.


$$Z_o = R_C \parallel r_o$$

$$Z_o \cong R_C$$

$$r_o \geq 10 R_C$$

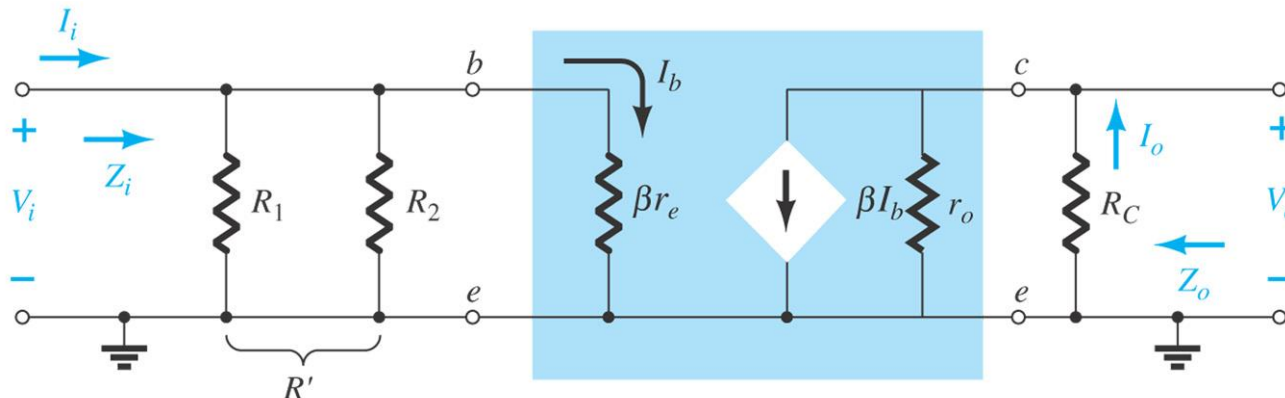

CE VOLTAGE-DIVIDER BIAS CONFIGURATION

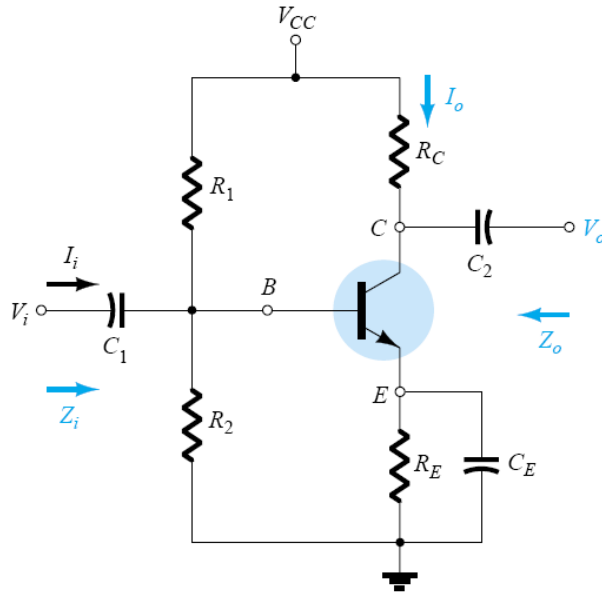


PENGUATAN TEGANGAN

$$V_o = -(\beta I_b)(R_C \parallel r_o)$$

$$I_b = \frac{V_i}{\beta r_e}$$

$$V_o = -\beta \left(\frac{V_i}{\beta r_e} \right) (R_C \parallel r_o)$$

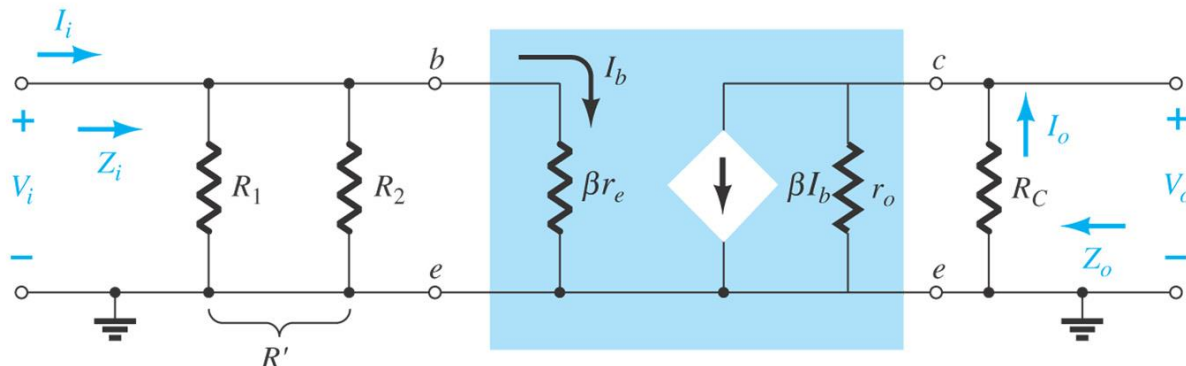
$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-R_C \parallel r_o}{r_e}$$



$$A_v = \frac{V_o}{V_i} \cong -\frac{R_C}{r_e}$$

$$r_o \cong 10R_C$$

CE VOLTAGE-DIVIDER BIAS CONFIGURATION

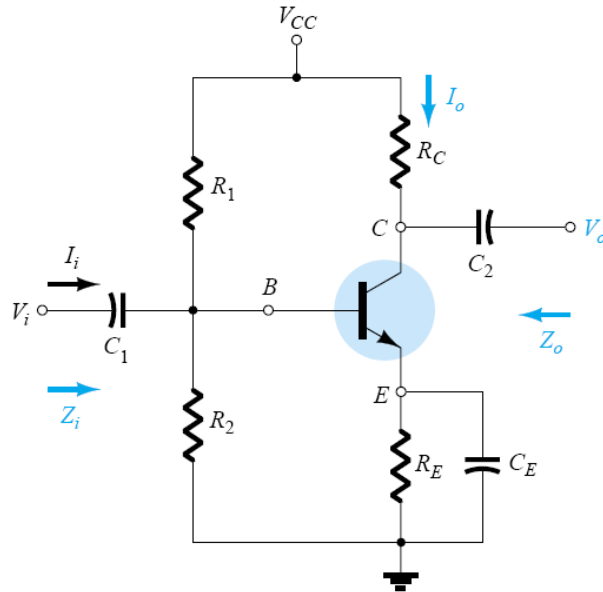

PENGUATAN ARUS


$$R' = R_1 \parallel R_2 = R_B,$$

$$I_o = \frac{(r_o)(\beta I_b)}{r_o + R_C} \quad \text{and} \quad \frac{I_o}{I_b} = \frac{r_o \beta}{r_o + R_C}$$

$$I_b = \frac{(R_B)(I_i)}{R_B + \beta r_e} \quad \text{or} \quad \frac{I_b}{I_i} = \frac{R_B}{R_B + \beta r_e}$$

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \left(\frac{I_o}{I_b} \right) \left(\frac{I_b}{I_i} \right) = \left(\frac{r_o \beta}{r_o + R_C} \right) \left(\frac{R_B}{R_B + \beta r_e} \right)$$
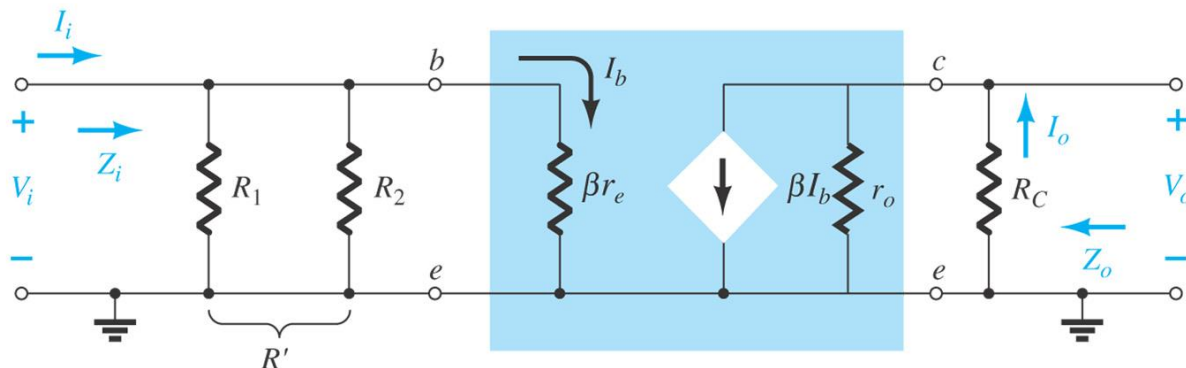
$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{\beta R' r_o}{(r_o + R_C)(R' + \beta r_e)}$$




For $r_o \geq 10R_C$,

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} \cong \frac{\beta R' r_o}{r_o(R' + \beta r_e)}$$

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} \cong \frac{\beta R'}{R' + \beta r_e}$$

$r_o \geq 10R_C$

CE VOLTAGE-DIVIDER BIAS CONFIGURATION

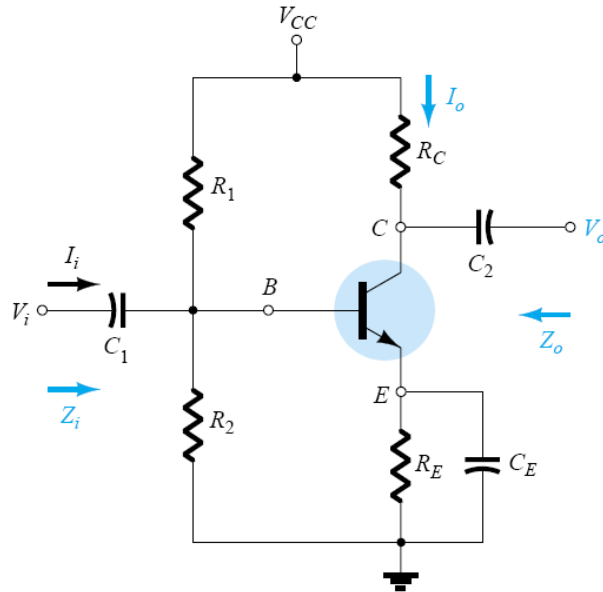

PENGUATAN ARUS

if $R' \geq 10\beta r_e$,
For $r_o \geq 10R_C$,




$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{\beta R' r_o}{(r_o + R_C)(R' + \beta r_e)}$$

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} \cong \frac{\beta R'}{R' + \beta r_e} \quad r_o \geq 10R_C$$


$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{\beta R'}{R'}$$
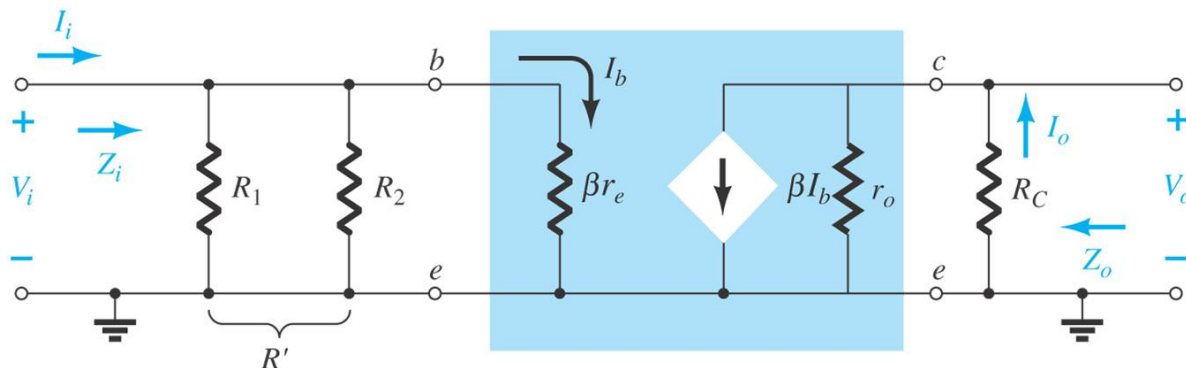
$$A_i = \frac{I_o}{I_i} \cong \beta \quad r_o \geq 10R_C, R' \geq 10\beta r_e$$



$$A_i = -A_v \frac{Z_i}{R_C}$$

CONTOH

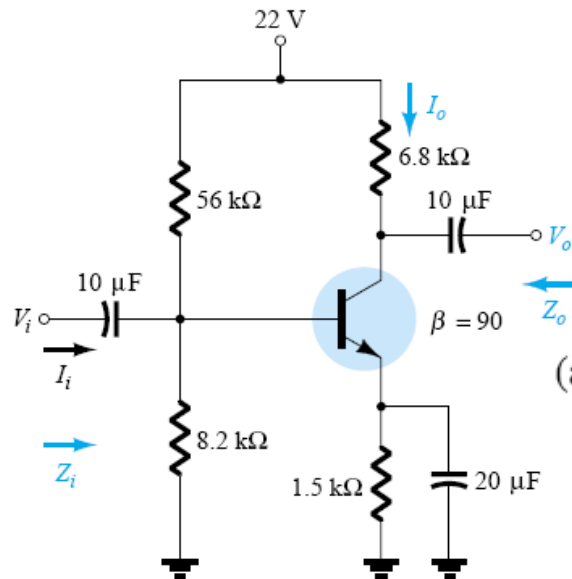

- (a) r_e .
- (b) Z_i .
- (c) Z_o ($r_o = \infty \Omega$).
- (d) A_v ($r_o = \infty \Omega$).
- (e) A_i ($r_o = \infty \Omega$).
- (f) The parameters of parts (b) through (e) if $r_o = 1/h_{oe} = 50 \text{ k}\Omega$

(a) DC: Testing $\beta R_E > 10R_2$

$$(90)(1.5 \text{ k}\Omega) > 10(8.2 \text{ k}\Omega)$$

$$135 \text{ k}\Omega > 82 \text{ k}\Omega \text{ (satisfied)}$$

Using the approximate approach,



$$V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC} = \frac{(8.2 \text{ k}\Omega)(22 \text{ V})}{56 \text{ k}\Omega + 8.2 \text{ k}\Omega} = 2.81 \text{ V}$$

$$V_E = V_B - V_{BE} = 2.81 \text{ V} - 0.7 \text{ V} = 2.11 \text{ V}$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{2.11 \text{ V}}{1.5 \text{ k}\Omega} = 1.41 \text{ mA}$$

$$r_e = \frac{26 \text{ mV}}{I_E} = \frac{26 \text{ mV}}{1.41 \text{ mA}} = \mathbf{18.44 \Omega}$$

CONTOH

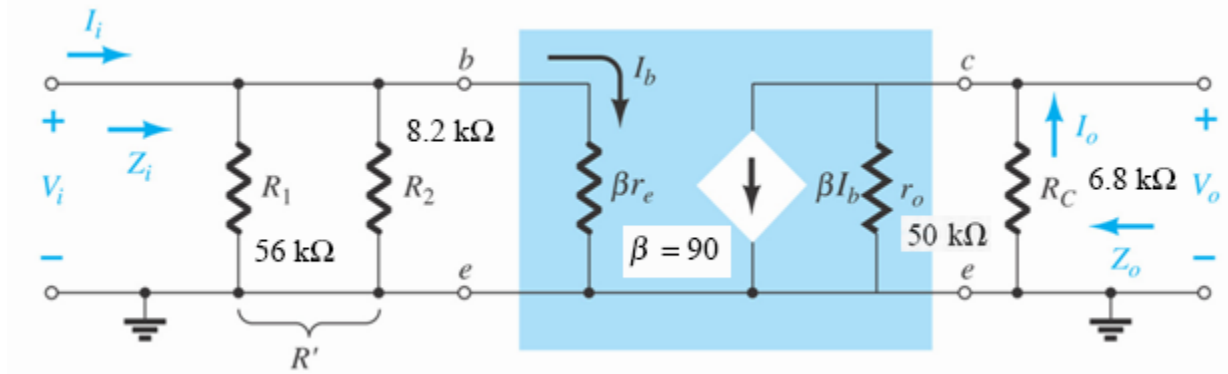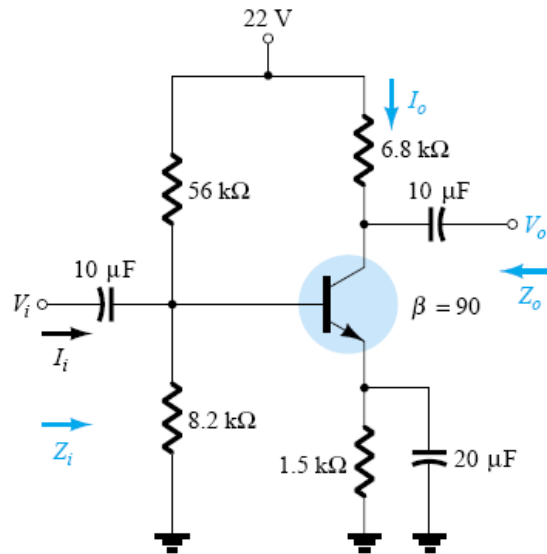

$$r_e = \frac{26 \text{ mV}}{I_E} = \frac{26 \text{ mV}}{1.41 \text{ mA}} = \mathbf{18.44 \Omega}$$



$$(b) R' = R_1 \parallel R_2 = (56 \text{ k}\Omega) \parallel (8.2 \text{ k}\Omega) = 7.15 \text{ k}\Omega$$

$$Z_i = R' \parallel \beta r_e = 7.15 \text{ k}\Omega \parallel (90)(18.44 \Omega) = 7.15 \text{ k}\Omega \parallel 1.66 \text{ k}\Omega = \mathbf{1.35 \text{ k}\Omega}$$

$$(c) Z_o = R_C = \mathbf{6.8 \text{ k}\Omega}$$

$$(d) A_v = -\frac{R_C}{r_e} = -\frac{6.8 \text{ k}\Omega}{18.44 \Omega} = \mathbf{-368.76}$$

CONTOH

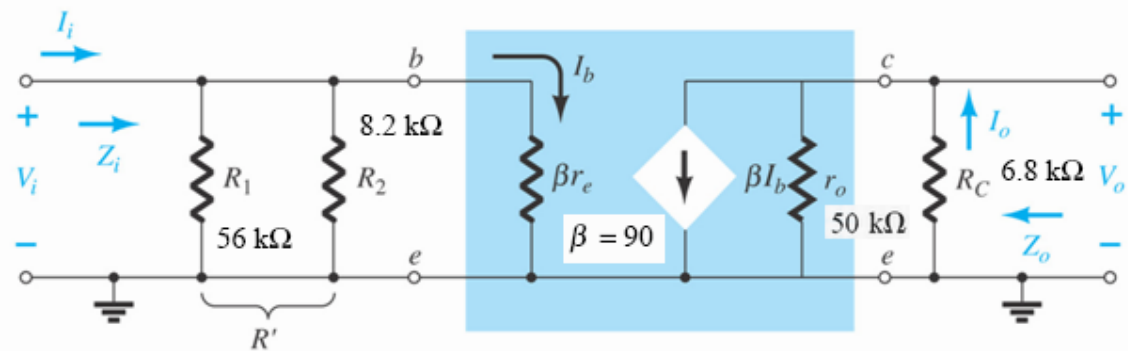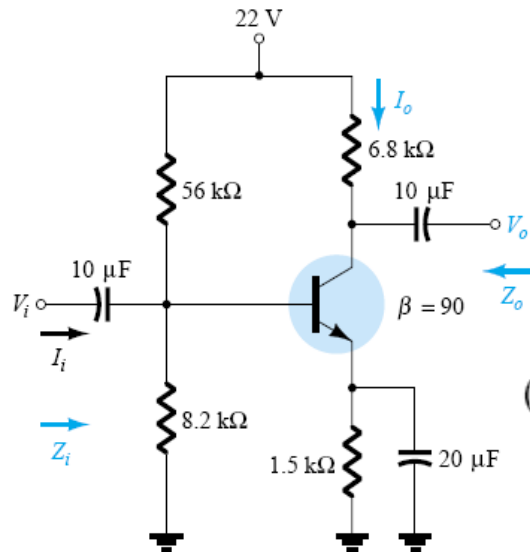

(e) The condition $R' \geq 10\beta r_e$ ($7.15 \text{ k}\Omega \geq 10(1.66 \text{ k}\Omega) = 16.6 \text{ k}\Omega$) is *not* satisfied. Therefore,

$$A_i \cong \frac{\beta R'}{R' + \beta r_e} = \frac{(90)(7.15 \text{ k}\Omega)}{7.15 \text{ k}\Omega + 1.66 \text{ k}\Omega} = 73.04$$



(f) $Z_i = 1.35 \text{ k}\Omega$

$$Z_o = R_C \parallel r_o = 6.8 \text{ k}\Omega \parallel 50 \text{ k}\Omega = 5.98 \text{ k}\Omega \text{ vs. } 6.8 \text{ k}\Omega$$

$$A_v = -\frac{R_C \parallel r_o}{r_e} = -\frac{5.98 \text{ k}\Omega}{18.44 \Omega} = -324.3 \text{ vs. } -368.76$$

$$A_i = \frac{\beta R' r_o}{(r_o + R_C)(R' + \beta r_e)} = \frac{(90)(7.15 \text{ k}\Omega)(50 \text{ k}\Omega)}{(50 \text{ k}\Omega + 6.8 \text{ k}\Omega)(7.15 \text{ k}\Omega + 1.66 \text{ k}\Omega)} = 64.3 \text{ vs. } 73.04$$

CC ATAU EMITTER-FOLLOWER CONFIGURATION

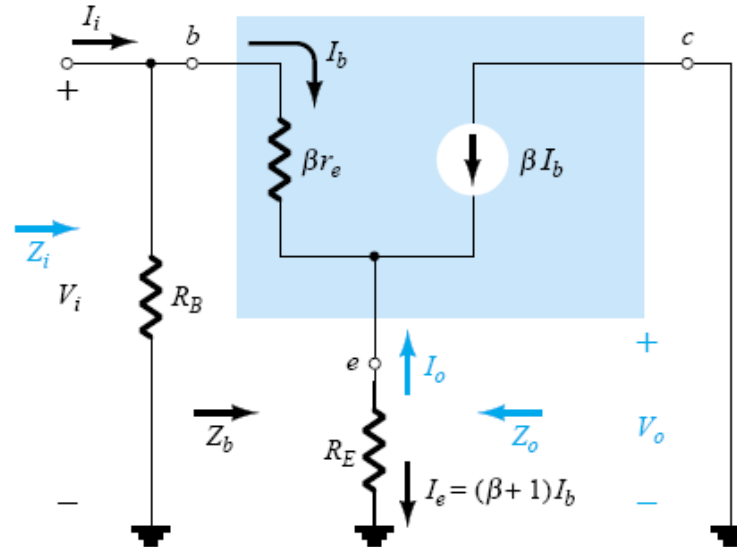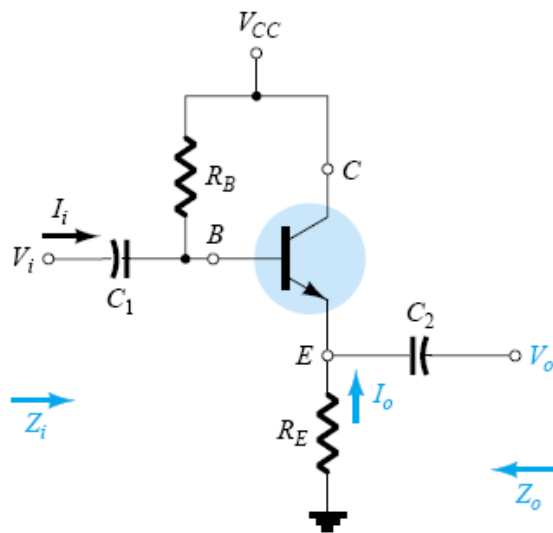

IMPEDANSI INPUT


$$Z_i = R_B \parallel Z_b$$

$$Z_b = \beta r_e + (\beta + 1)R_E$$

$$Z_b \cong \beta(r_e + R_E)$$

$$Z_b \cong \beta R_E$$

CE EMITTER-FOLLOWER CONFIGURATION

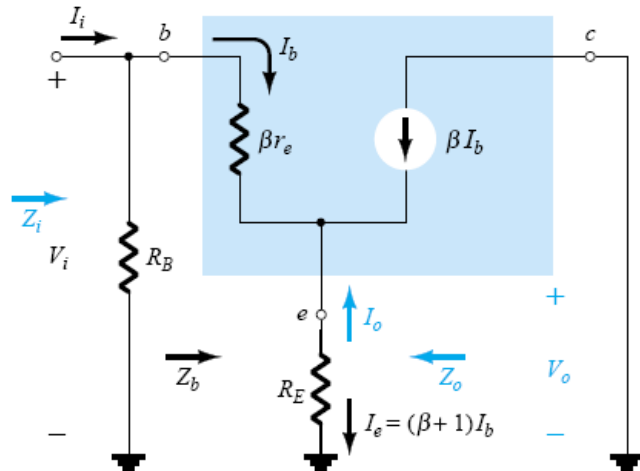

IMPEDANSI OUTPUT

$$I_b = \frac{V_i}{Z_b}$$

$$I_e = (\beta + 1)I_b = (\beta + 1) \frac{V_i}{Z_b}$$

$$I_e = \frac{(\beta + 1)V_i}{\beta r_e + (\beta + 1)R_E}$$

$$I_e = \frac{V_i}{[\beta r_e / (\beta + 1)] + R_E}$$

$$(\beta + 1) \cong \beta$$

$$\frac{\beta r_e}{\beta + 1} \cong \frac{\beta r_e}{\beta} = r_e$$


$$I_e \cong \frac{V_i}{r_e + R_E}$$

To determine Z_o , V_i is set to zero


$$Z_o = R_E \parallel r_e$$

Since R_E is typically much greater than r_e ,

$$Z_o \cong r_e$$

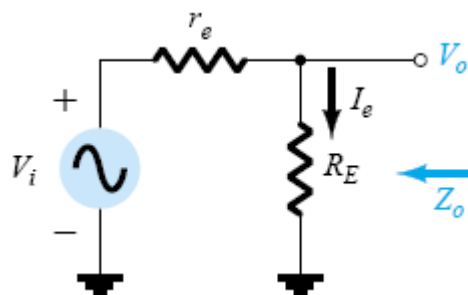

CE EMITTER-FOLLOWER CONFIGURATION

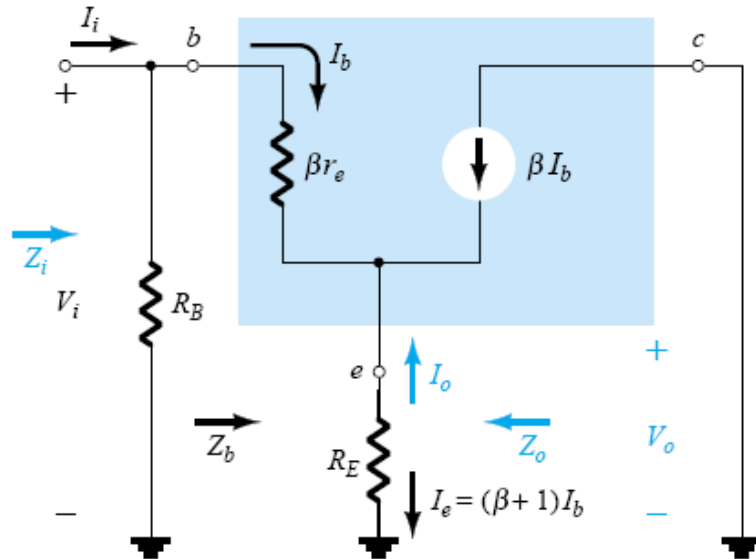

PENGUATAN TEGANGAN (A_v)


$$V_o = \frac{R_E V_i}{R_E + r_e}$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{R_E}{R_E + r_e}$$

Since R_E is usually much greater than r_e , $R_E + r_e \cong R_E$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} \cong 1$$

CE EMITTER-FOLLOWER CONFIGURATION

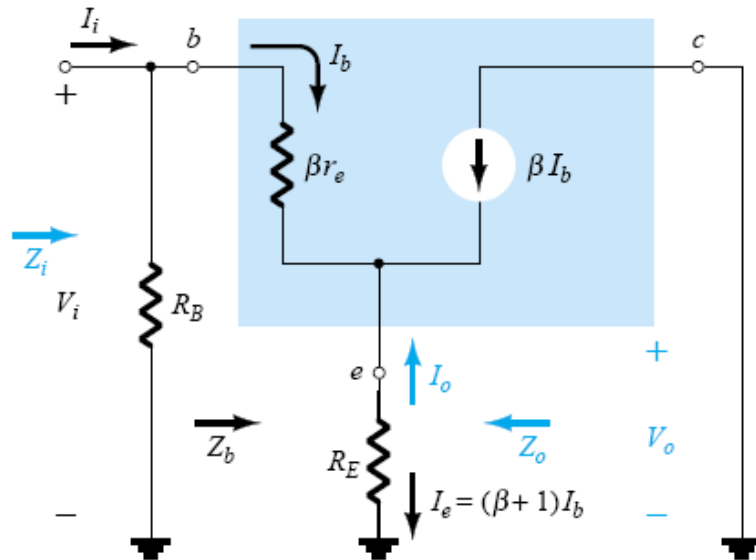

PENGUATAN ARUS (A_I)

$$I_b = \frac{R_B I_i}{R_B + Z_b}$$

$$\frac{I_b}{I_i} = \frac{R_B}{R_B + Z_b}$$

$$I_o = -I_e = -(\beta + 1)I_b$$

$$\frac{I_o}{I_b} = -(\beta + 1)$$

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{I_o}{I_b} \frac{I_b}{I_i}$$

$$= -(\beta + 1) \frac{R_B}{R_B + Z_b}$$

$$(\beta + 1) \cong \beta,$$

$$A_i \cong -\frac{\beta R_B}{R_B + Z_b}$$

$$A_i = -A_v \frac{Z_i}{R_E}$$

CE EMITTER-FOLLOWER CONFIGURATION

EFEK dari r_o

$$Z_b = \beta r_e + \frac{(\beta + 1)R_E}{1 + \frac{R_E}{r_o}}$$

If the condition $r_o \geq 10R_E$ is satisfied,

$$Z_b = \beta r_e + (\beta + 1)R_E$$

$$Z_b \cong \beta(r_e + R_E)$$

$r_o \geq 10R_E$

$$Z_o = r_o \parallel R_E \parallel \frac{\beta r_e}{(\beta + 1)}$$

$$\beta + 1 \cong \beta,$$

$$Z_o = r_o \parallel R_E \parallel r_e$$

since $r_o \gg r_e$,

$$Z_o \cong R_E \parallel r_e$$


Any r_o

$$A_v = \frac{(\beta + 1)R_E / Z_b}{1 + \frac{R_E}{r_o}}$$

$$A_v \cong \frac{R_E}{r_e + R_E}$$

$r_o \geq 10R_E$

CONTOH

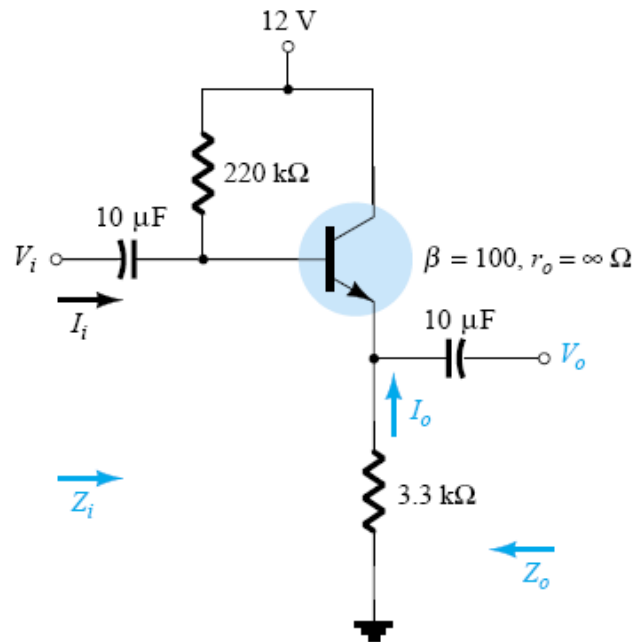

- (a) r_e .
 (b) Z_i .
 (c) Z_o .
 (d) A_v .
 (e) A_i .
 (f) Repeat parts (b) through (e) with $r_o = 25 \text{ k}\Omega$

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad I_B &= \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E} \\ &= \frac{12 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{220 \text{ k}\Omega + (101)3.3 \text{ k}\Omega} = 20.42 \mu\text{A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_E &= (\beta + 1)I_B \\ &= (101)(20.42 \mu\text{A}) = 2.062 \text{ mA} \end{aligned}$$

$$r_e = \frac{26 \text{ mV}}{I_E} = \frac{26 \text{ mV}}{2.062 \text{ mA}} = 12.61 \Omega$$

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad Z_b &= \beta r_e + (\beta + 1)R_E \\ &= (100)(12.61 \Omega) + (101)(3.3 \text{ k}\Omega) \\ &= 1.261 \text{ k}\Omega + 333.3 \text{ k}\Omega \\ &= 334.56 \text{ k}\Omega \cong \beta R_E \\ Z_i &= R_B \parallel Z_b = 220 \text{ k}\Omega \parallel 334.56 \text{ k}\Omega \\ &= 132.72 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

CONTOH

$$(c) Z_o = R_E || r_e = 3.3 \text{ k}\Omega || 12.61 \text{ }\Omega$$

$$= 12.56 \text{ }\Omega \cong r_e$$

$$(d) A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{R_E}{R_E + r_e} = \frac{3.3 \text{ k}\Omega}{3.3 \text{ k}\Omega + 12.61 \text{ }\Omega}$$

$$= 0.996 \cong 1$$

$$(e) A_i \cong -\frac{\beta R_B}{R_B + Z_b} = -\frac{(100)(220 \text{ k}\Omega)}{220 \text{ k}\Omega + 334.56 \text{ k}\Omega} = -39.67$$

versus

$$A_i = -A_v \frac{Z_i}{R_E} = -(0.996) \left(\frac{132.72 \text{ k}\Omega}{3.3 \text{ k}\Omega} \right) = -40.06$$

CONTOH

(f) Checking the condition $r_o \geq 10R_E$, we have

$$25 \text{ k}\Omega \geq 10(3.3 \text{ k}\Omega) = 33 \text{ k}\Omega$$

which is *not* satisfied. Therefore,


$$\begin{aligned} Z_b &= \beta r_e + \frac{(\beta + 1)R_E}{1 + \frac{R_E}{r_o}} = (100)(12.61 \text{ }\Omega) + \frac{(100 + 1)3.3 \text{ k}\Omega}{1 + \frac{3.3 \text{ k}\Omega}{25 \text{ k}\Omega}} \\ &= 1.261 \text{ k}\Omega + 294.43 \text{ k}\Omega \\ &= 295.7 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

with $Z_i = R_B \| Z_b = 220 \text{ k}\Omega \| 295.7 \text{ k}\Omega$
 $= \mathbf{126.15 \text{ k}\Omega}$ vs. $132.72 \text{ k}\Omega$ obtained earlier

$Z_o = R_E \| r_e = \mathbf{12.56 \text{ }\Omega}$ as obtained earlier

$$\begin{aligned} A_v &= \frac{(\beta + 1)R_E / Z_b}{\left[1 + \frac{R_E}{r_o} \right]} = \frac{(100 + 1)(3.3 \text{ k}\Omega) / 295.7 \text{ k}\Omega}{\left[1 + \frac{3.3 \text{ k}\Omega}{25 \text{ k}\Omega} \right]} \\ &= \mathbf{0.996 \cong 1} \end{aligned}$$

HYBRID TRANSISTOR MODEL

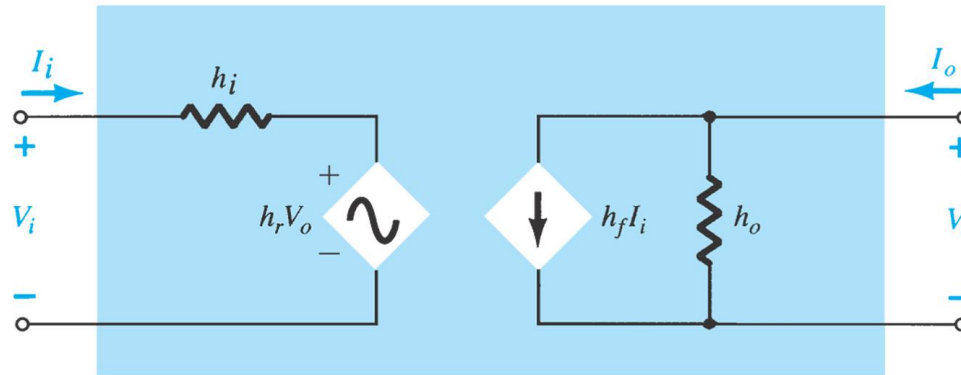

- ❑ Pada jaringan dua pasang terminal (two-port network) terdapat empat variabel, yakni: arus input (I_i), tegangan input (V_i), arus output (I_o) dan tegangan output (V_o).

$$V_i = h_{11}I_i + h_{12}V_o$$

$$I_o = h_{21}I_i + h_{22}V_o$$

$h_{11} = h_i$ = input resistance

$h_{12} = h_r$ = reverse transfer voltage ratio (V_i/V_o)

$h_{21} = h_f$ = forward transfer current ratio (I_o/I_i)

$h_{22} = h_o$ = output conductance

HTM $\rightarrow h_{11}$

- ❑ Apabila terminal output dibuat hubung singkat (atau $v_o = 0$), maka diperoleh h_{11} .
- ❑ Perbandingan ini menunjukkan bahwa h_{11} adalah parameter impedansi dengan satuan Ohm. Karena merupakan perbandingan tegangan input dan arus input dengan terminal output dihubungkan singkat, maka h_{11} disebut dengan impedansi input hubung singkat.

$$h_{11} = \left. \frac{V_i}{I_i} \right|_{V_o = 0}$$

ohms

HTM $\rightarrow h_{12}$

- ❑ Apabila terminal input dibuka (atau $I_i = 0$), maka diperoleh h_{12} .
- ❑ Parameter h_{12} disebut dengan penguatan tegangan balik rangkaian terbuka. Karena merupakan perbandingan dua level tegangan, maka h_{12} tidak mempunyai satuan.

$$h_{12} = \left. \frac{V_i}{V_o} \right|_{I_i = 0}$$

unitless

HTM \rightarrow h_{21}

- ❑ Parameter h_{21} diperoleh dengan cara menghubungkan singkatkan terminal output (atau $v_o = 0$).
- ❑ Parameter h_{21} yang merupakan perbandingan arus output dan arus input dengan terminal output hubung singkat disebut dengan penguatan arus maju hubung singkat. Karena merupakan perbandingan dua level arus, maka h_{21} tidak mempunyai satuan.

$$h_{21} = \left. \frac{I_o}{I_i} \right|_{V_o=0}$$

unitless


HTM $\rightarrow h_{22}$

- ❑ Parameter h_{22} yang diperoleh dengan membuka terminal input (atau $I_i = 0$),
- ❑ Parameter h_{22} disebut konduktansi output rangkaian terbuka dengan satuan siemen atau mho.

$$h_{22} = \left. \frac{I_o}{V_o} \right|_{I_i=0}$$

siemens

HYBRID TRANSISTOR MODEL

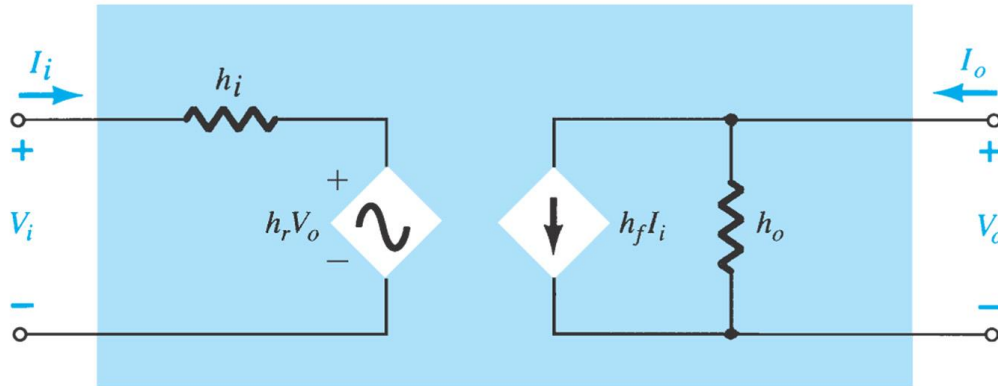

$$v_i = h_i i_i + h_r v_o$$

$$i_o = h_f i_i + h_o v_o$$


$h_{11} \Rightarrow h_i \Rightarrow$ Resistansi input dari transistor

$h_{12} \Rightarrow h_r \Rightarrow$ Penguatan tegangan balik dari transistor


$h_{21} \Rightarrow h_f \Rightarrow$ Penguatan arus maju dari transistor

$h_{22} \Rightarrow h_o \Rightarrow$ Konduktansi output dari transistor


HYBRID TRANSISTOR MODEL

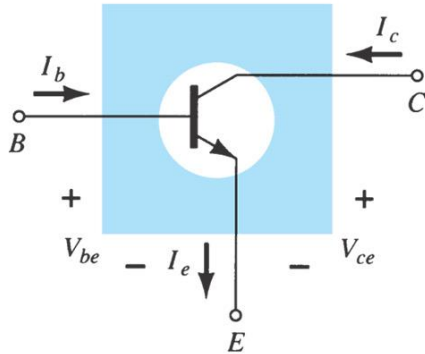


(a)

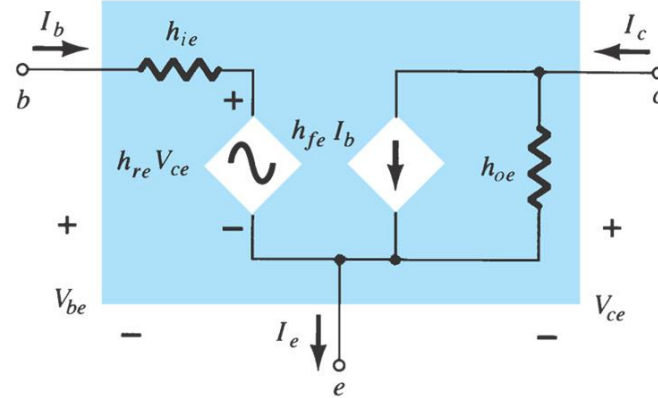

(b)

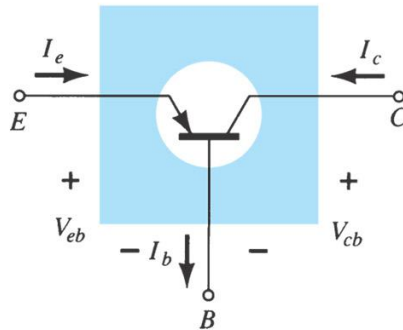


(a)

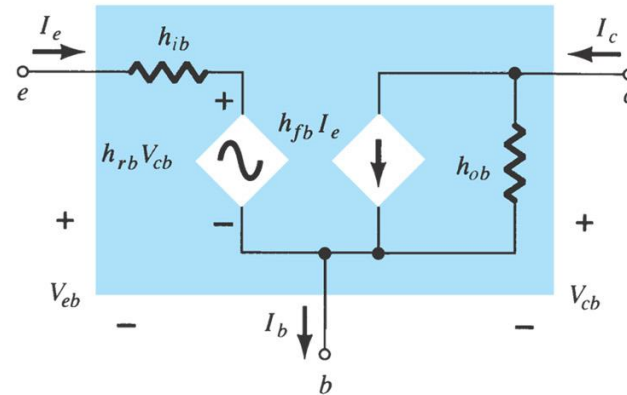


(b)

HYBRID TRANSISTOR MODEL

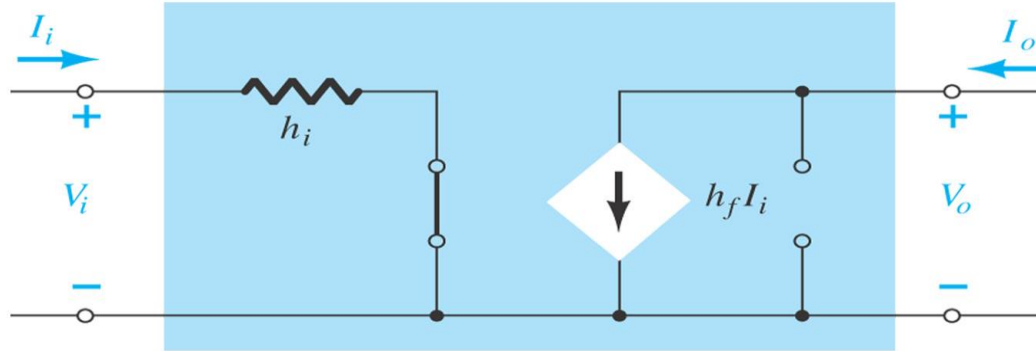


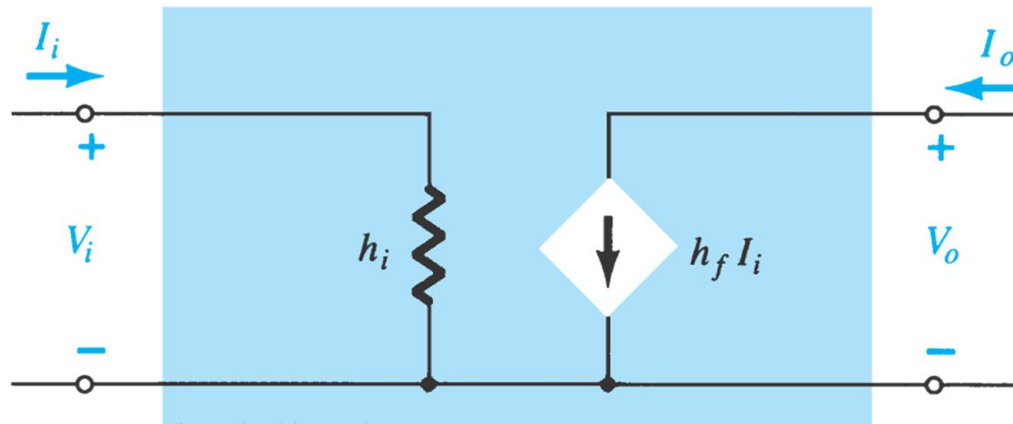Effect of removing h_{re} and h_{oe} from the hybrid equivalent circuit.




Approximate hybrid equivalent model.

Common-Emitter re vs. h-Parameter Model

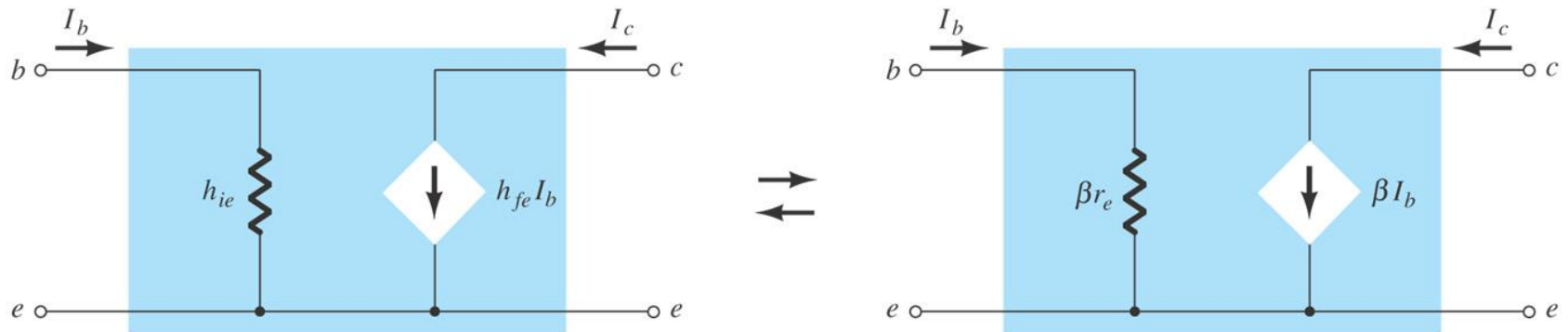


Konfigurasi Common Emitter

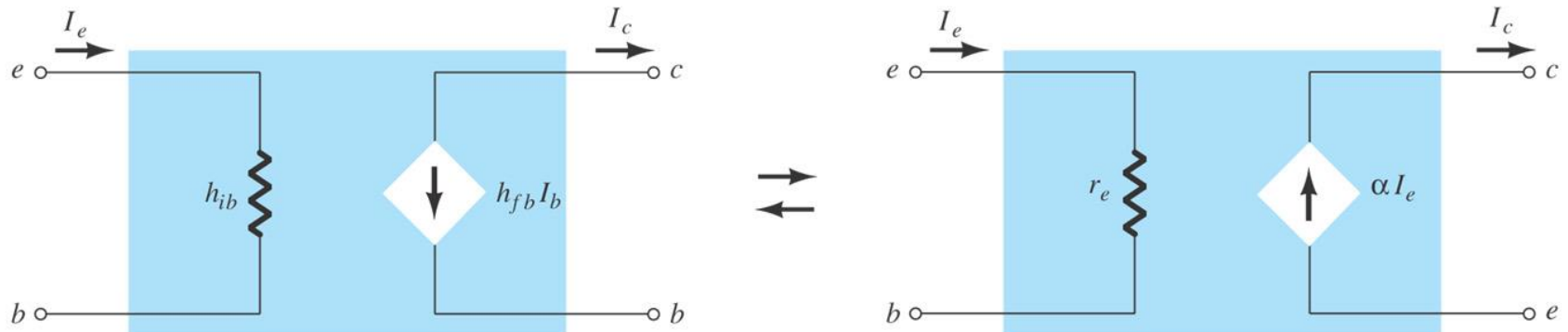


Konfigurasi Common Base^(b)

HYBRID TRANSISTOR MODEL

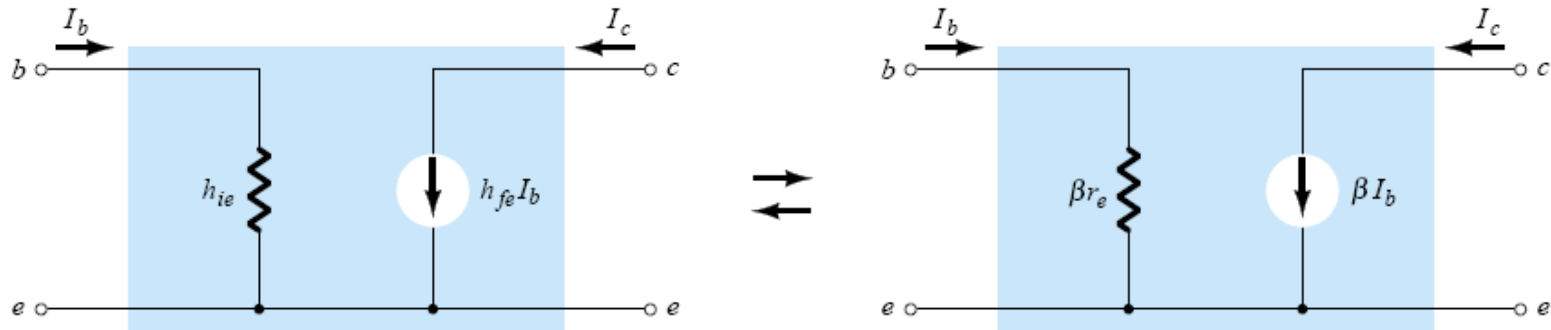

$$h_{ie} = \beta r_e$$

$$h_{fe} = \beta_{ac}$$

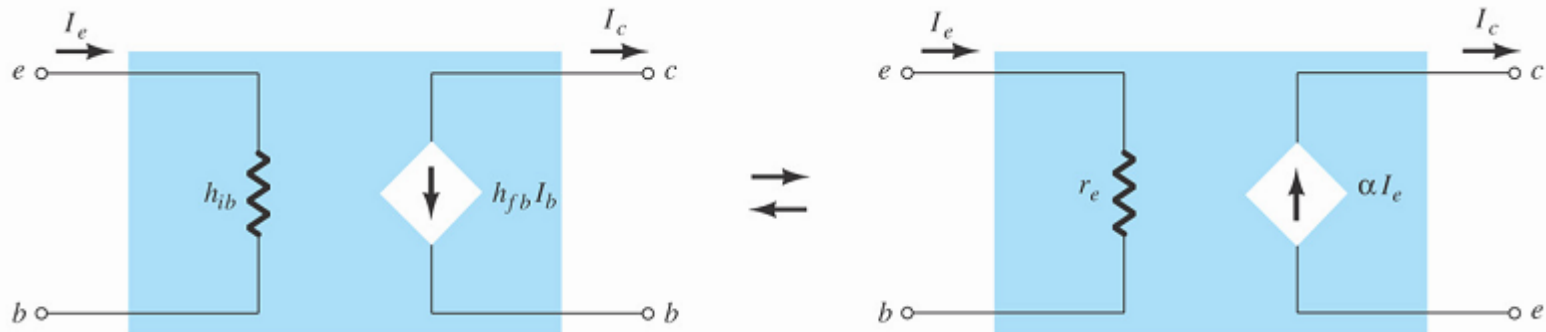

$$h_{ib} = r_e$$

$$h_{fb} = -\alpha \cong -1$$

CONTOH

Given $I_E = 2.5 \text{ mA}$, $h_{fe} = 140$, $h_{oe} = 20 \mu\text{S}$ (μmho), and $h_{ob} = 0.5 \mu\text{S}$, determine:


(a) The common-emitter hybrid equivalent circuit.

(b) The common-base r_e model.

$$(a) \ r_e = \frac{26 \text{ mV}}{I_E} = \frac{26 \text{ mV}}{2.5 \text{ mA}} = 10.4 \ \Omega$$

$$h_{ie} = \beta r_e = (140)(10.4 \ \Omega) = \mathbf{1.456 \text{ k}\Omega}$$
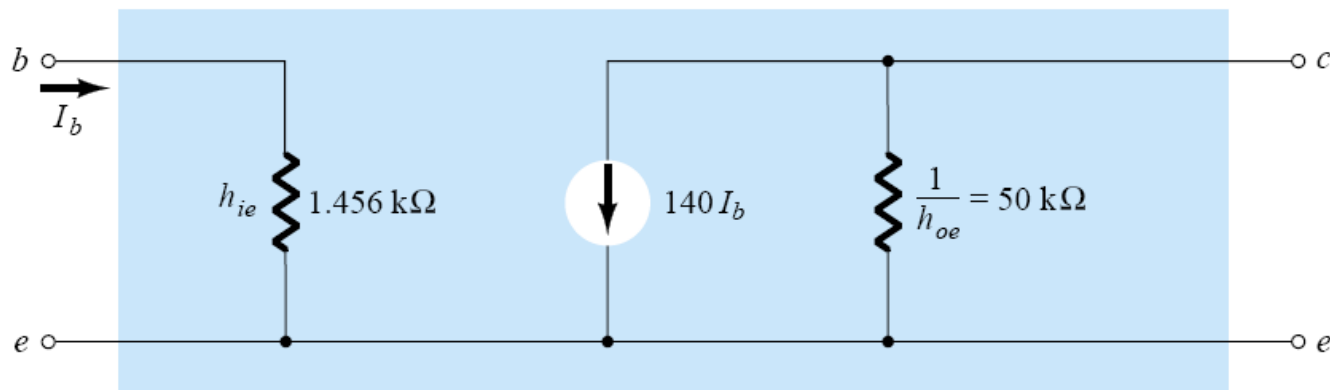
$$r_o = \frac{1}{h_{oe}} = \frac{1}{20 \ \mu\text{S}} = 50 \text{ k}\Omega$$




CONTOH

Given $I_E = 2.5 \text{ mA}$, $h_{fe} = 140$, $h_{oe} = 20 \text{ } \mu\text{S}$ (μmho), and $h_{ob} = 0.5 \text{ } \mu\text{S}$, determine:


- The common-emitter hybrid equivalent circuit.
- The common-base r_e model.

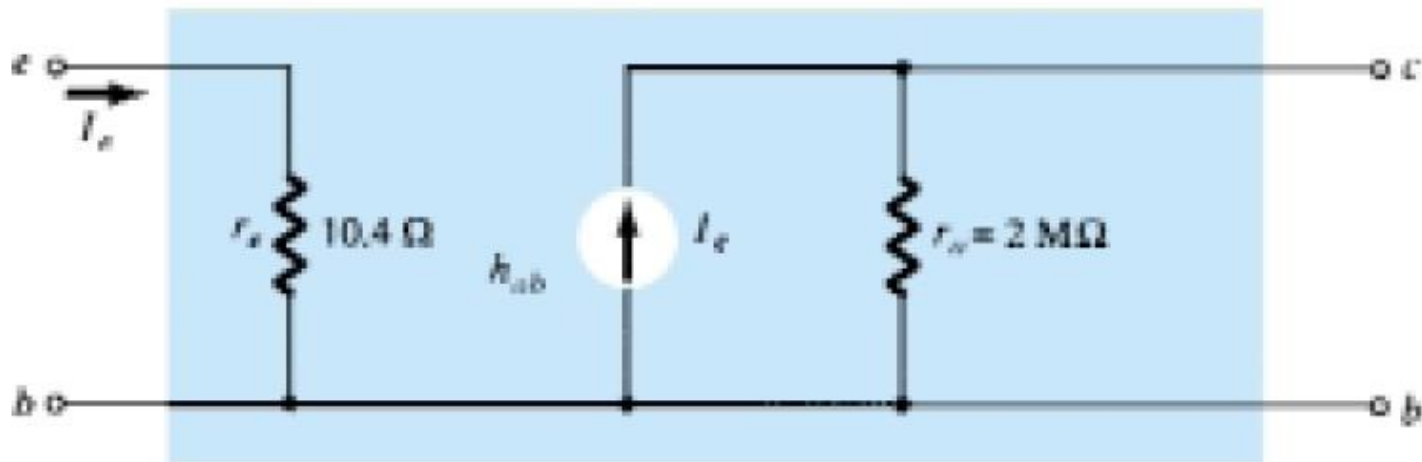(b) $r_e = 10.4 \text{ } \Omega$


$$\alpha \cong 1, \quad r_o = \frac{1}{h_{ob}} = \frac{1}{0.5 \text{ } \mu\text{S}} = 2 \text{ M}\Omega$$



PARAMETER H

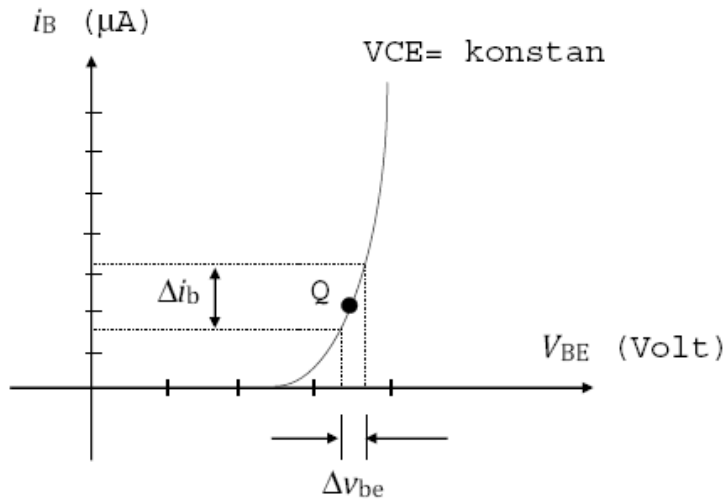


$$h_{ie} \cong \frac{\Delta v_{be}}{\Delta i_b} \bigg|_{v_{CE} = 0} \quad (\text{Ohm})$$

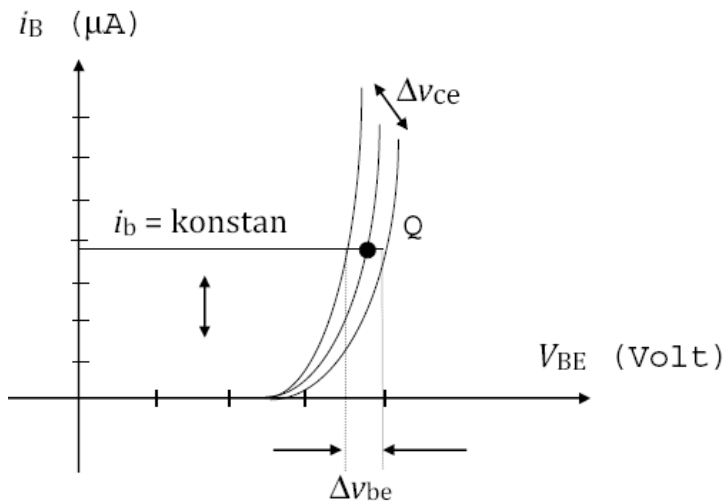


$$h_{re} \cong \frac{\Delta v_{be}}{v_{ce}} \bigg|_{i_B = 0} \quad (\text{tanpa satuan})$$

PARAMETER H

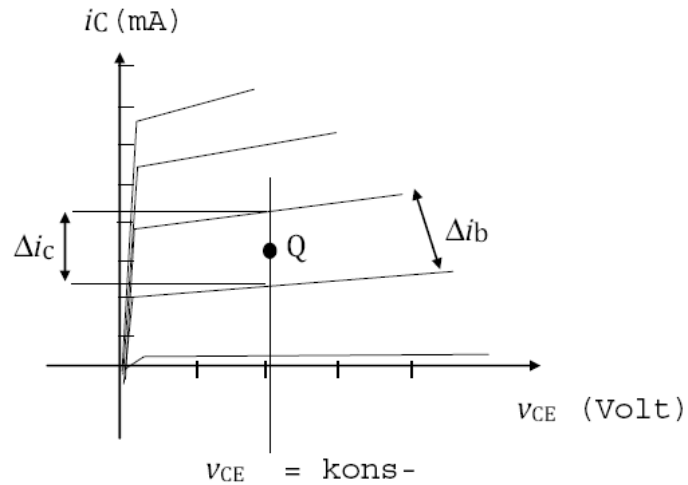

$$h_{fe} \cong \frac{\Delta i_C}{\Delta i_B} \bigg|_{V_{CE}=0} \quad (\text{tanpa satuan})$$

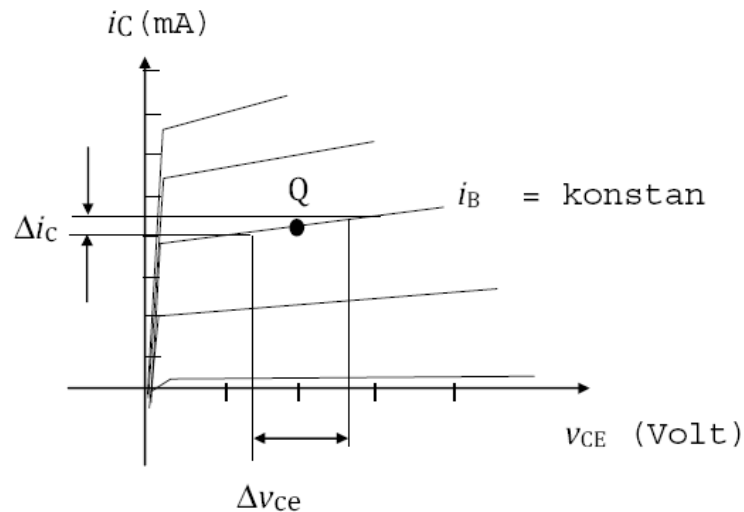

$$h_{oe} \cong \frac{\Delta i_C}{\Delta V_{CE}} \bigg|_{i_B=0} \quad (\text{Siemen})$$

PARAMETER H

Parameter	CE	CC	CB
h_i	1 K Ω	1 K Ω	20 Ω
h_r	2.5×10^{-4}	$\cong 1$	3.0×10^{-4}
h_f	50	- 50	- 0.98
h_o	25 $\mu\text{A/V}$	25 $\mu\text{A/V}$	0.5 $\mu\text{A/V}$
$1/h_o$	40 K Ω	40 K Ω	2 M Ω

Parameter h_r untuk CE dan CB bernilai sangat kecil, sehingga dalam berbagai analisa praktis parameter h_r ini sering diabaikan, yakni dianggap nol.

Parameter h_o untuk semua konfigurasi transistor berharga sangat kecil, sehingga dalam berbagai analisa praktis parameter h_o ini sering diabaikan atau dianggap nol.

PARAMETER H

Konversi dari CE ke CC

$$h_{ic} = h_{ie}$$

$$h_{rc} = 1$$

$$h_{fc} = -(1 + h_{fe})$$

$$h_{oc} = h_{oe}$$

Konversi dari CE ke CB


$$h_{ib} = \frac{h_{ie}}{1 + h_{fe}}$$

$$h_{rb} = \frac{h_{ie} h_{oe}}{1 + h_{fe}} - h_{re}$$

$$h_{ib} = - \frac{h_{fe}}{1 + h_{fe}}$$

$$h_{ob} = \frac{h_{oe}}{1 + h_{fe}}$$

Fixed-Bias Configuration → CE

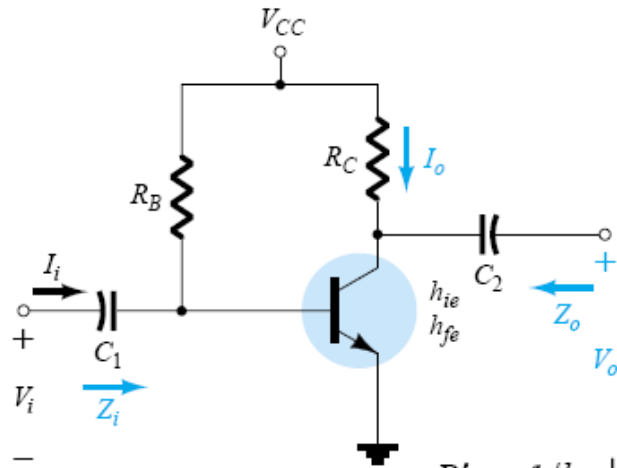

$$R' = 1/h_{oe} \parallel R_C$$

$$Z_i = R_B \parallel h_{ie}$$

$$Z_o = R_C \parallel 1/h_{oe}$$


$$V_o = -I_o R' = -I_C R'$$

$$= -h_{fe} I_b R'$$

$$I_b = \frac{V_i}{h_{ie}}$$

$$V_o = -h_{fe} \frac{V_i}{h_{ie}} R'$$
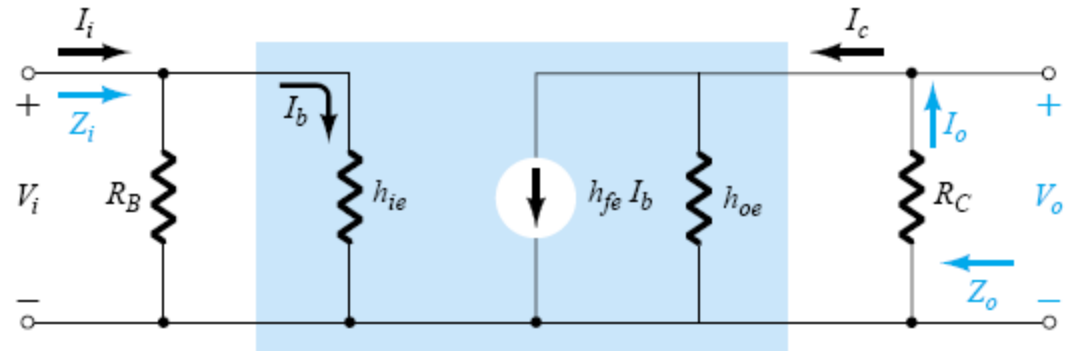
$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{h_{fe}(R_C \parallel 1/h_{oe})}{h_{ie}}$$




$$R_B \gg h_{ie} \text{ and } 1/h_{oe} \geq 10R_C$$

$$I_b \cong I_i$$

$$I_o = I_c = h_{fe} I_b = h_{fe} I_i$$

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} \cong h_{fe}$$

CONTOH

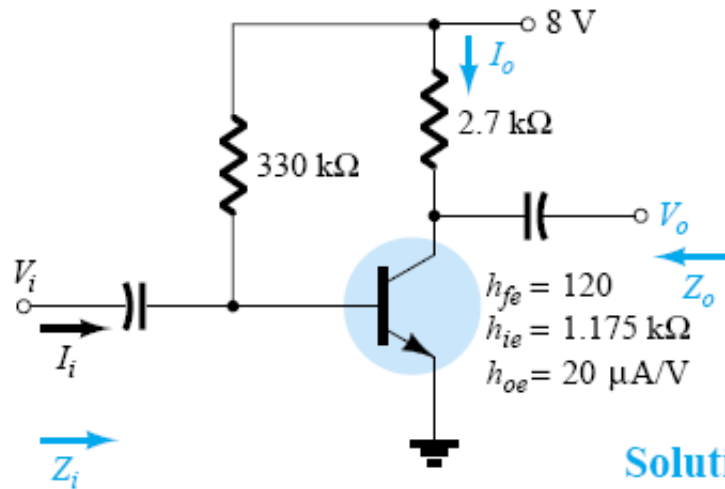

- (a) Z_i .
- (b) Z_o .
- (c) A_v .
- (d) A_i .

Solution

$$(a) \quad Z_i = R_B \parallel h_{ie} = 330 \text{ k}\Omega \parallel 1.175 \text{ k}\Omega \\ \cong h_{ie} = \mathbf{1.171 \text{ k}\Omega}$$



$$(b) \quad r_o = \frac{1}{h_{oe}} = \frac{1}{20 \text{ }\mu\text{A/V}} = 50 \text{ k}\Omega$$

$$Z_o = \frac{1}{h_{oe}} \parallel R_C = 50 \text{ k}\Omega \parallel 2.7 \text{ k}\Omega = \mathbf{2.56 \text{ k}\Omega} \cong R_C$$

$$(c) \quad A_v = -\frac{h_{fe}(R_C \parallel 1/h_{oe})}{h_{ie}} = -\frac{(120)(2.7 \text{ k}\Omega \parallel 50 \text{ k}\Omega)}{1.171 \text{ k}\Omega} = \mathbf{-262.34}$$

$$(d) \quad A_i \cong h_{fe} = 120$$

Voltage-Divider Configuration → CE

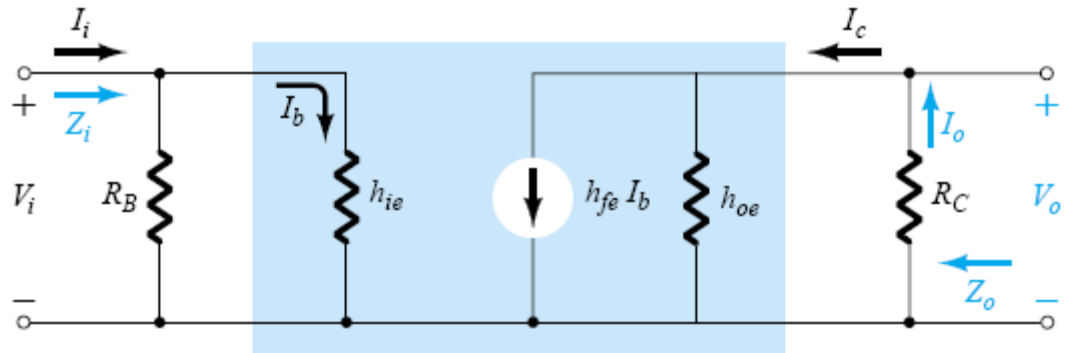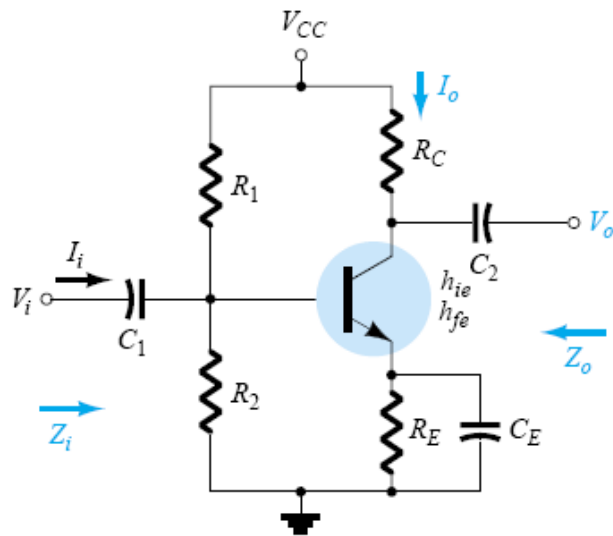

$$R_B = R'$$


$$Z_i = R' \parallel h_{ie}$$

$$Z_o \cong R_C$$


$$A_v = -\frac{h_{fe}(R_C \parallel 1/h_{oe})}{h_{ie}}$$

$$A_i = -\frac{h_{fe}R'}{R' + h_{ie}}$$


HTM → PENGUAT CE

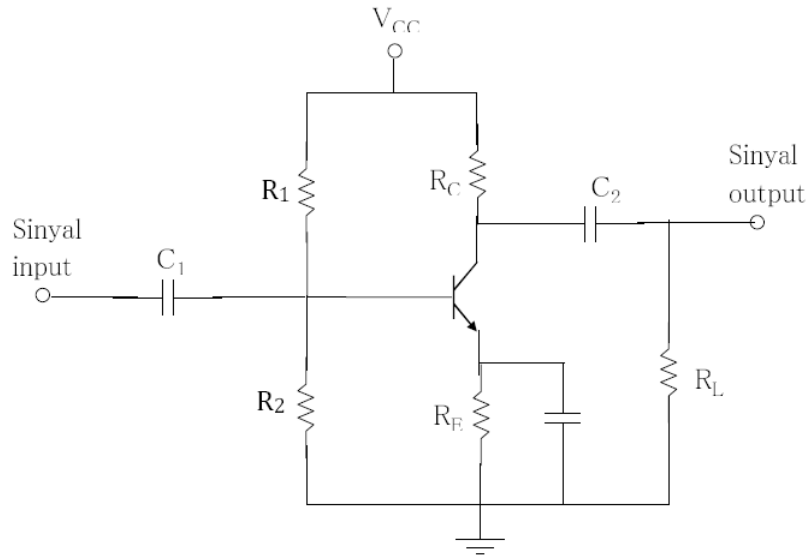

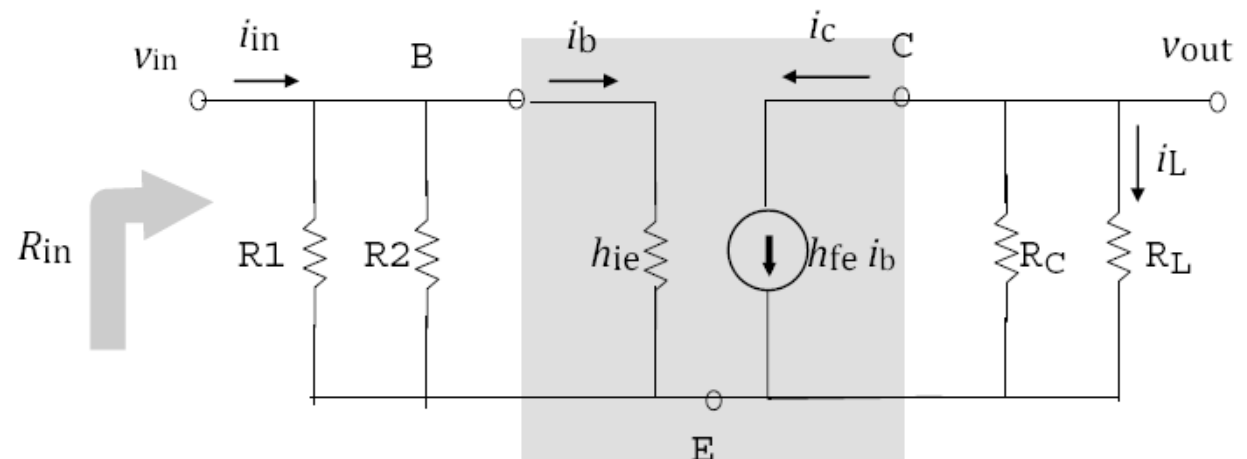Harga tipikal parameter h_{re} dan h_{oe} sangat kecil, sehingga dalam berbagai analisa kedua parameter-h tersebut sering diabaikan atau dianggap nol.



HTM → PENGUAT CE

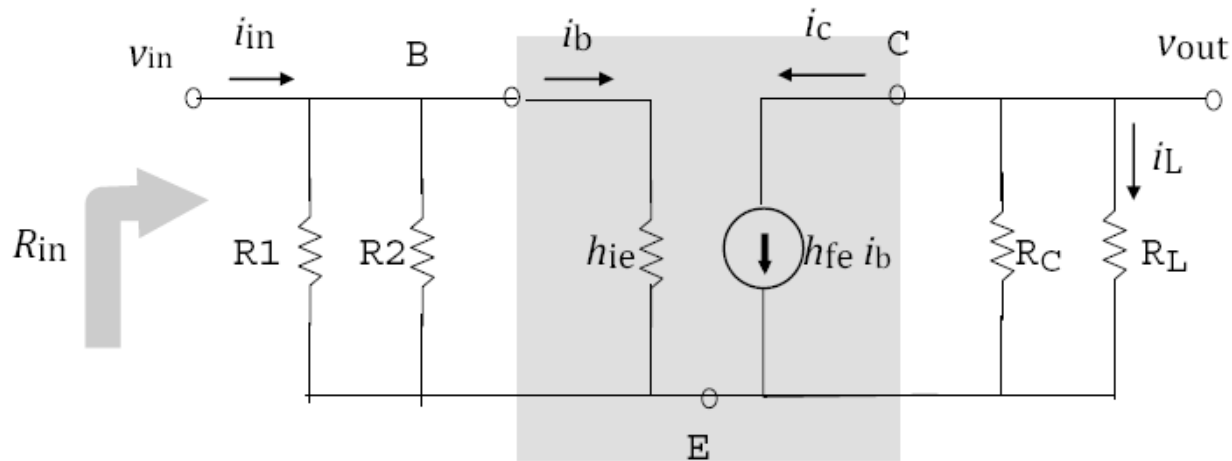

$$R_{in} = \frac{V_{in}}{i_{in}}$$

$$R_{in} = \frac{i_{in} (R_1 \parallel R_2 \parallel h_{ie})}{i_{in}}$$

$$R_{in} = (R_B \parallel h_{ie})$$


$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}}$$

$$A_v = \frac{-i_c (R_C \parallel R_L)}{i_b h_{ie}}$$

$$A_v = \frac{-h_{fe} i_b (R_C \parallel R_L)}{i_b h_{ie}}$$

$$A_v = - \frac{h_{fe} (R_C \parallel R_L)}{h_{ie}}$$

HTM → PENGUAT CE

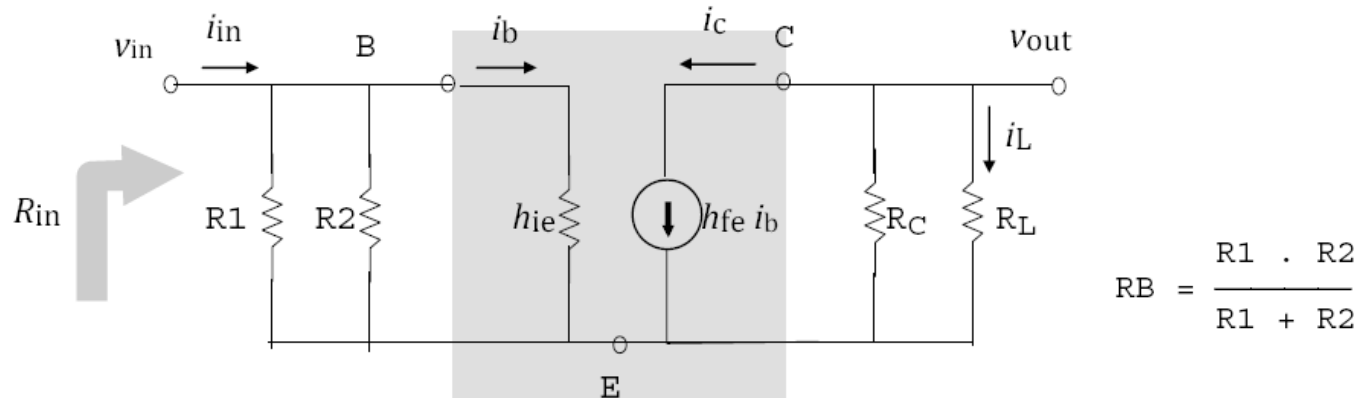

$$A_i = \frac{i_L}{i_{in}}$$

$$A_i = \frac{-i_c R_C / (R_C + R_L)}{i_{in}}$$

$$A_i = \frac{-i_c R_C}{i_{in} (R_C + R_L)}$$

$$A_i = \frac{-(h_{fe} i_b)}{i_{in}} \frac{R_C}{(R_C + R_L)}$$


$$i_b = i_{in} R_B / (R_B + h_{ie})$$

$$i_{in} = i_b (R_B + h_{ie}) / R_B$$

$$A_i = \frac{-(h_{fe} i_b)}{i_b (R_B + h_{ie}) / R_B} \frac{R_C}{(R_C + R_L)}$$

$$A_i = - \frac{h_{fe} R_B}{(R_B + h_{ie})} \frac{R_C}{(R_C + R_L)}$$

CURRENT MIRROR

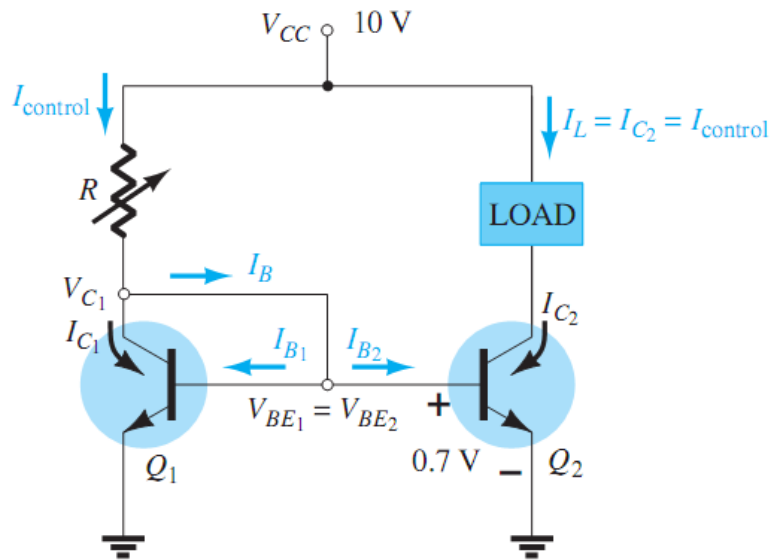

$$I_{control} = I_{C_1} + I_B = I_{C_1} + 2I_{B_1}$$

$$I_{C_1} = \beta_1 I_{B_1}$$

$$I_{control} = \beta_1 I_{B_1} + 2I_{B_1} = (\beta_1 + 2)I_{B_1}$$

$$I_{control} \cong \beta_1 I_{B_1}$$

$$I_{B_1} = \frac{I_{control}}{\beta_1}$$


$$I_{control} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R}$$

Contoh

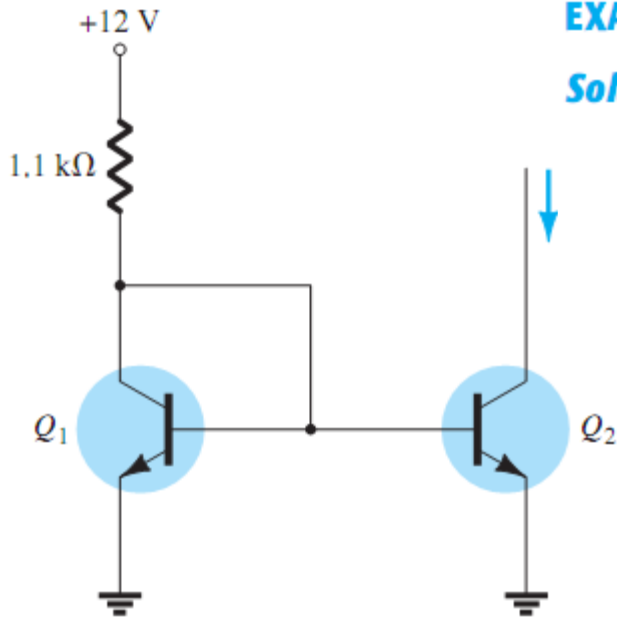EXAMPLE 4.27 Calculate the mirrored current I in the circuit of Fig. 4.76.

Solution: Eq. (4.75);

$$I = I_{\text{control}} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R} = \frac{12 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{1.1 \text{ k}\Omega} = \mathbf{10.27 \text{ mA}}$$



CONTOH

EXAMPLE 4.28 Calculate the current I through each of the transistor Q_2 and Q_3 in the circuit of Fig. 4.77.


Solution: Since $V_{BE_1} = V_{BE_2} = V_{BE_3}$ then $I_{B_1} = I_{B_2} = I_{B_3}$

Substituting $I_{B_1} = \frac{I_{\text{control}}}{\beta}$ and $I_{B_2} = \frac{I}{\beta}$ with $I_{B_3} = \frac{I}{\beta}$

we have $\frac{I_{\text{control}}}{\beta} = \frac{I}{\beta} = \frac{I}{\beta}$

so I must equal I_{control}

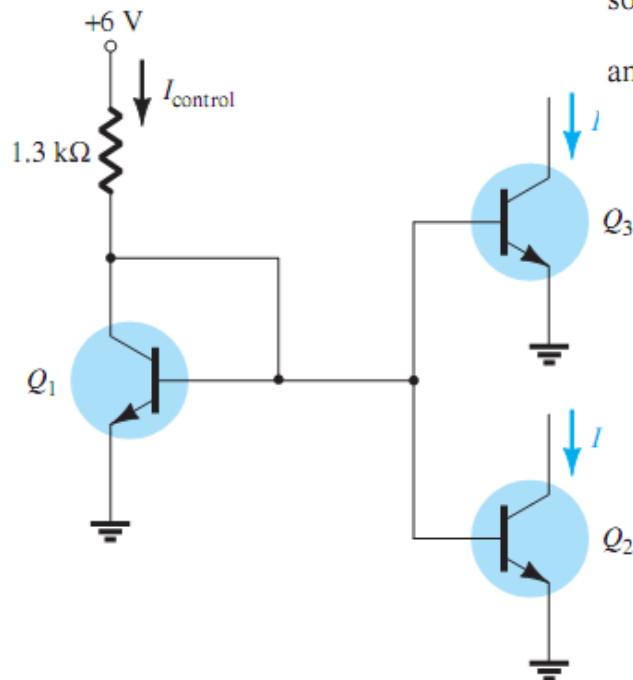and
$$I_{\text{control}} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R} = \frac{6 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{1.3 \text{ k}\Omega} = 4.08 \text{ mA}$$



DARLINGTON

