

FSM Analysis





Oleh : Ahmad Zaini

TE.141323 Rangkaian Digital

Teknik Multimedia dan Jaringan, Teknik Elektro

FTI - ITS

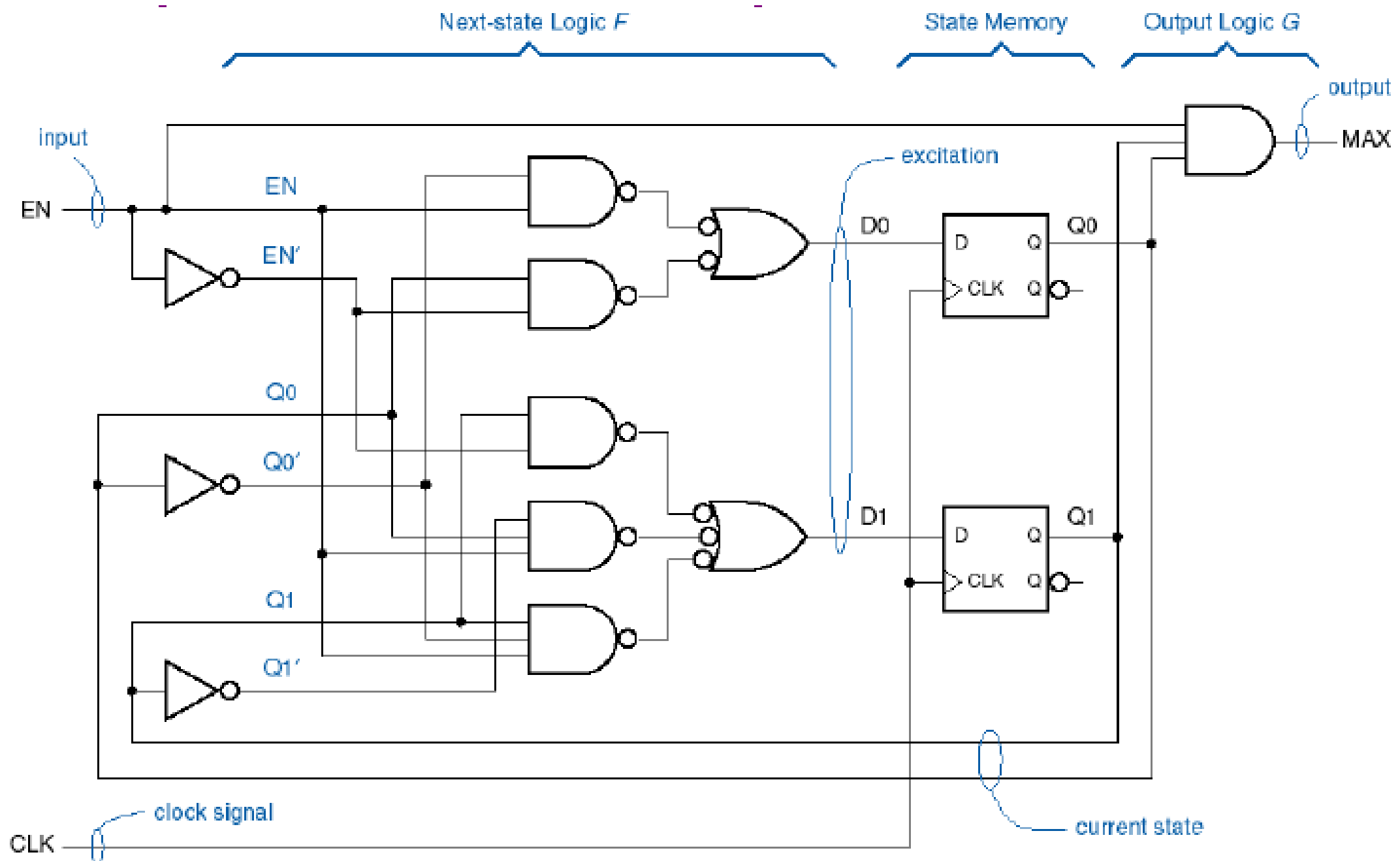

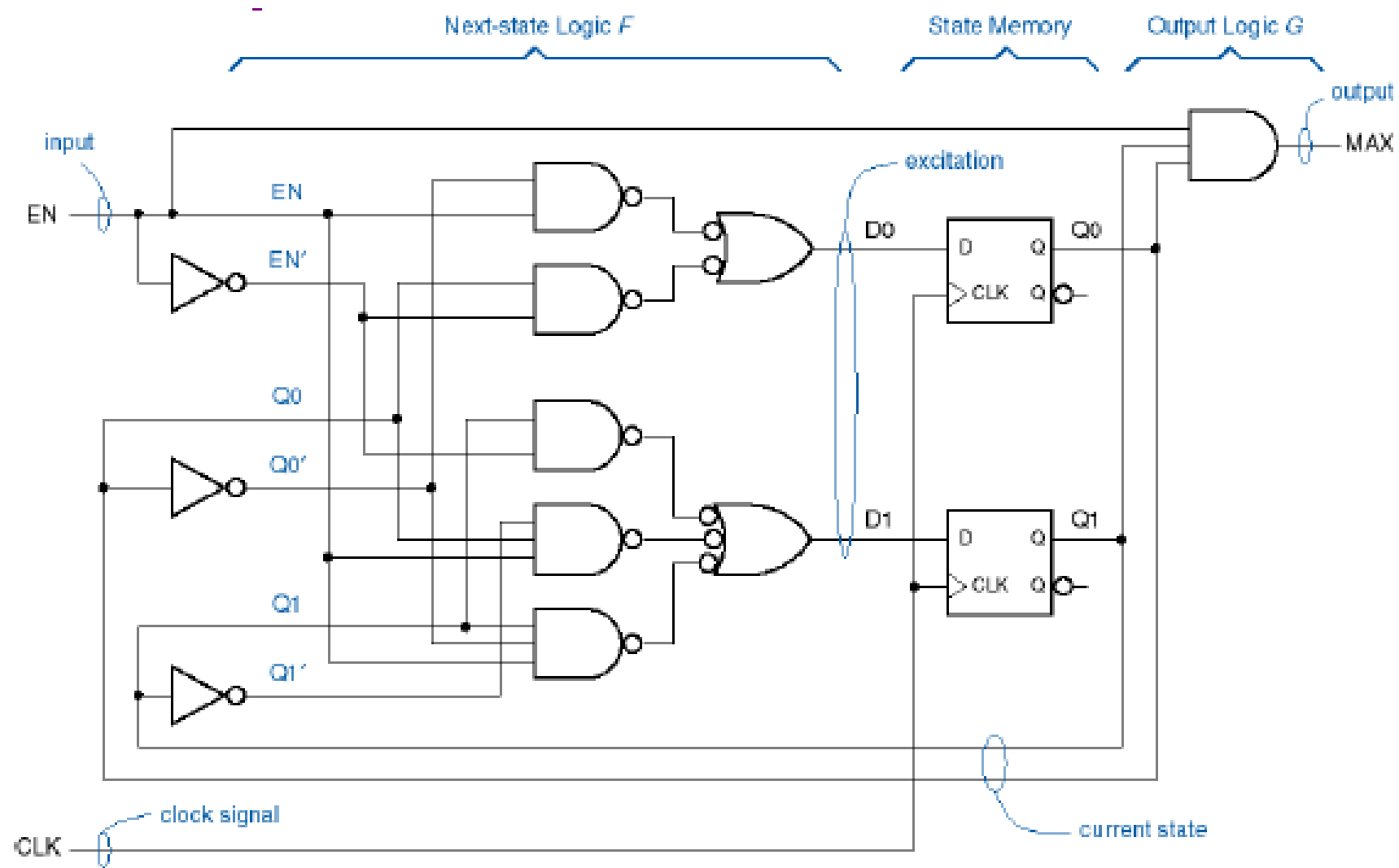

$$D0 = Q0 \cdot EN' + Q0' \cdot EN$$

$$D1 = Q1 \cdot EN' + Q1' \cdot Q0 \cdot EN + Q1 \cdot Q0' \cdot EN$$

Transition equations

- Excitation equations

$$D_0 = Q_0 \cdot EN' + Q_0' \cdot EN$$

$$D_1 = Q_1 \cdot EN' + Q_1' \cdot Q_0 \cdot EN + Q_1 \cdot Q_0' \cdot EN$$

- Characteristic equations (Trivial for DFF!)

$$Q_0^+ = D_0$$

$$Q_1^+ = D_1$$

- Substitute excitation equations into characteristic equations

$$Q_0^+ = Q_0 \cdot EN' + Q_0' \cdot EN$$

$$Q_1^+ = Q_1 \cdot EN' + Q_1' \cdot Q_0 \cdot EN + Q_1 \cdot Q_0' \cdot EN$$

Transition and state tables

$$Q0^* = Q0 \cdot EN' + Q0' \cdot EN$$

$$Q1^* = Q1 \cdot EN' + Q1' \cdot Q0 \cdot EN + Q1 \cdot Q0' \cdot EN$$

$$MAX = Q1 \cdot Q0 \cdot EN \text{ (output equation)}$$

(transition
equations)

<i>Q1 Q0</i>	<i>EN</i>	
	<i>0</i>	<i>1</i>
00	00	01
01	01	10
10	10	11
11	11	00
<i>Q1* Q0*</i>		

transition
table

<i>S</i>	<i>EN</i>	
	<i>0</i>	<i>1</i>
A	A	B
B	B	C
C	C	D
D	D	A
<i>S*</i>		

state table

<i>S</i>	<i>EN</i>	
	<i>0</i>	<i>1</i>
A	A, 0	B, 0
B	B, 0	C, 0
C	C, 0	D, 0
D	D, 0	A, 1
<i>S*, MAX</i>		

state/output
table

Transition and state tables (using K-map)

$$Q0^* = Q0 \cdot EN' + Q0' \cdot EN$$

$$Q1^* = Q1 \cdot EN' + Q1' \cdot Q0 \cdot EN + Q1 \cdot Q0' \cdot EN$$

$$MAX = Q1 \cdot Q0 \cdot EN \text{ (output equation)}$$

(transition equations)

Q1Q0	00	01	11	10
EN 0	0	0	1	1
EN 1	0	1	0	1

Q1*

Q1Q0	00	01	11	10
EN 0	0	1	1	0
EN 1	1	0	0	1

Q0*

Q1Q0	00	01	11	10
EN 0	0	0	0	0
EN 1	0	0	1	0

MAX

	EN	
	0	1
Q1 Q0		
00	00	01
01	01	10
10	10	11
11	11	00

Q1* Q0*


transition
table

	EN	
	0	1
S		
A	A, 0	B, 0
B	B, 0	C, 0
C	C, 0	D, 0
D	D, 0	A, 1


S*, MAX

state/output
table

State diagram

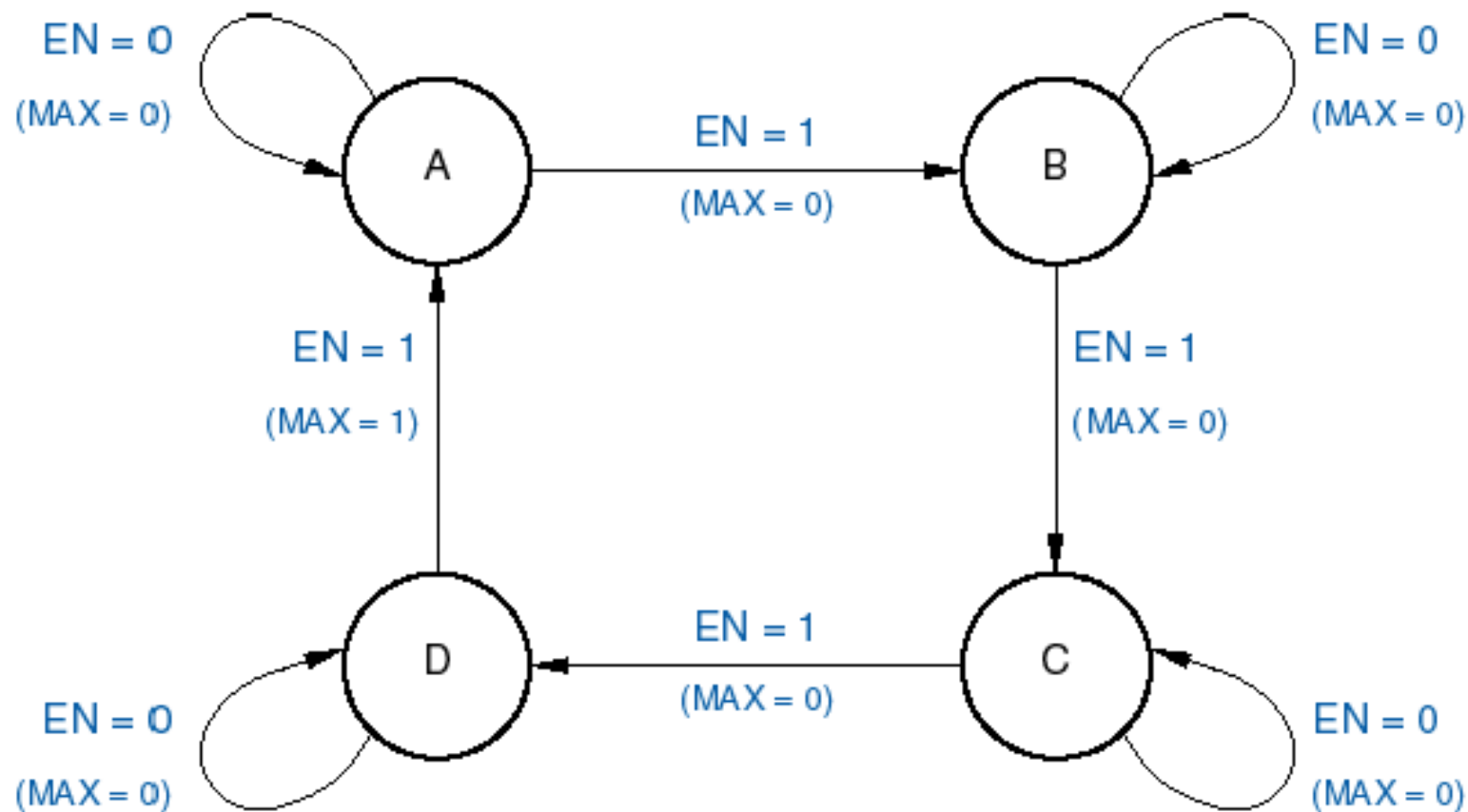

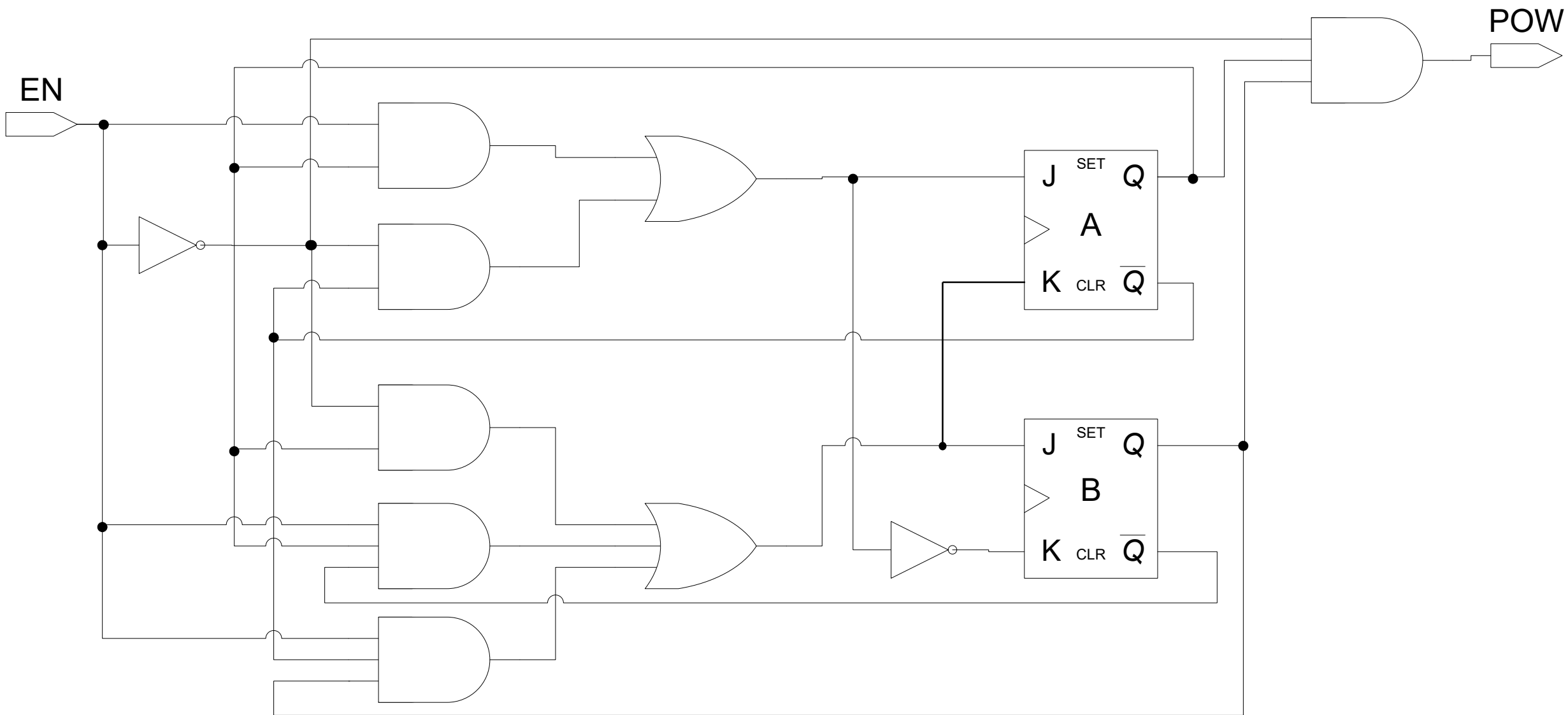- Circles for states
- Arrows for transitions (note output info)



Q	$Q(t+1)$	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

$$Q(t + 1) = J \cdot \overline{Q(t)} + \bar{K} \cdot Q(t)$$

$J_A = \dots\dots\dots ?$

$K_A = \dots\dots\dots ?$

$J_B = \dots\dots\dots ?$

$K_B = \dots\dots\dots ?$

$Pow = \dots\dots\dots ?$

PS Q(t)		In	NS Q(t+1)		J	K	J	K	Out
A	B	En	A	B	A	A	B	B	POW
0	0	0							
0	0	1							
0	1	0							
0	1	1							
1	0	0							
1	0	1							
1	1	0							
1	1	1							