


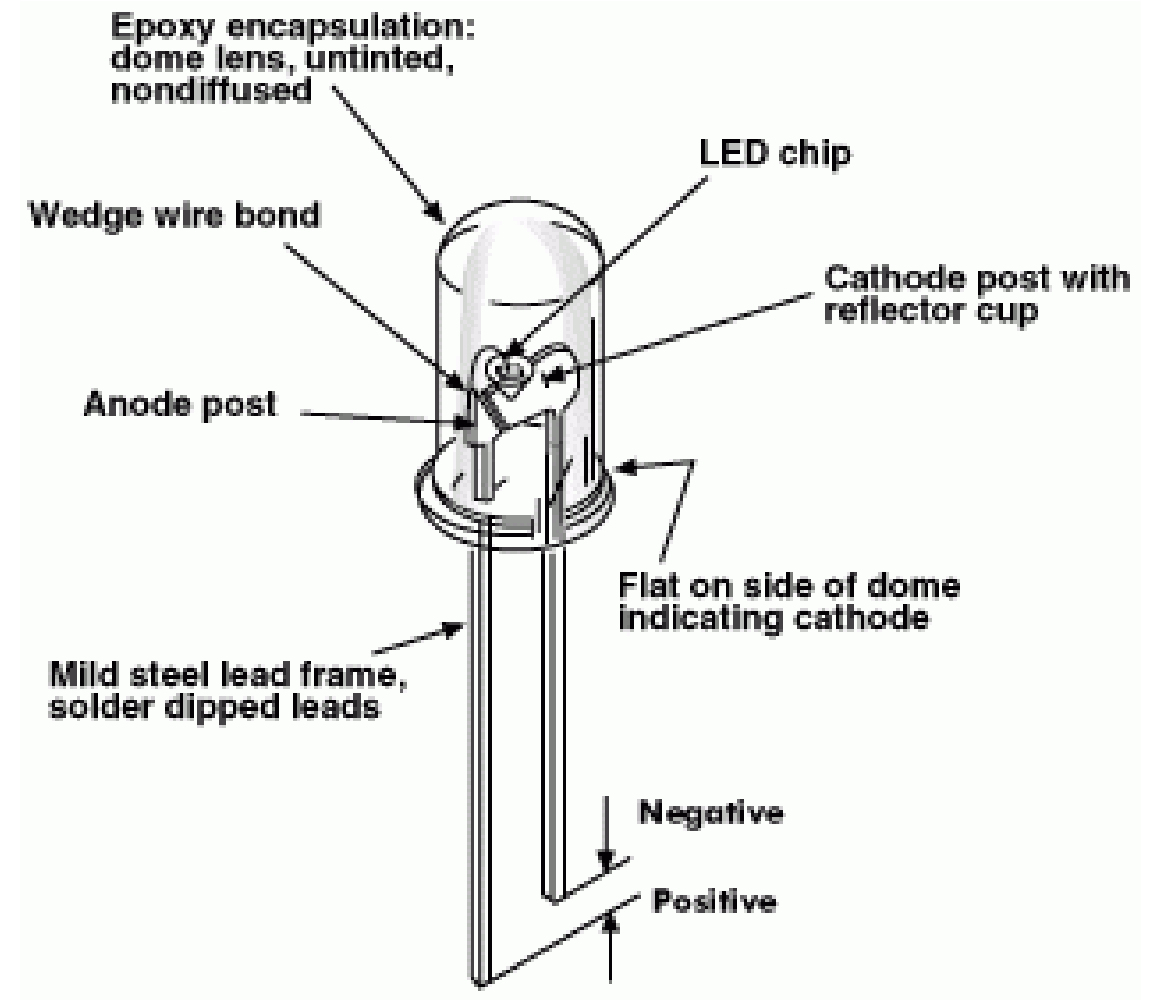
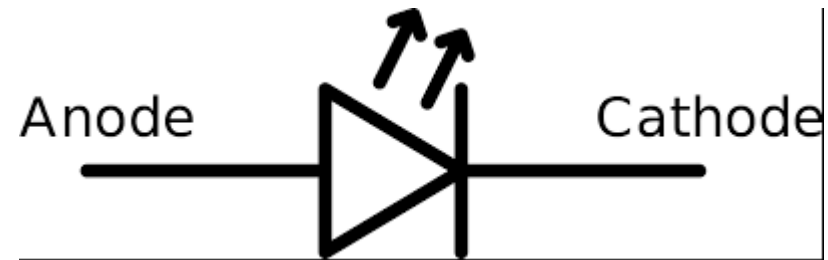



7 Segmen Driver

LED



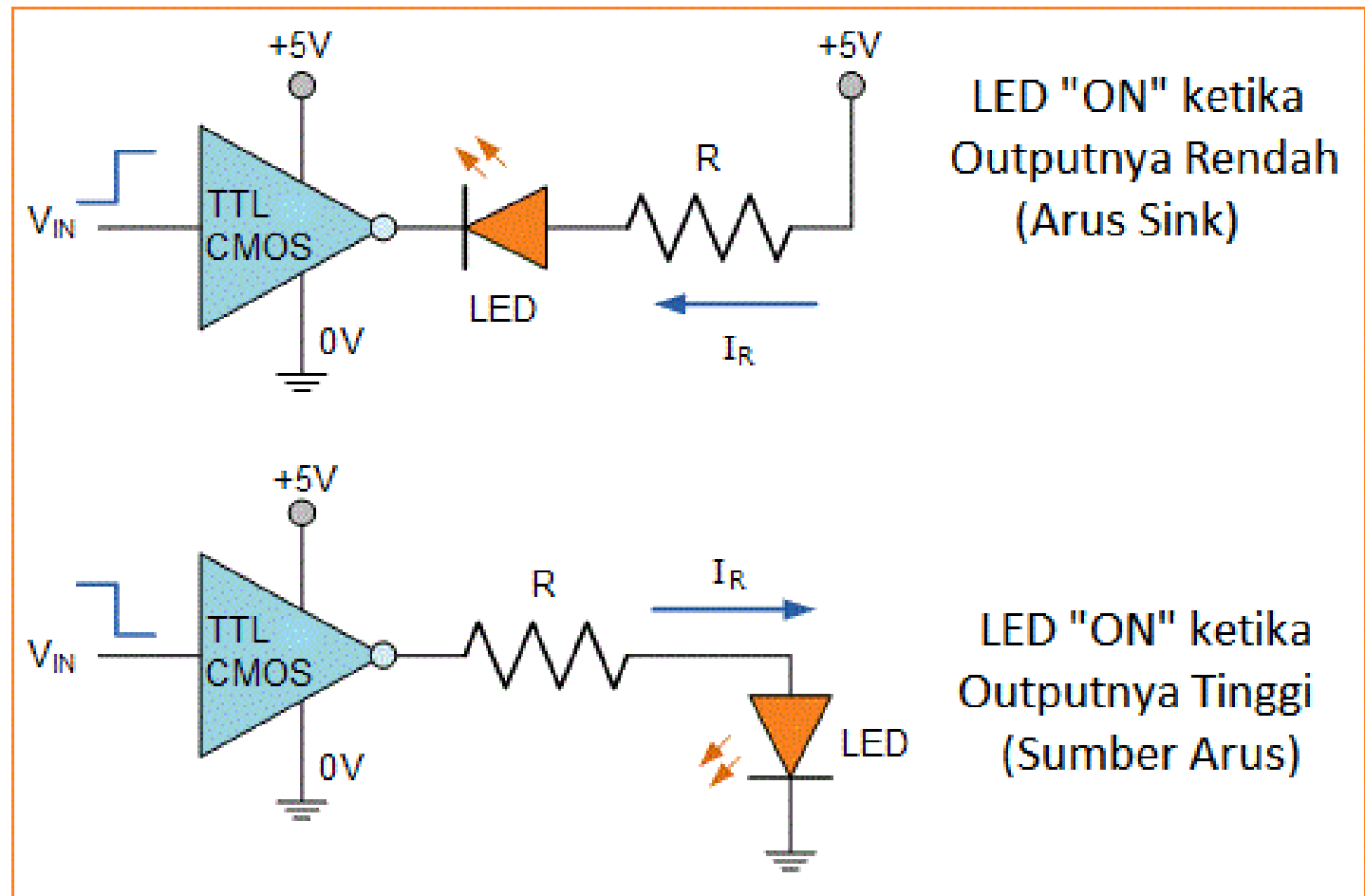


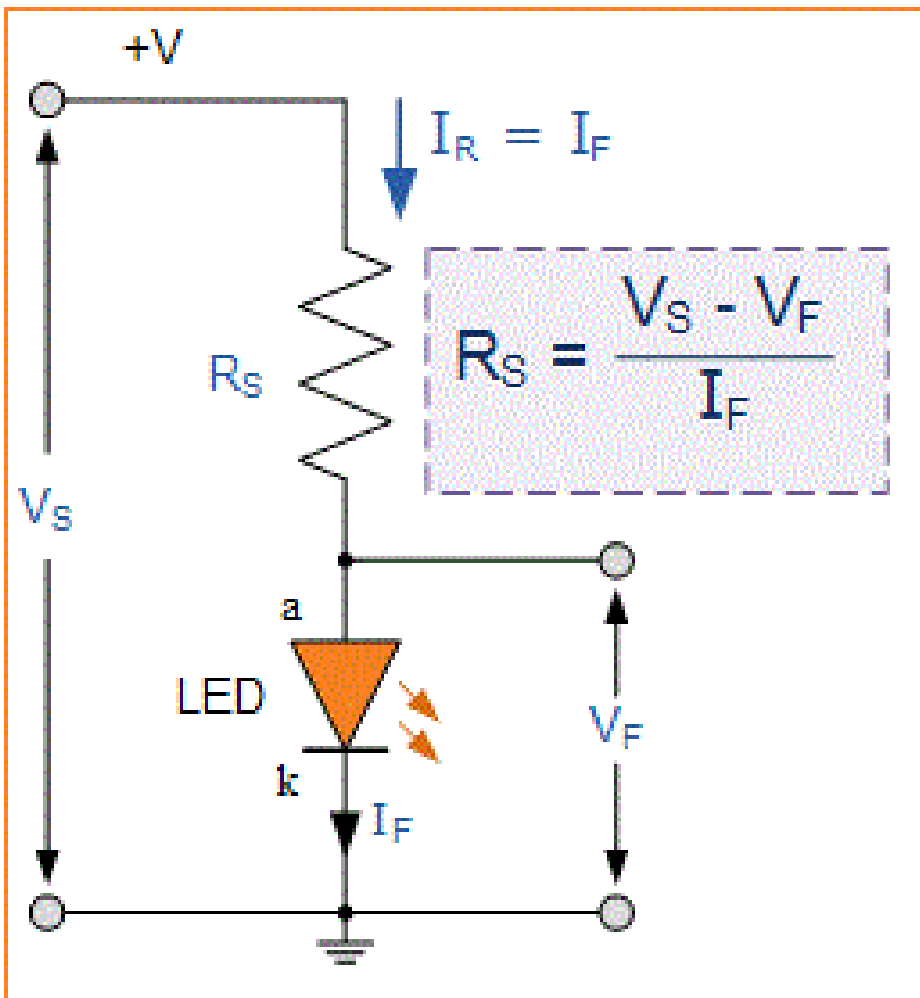


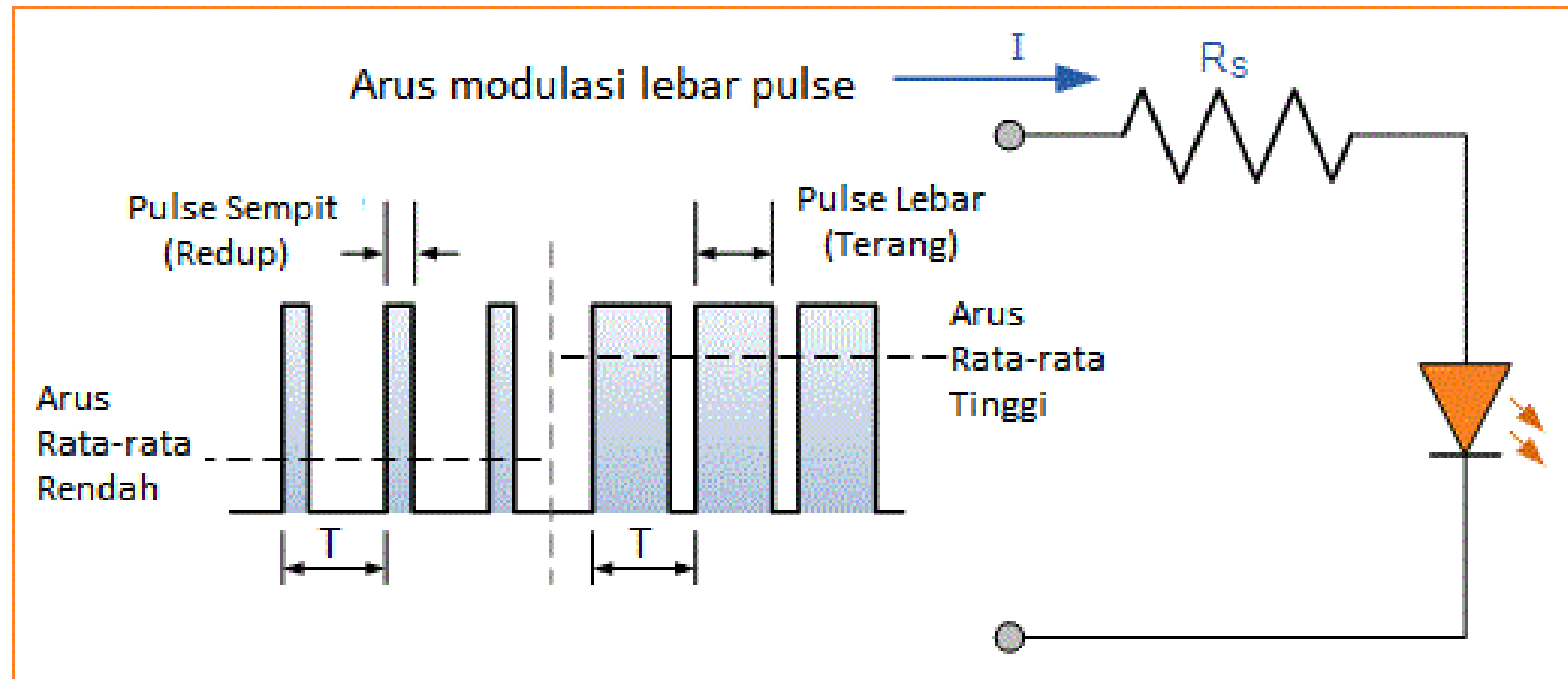


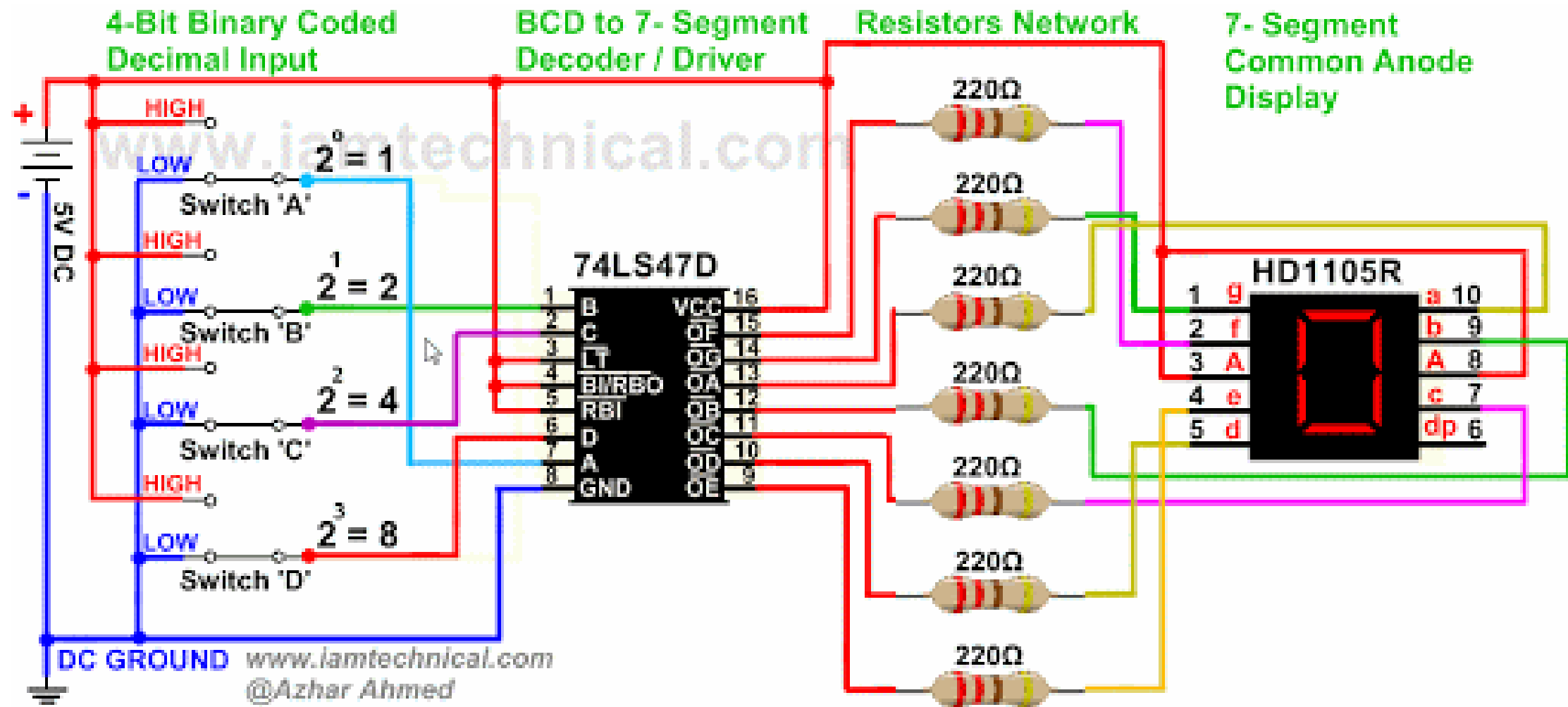

7 Segmen

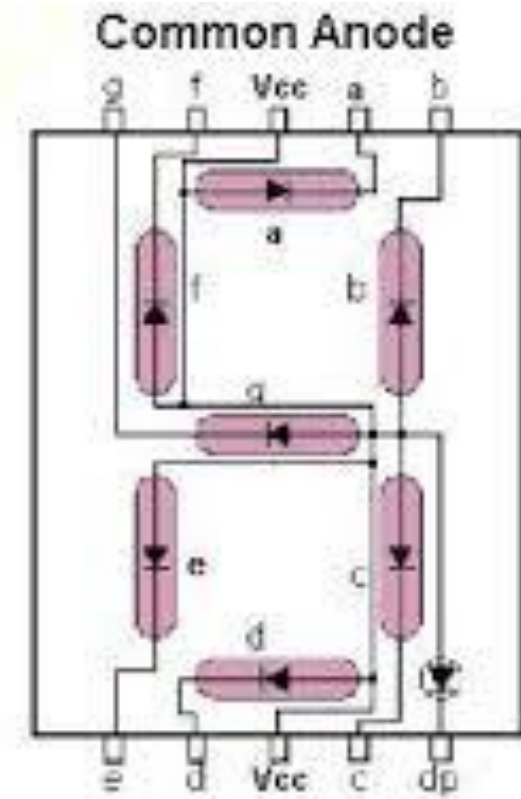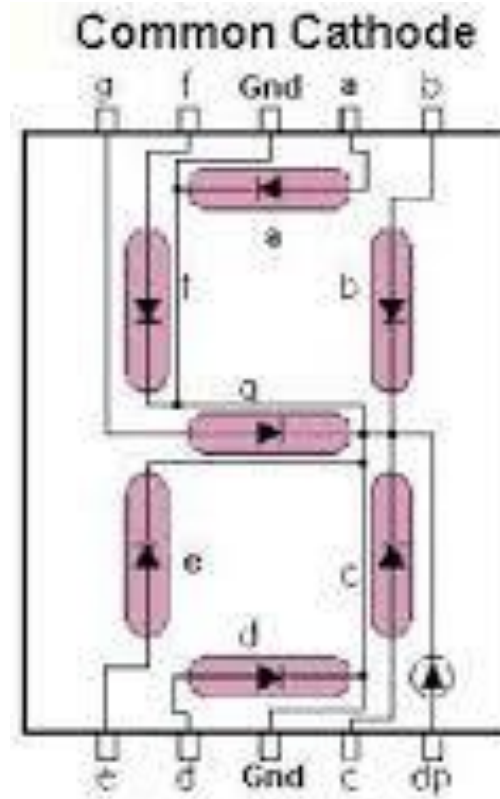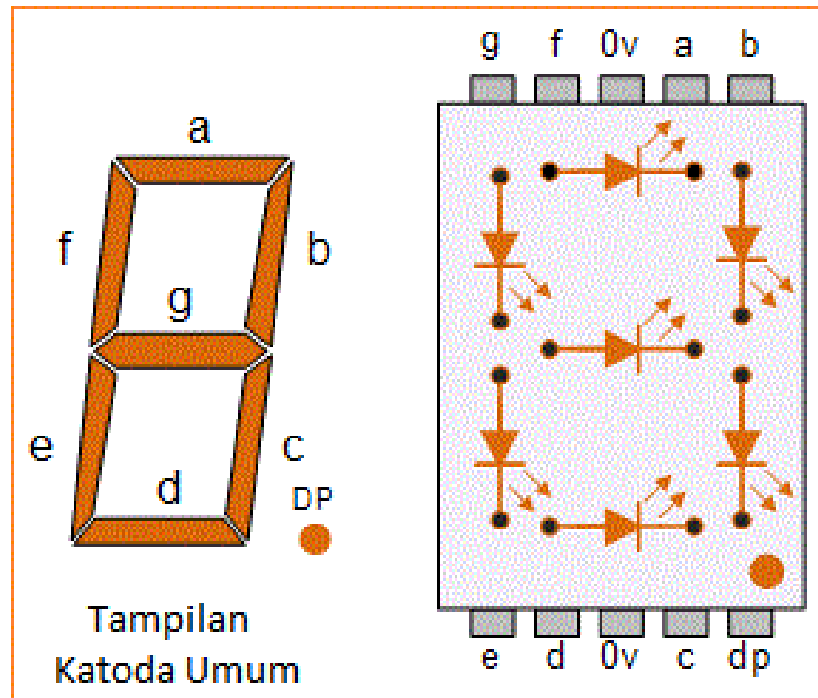

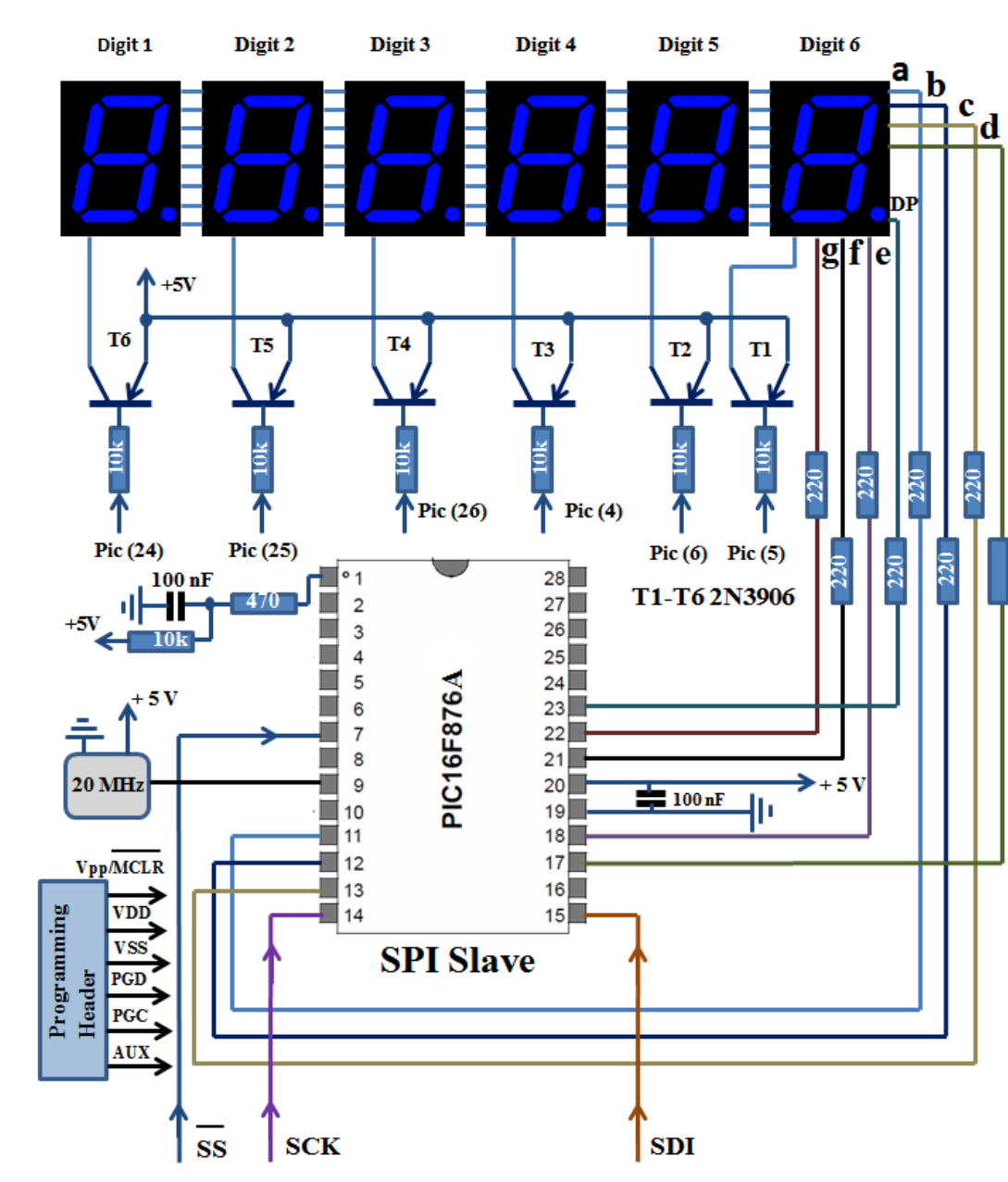

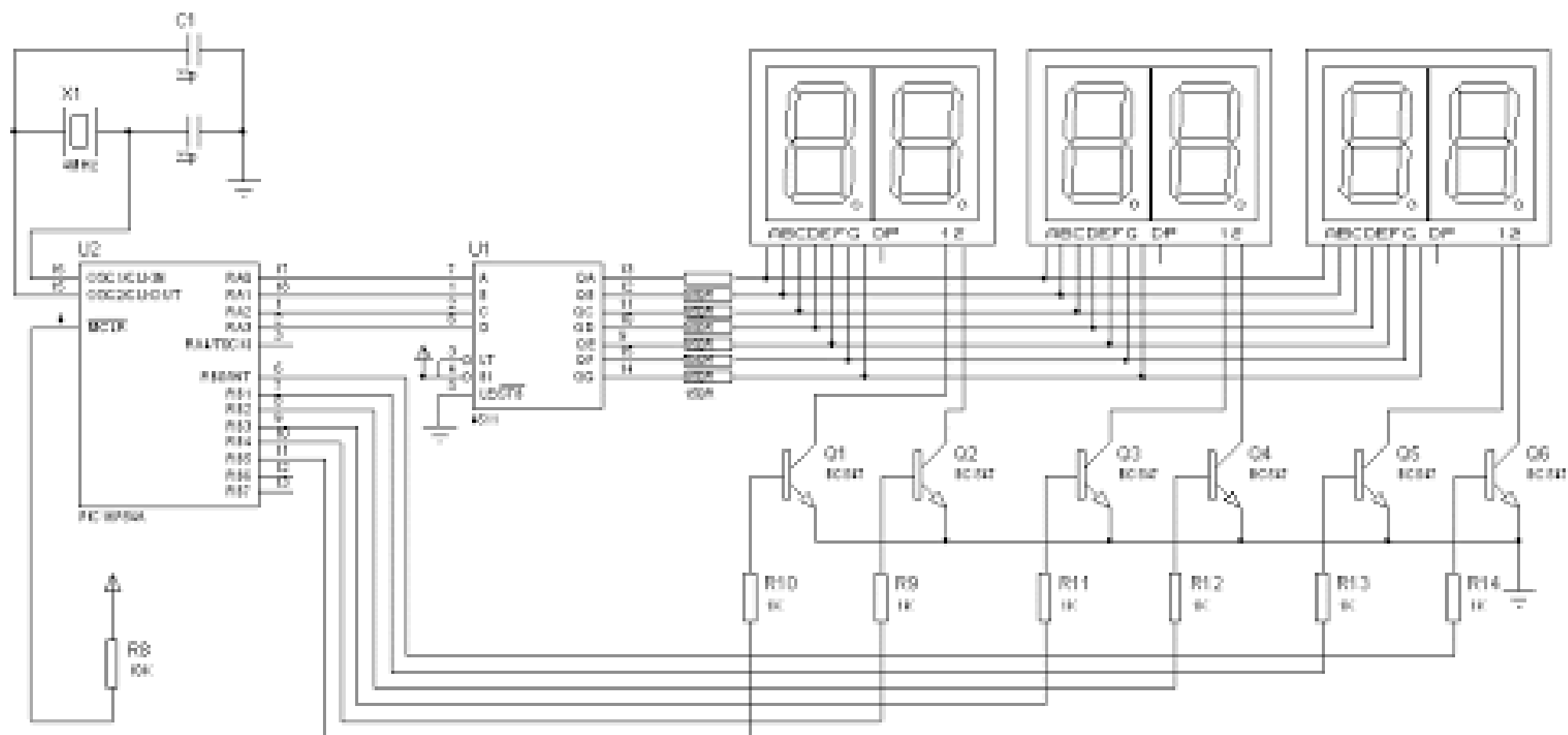


A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0
1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1
1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1

Tugas 2 minggu kedepan

- Membuat simulasi dengan input saklar dan output dua 7 segmen (boleh common anode, boleh common cathode)

A1	A0	7 segmen dua digit
0	0	NRP
0	1	Tgl lahir
1	0	Berat Badan
1	1	Tinggi Badan

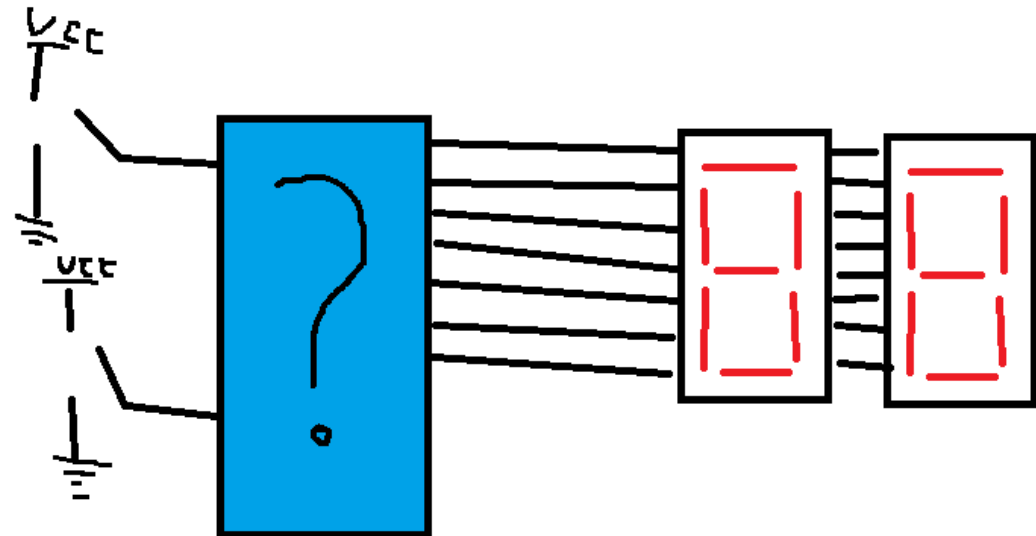

Hasil diupload

1. Laporan yang berisi

- a) Cara kerja
- b) Deskripsi input output
- c) Desain Truth table
- d) Kmap dan persamaan
- e) Gambar rangkaian dan simulasi desain

2. Lampiran

- a) Foto bukti NRP dari KTM (sebagai Bukti NRP)
- b) Foto bukti tanggal lahir (bisa dari screenshoot integra atau lainnya)
- c) Foto bukti timbang badan (sebagai bukti berat badan)
- d) Foto bukti pengukuran Tinggi Badan (Sebagai bukti Tinggi Badan h anda)

Hasil diupload

1. Video saat simulasi desain dan saat alat dijalankan dengan penamaan Demo1_NRP.mp4
2. File laporan dalam format PDF dengan penamaan Demo1_NRP.pdf